

FPGA実践的設計法 - ツール編

2006年8月31日

内田智久 KEK

このセミナーについて

対象者：
これからFPGA設計を始めようとしている人

何故このセミナーを企画したのか

問題点:

参考書で学んでもFPGAが使えない

参考書は部分的に書かれている
HDLのみ、ツールのみ
紹介が多い(初め使わない機能が多い)
過度に簡単化した例題

理由:

設計から実装まで一貫した(ツールの)説明が無い
最小限何を知っていれば良いか分からない

目標

最小限の知識を設計フロー全体で説明する

参考書の内容をFPGAに実装できる

HDL記述方法は各人じっくり勉強してください

続編の開催希望がありましたら連絡下さい

受講者から実践的で具体的な質問や相談が来る事を願っています

セミナーの内容

- 組み合わせ回路
- 同期回路
- 論理シミュレーション
- FPGAの構造
- 設計時の注意

セミナーの内容

□ 付録

- MCSファイルの生成
- デバイス依存ライブラリの使用方法
- タイミング制約
- XILINXライブラリの使い方

Field Programmable Gate Array (FPGA)とは





□ 柔軟かいハードウェア

- 主としてデジタル(論理)回路
- 最近はアナログ回路もできるようになっている

□ 論理回路

- ソフトウェアの様にダウンロードして使用する
- 通常回路情報を格納するROMが必要
 - 電源投入時に自動的に動作開始させる為
 - 毎回手動でダウンロードする時は必要ない

論理回路 その4つの構成要素

    

全てのデジタル回路は
この4つの要素(回路)のみで構成されている
CPU, DSPなど一見複雑な回路もこの4つの組み合わせで設計可能

とりあえずやってみる

ツールを使ってみましょう！

SWがONの間LEDが光る回路

- 組み合わせ回路の記述方法
- ISEの使い方

まずはシミュレーション無しでやってみる

SWがONの間LEDが光る回路

□ 使用部品


- SW3, SW2, SW1, SW0(スライドスイッチ)
- LD0(LED)

□ 仕様

- 一つのSWだけがONの時LEDを点灯
- 二つ以上のSWがONの時は消灯

組み合わせ回路とは

AND, OR, NOTの組み合わせで構成

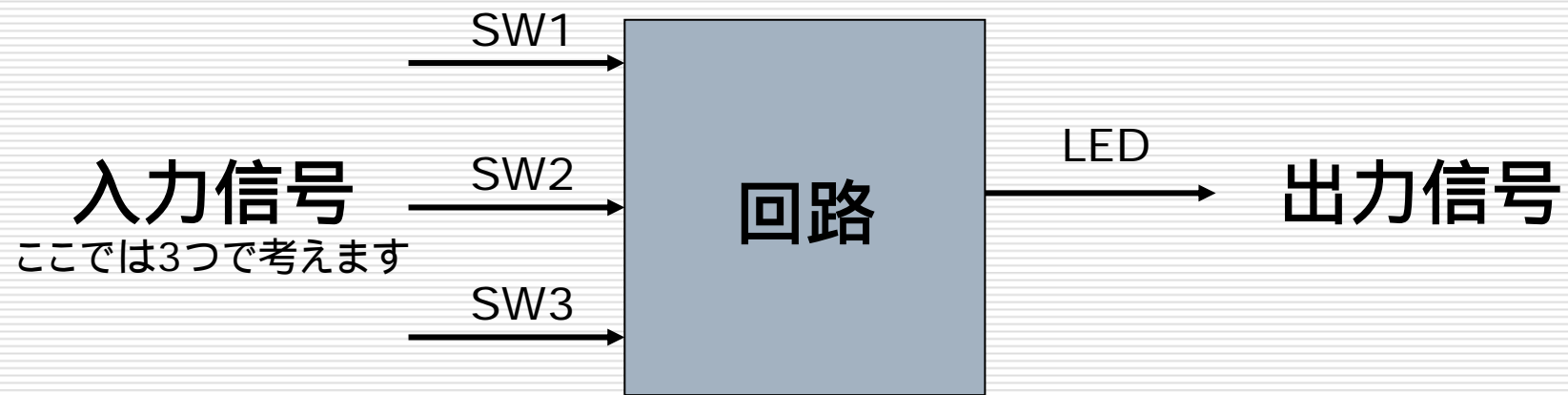

一つの検出器が検出した時のみ出力など

条件成立を抽出
する(したい)時に使用する

どのように考えるか？

- どんな時に出力したいか、と考えるみる
- 例えば
 - SW0のみON時、LEDをONしたい
 - LED = (ONする時の入力状態を書く)
 - LEDがONするのは
 - SW0 = ONで、さらに
 - SW1 = OFFで、さらに
 - SW2 = OFFの時

ANDの気持ち

- Verilogで書くと
- $LED = SW0 \ \& \ \sim SW1 \ \& \ \sim SW2;$
- 一つの条件を作る時にANDを使う
- ここに、SW1のみON時も、LEDをONしたい
- $LED = \sim SW0 \ \& \ SW1 \ \& \ \sim SW2;$

条件を足す


- SW1のみON時も、LEDをONするようにする
 - $LED = \sim SW0 \ \& \ SW1 \ \& \ \sim SW2;$ を足す
- LEDがONするのは
 - SW0のみONの時と
 - SW1のみONしている時
- 条件を足す時にORを使う
 - \sim の時と \sim の時に出力をON

と言う事で、こうなります

```
LED = ( SW0 & ~SW1 & ~SW2) |  
      (~SW0 & SW1 & ~SW2) |  
      (~SW1 & ~SW1 & SW2);
```

Verilogで書くと

簡単に書ける

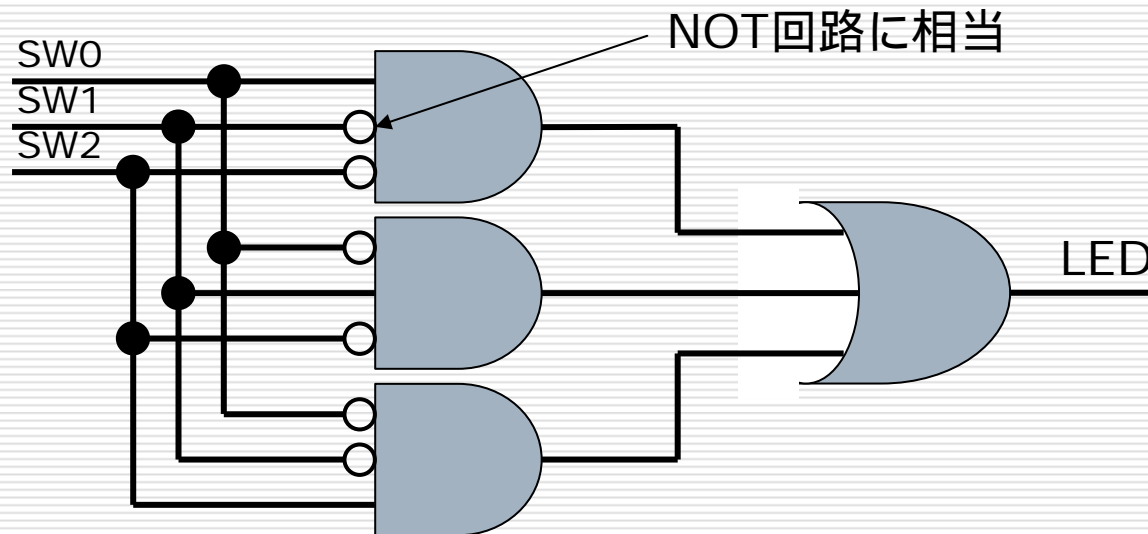

回路図で書くと

大変！！


HDLは

- 設計作業を効率よく行うために誕生
- 効率よく入力できる事で
 - 入力間違いを少なく
 - 大規模回路が扱えるようになった
 - 読みやすい
- 他には
 - コードを仕様書に近づける


まとめ：組み合わせ回路

- 特定の入力パターンの時、出力をON
- ANDの気持ち
 - 特定の条件を作る：～時ON
- ORの気持ち
 - 条件を足す：～の時と～の時ON
- Verilog表記
 - AND: &
 - OR: |
 - NOT: ~

結局、回路とは？

 

入力信号の組み合わせ + 現在の状態

 


決められた出力信号を出力

(これが設計)

回路設計とは

単純動作する箱に分割する事

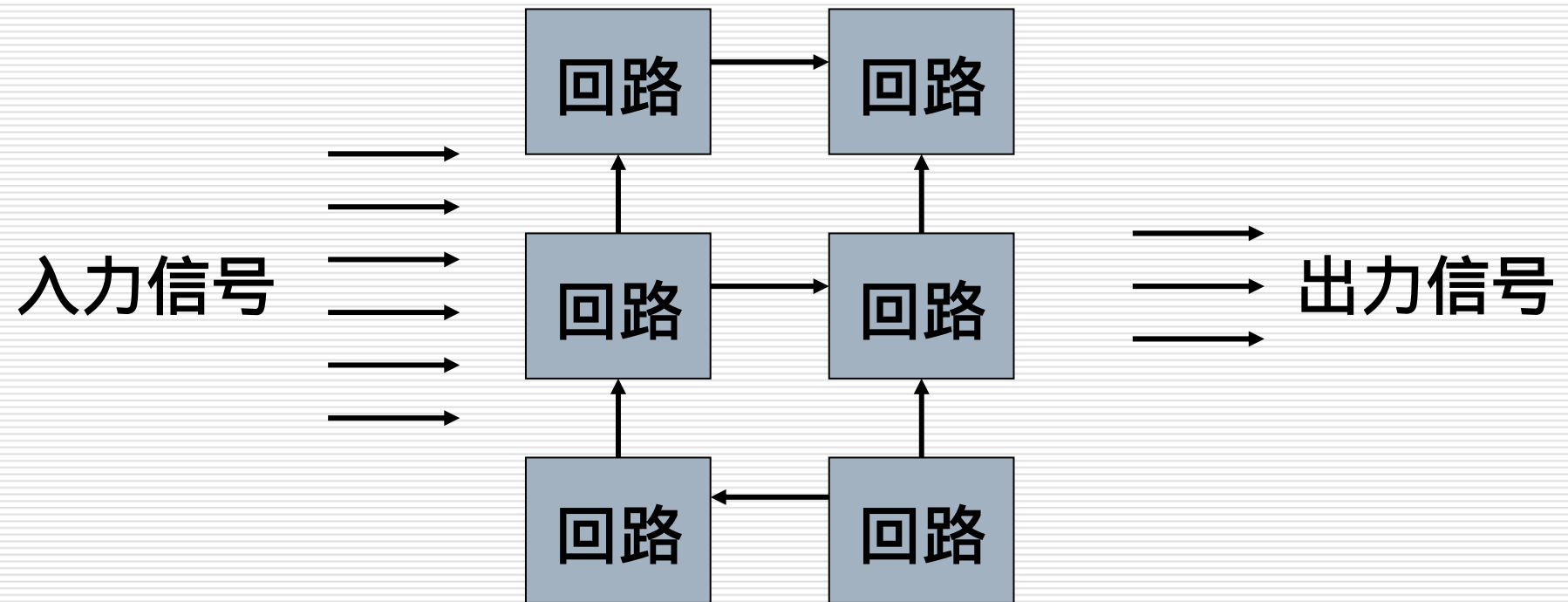

単純動作する箱を上手く接続して
複雑な(希望の)動作をさせる

回路設計

やりたい事(仕様)を満たすように
単純動作する箱に分割する事

最終的には4つの要素で表現できるくらいに

- 機能(ブロック)分け
- その間のインタフェース **非常に重要**
 - 何をやり取りするか


サンプル回路

- さっそくサンプル回路を見てみましょう
- 今後、作業ディレクトリをC:¥workとします。
- お渡ししたファイルをC:¥workとして展開してください
- Veritakのエディタを使ってみましょう
 - お気に入りのテキスト・エディタがある方はそれを使ってください


エディタの使い方

Veritakのエディタを使って見ましょう

Veritakを立ち上げてください

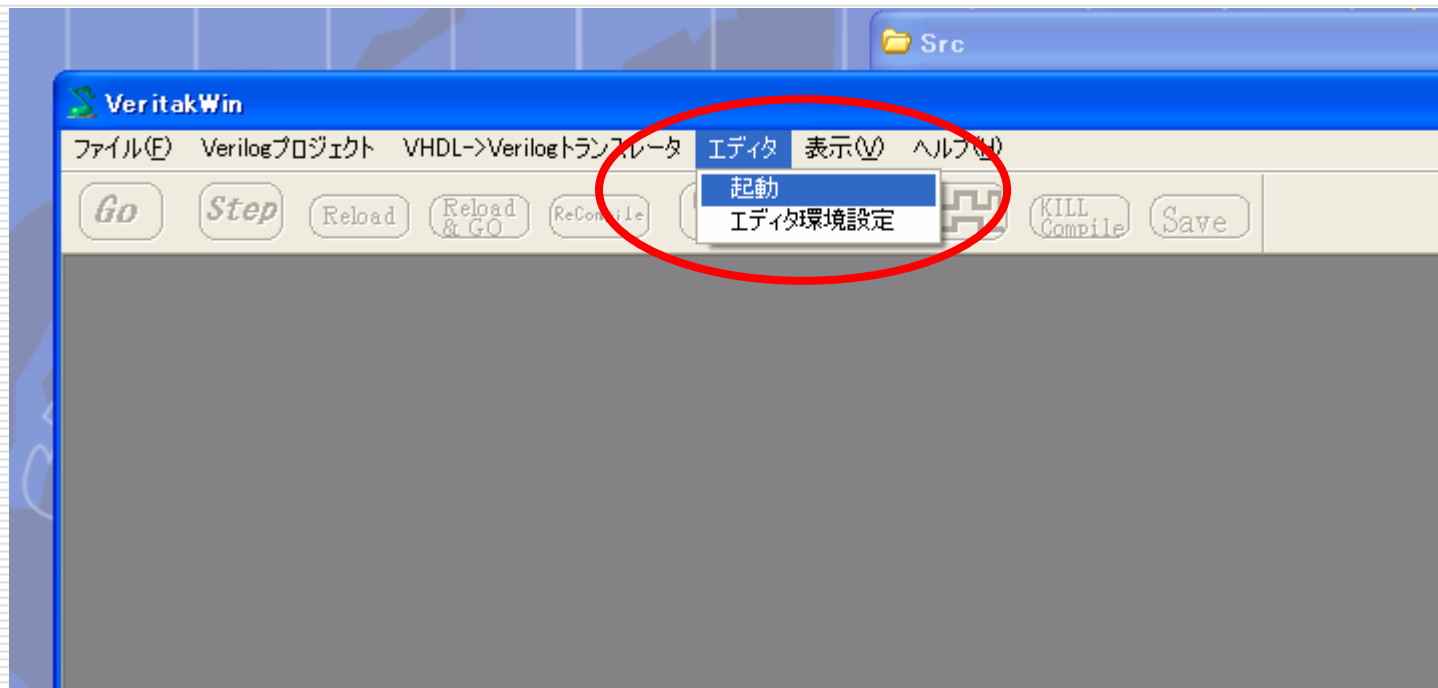


ファイルを開く

 

ファイルを開く

/work/Ex1/Src/Ex1.vを開いてください

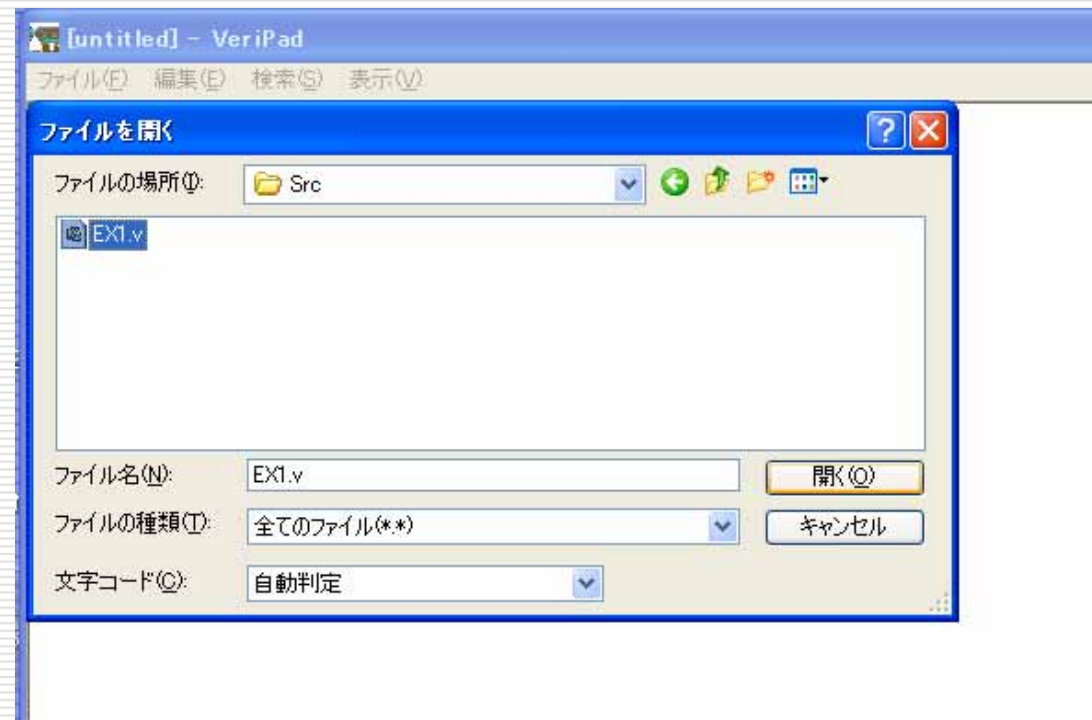

Verilog-HDLソースファイル

これを使ってVerilog-HDLについて説明します。

```
[C:\Work\Ex1\Src\EX1.v] - VeriPad
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V)

1  /*****
2  *
3  * System : Spartan-3E starter kit
4  * Block : ----
5  * Module : EX1
6  * Version : v 0.0.0 2006/05/24 09:27
7  *
8  * Description : Exercise 1
9  *               Combination logic
10 *
11 * Designer : Tomohisa Uchida
12 *
13 * Copyright (c) 2006 Tomohisa Uchida
14 * All rights reserved
15 *
16 *****/
17 module EX1(
18     OSC           , // in  : Oscillator 50MHz
19     PUSH_SW       , // in  : Push SW (Reset SW)
20     SLIDE_SW      , // in  : Slide SWs[3:0]
21     LED           , // out : LED[7:0]
22     RS232RD       , // in  : LVTTTL
23     RS232TD       , // out : LVTTTL
24 );
25
26 // ---- input/ output ----
27 input  OSC;
28 input  PUSH_SW;
29 input  [3:0] SLIDE_SW;
30 output [7:0] LED;
31 input  RS232RD;
32 output RS232TD;
33
34 // ---- output sigs ----
35 wire [7:0] LED;
36 wire RS232TD;
37
38 // -----
39 // DCM(課題3)
40 // -----
```

Verilog-HDL概要

- 全体の話
- 名前(大文字、小文字)
- バス表記
- Module
- WireとAssign

全体の話

- コメントはC言語と同じで
 - //から行末まで
 - /* から */まで
 - 日本語は注意してください
- Verilogのコードは;で終わります。

注意！

C言語に似ていますが

ソフトウェア感覚で記述しない事！

不幸になります

大切な事は4つの構成要素でどう作れるかを常に考える事

名前

- 信号、モジュールなどは名前が必要です
- 大文字、小文字は区別されます
- アルファベット、数字、_などが使えます

バス表記

□ 幅を持つデータ線などはバス表記が使えます

■ data[31:0]など

□ data[31],...data[0]をまとめて記述

■ data[31:0]をdataと略記できますが、しない事をお勧めします。

□ 記述エラーを見つけやすくする為

■ C[3:0]=A[3:0] & B[3:0];と書いたら？

■ C=(&A[3:0]);と書いたら？

■ C=(|B[3:0]);と書いたら？

module

- 回路の事です
 - 名前はEX1です
 - ここではFPGAの事です
 - ユーザーが勝手に定義する事ができます。
- 入力信号、出力信号定義
 - 使用するSW、LED
- 論理回路を記述

組み合わせ回路の書き方

□ 出力を定義

- 組み合わせ回路の出力はwireで定義
- DFF出力はregで定義

□ 論理を書く

- 組み合わせ回路はassignを使って書く
- 右辺に左辺がONになる条件を書く
- 他の書き方も出来るがお勧めしません
 - 慣れてきたら他の書き方にも挑戦してください
- 実際、同期回路の場合はこれだけで十分！

正論理と負論理

□ 正論理

- High levelを'1'(ON)と定義
- 通常は正論理を使う事をお勧めします

□ 負論理

- Low levelを'1'(ON)と定義


□ 何故か正論理、負論理と呼びます

□ FPGA外部との接続時に注意！！

- 接続する仕様を良く確認してください
- 動かないので悩んでいたら論理が逆だったと言う事が良くあります。


これをFPGAに実装しましょう！

作業の流れ

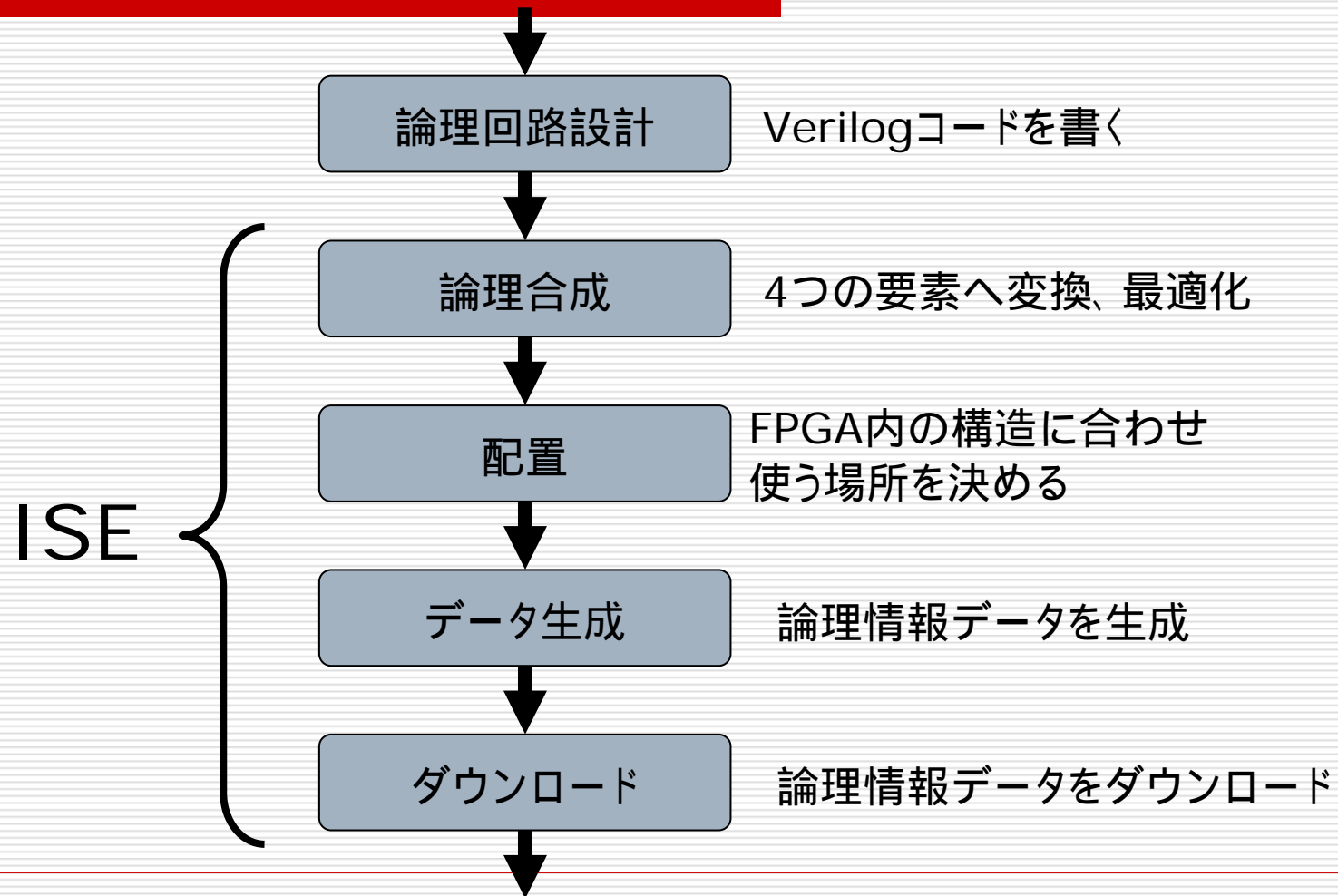


ISEを使ってみましょう！

ISE Project navigatorを立ち上げて下さい

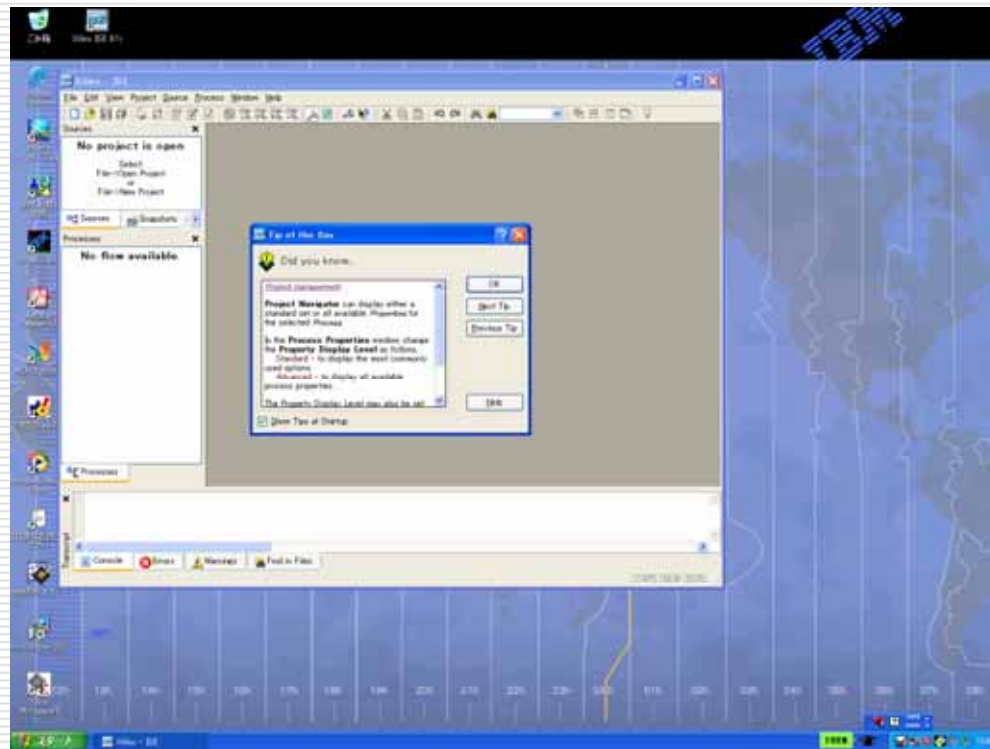


プロジェクトファイルの作成

File

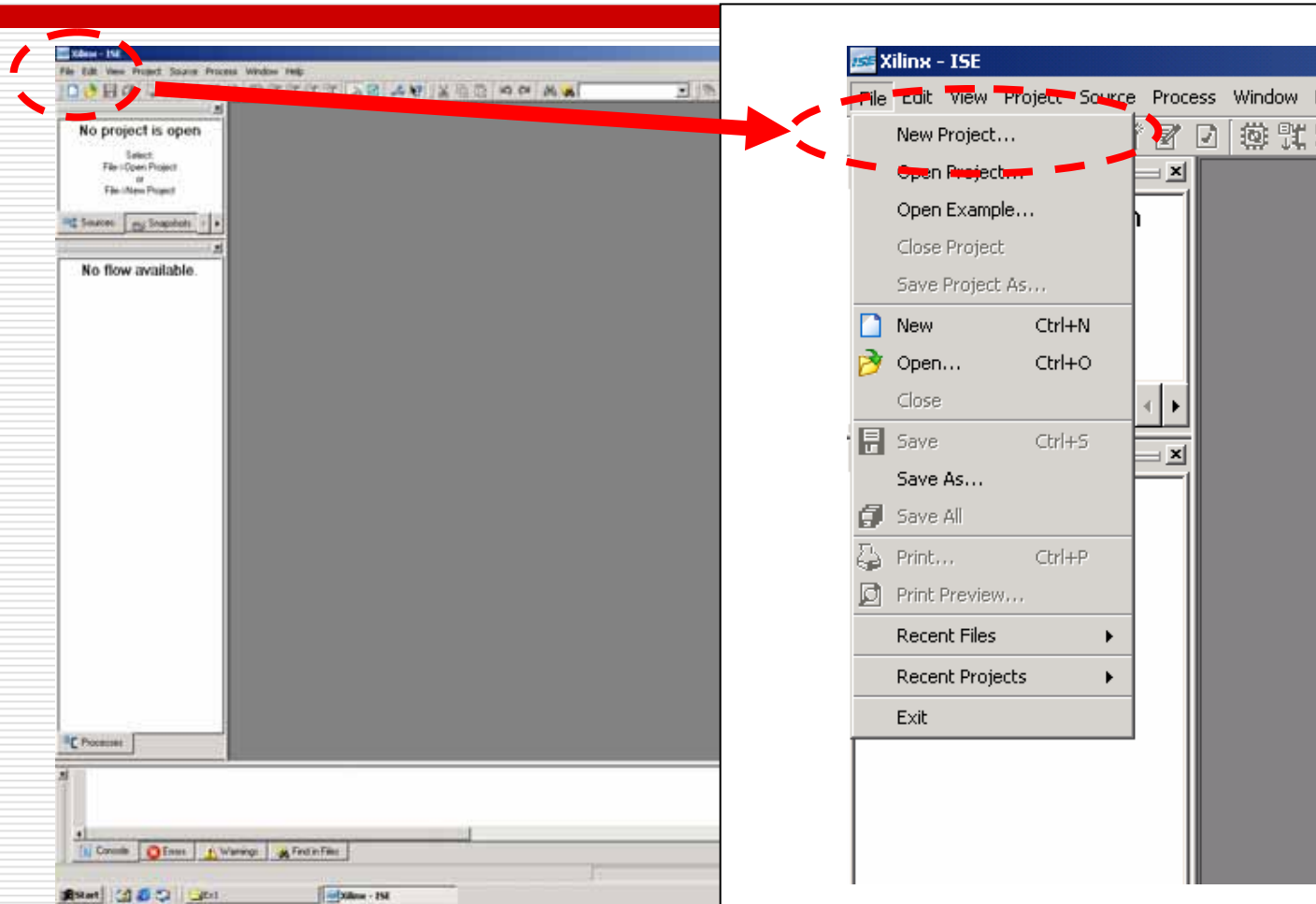

プロジェクトファイルの作成 プロジェクト名と作業ホルダの指定

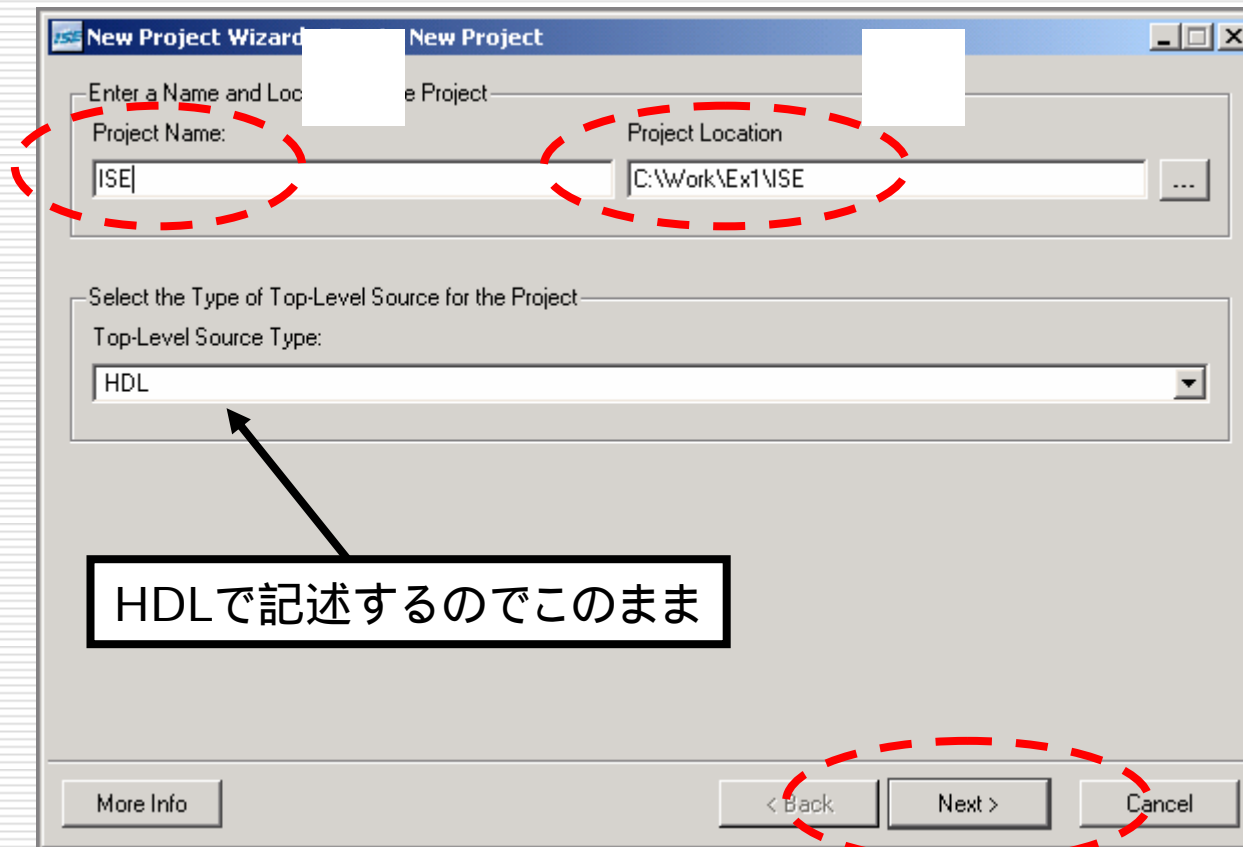

プロジェクトファイルの作成 デバイスの指定

使用するデバイスを選択する

Spartan3
スターターキットを
使用している方は

Spartan3
XC3S200
FT256


Select the Device and Design Flow for the Project

| Property Name | Value |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Product Category | All |
| Family | Spartan3E |
| Device | XC3S500E |
| Package | FG320 |
| Speed | -4 |
| Top-Level Source Type | HDL |
| Synthesis Tool | XST (VHDL/Verilog) |
| Simulator | ISE Simulator (VHDL/Verilog) |
| Enable Enhanced Design Summary | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enable Message Filtering | <input type="checkbox"/> |
| Display Incremental Messages | <input type="checkbox"/> |

More Info < Back Next > Cancel

プロジェクトファイルの作成


新しいソースファイル

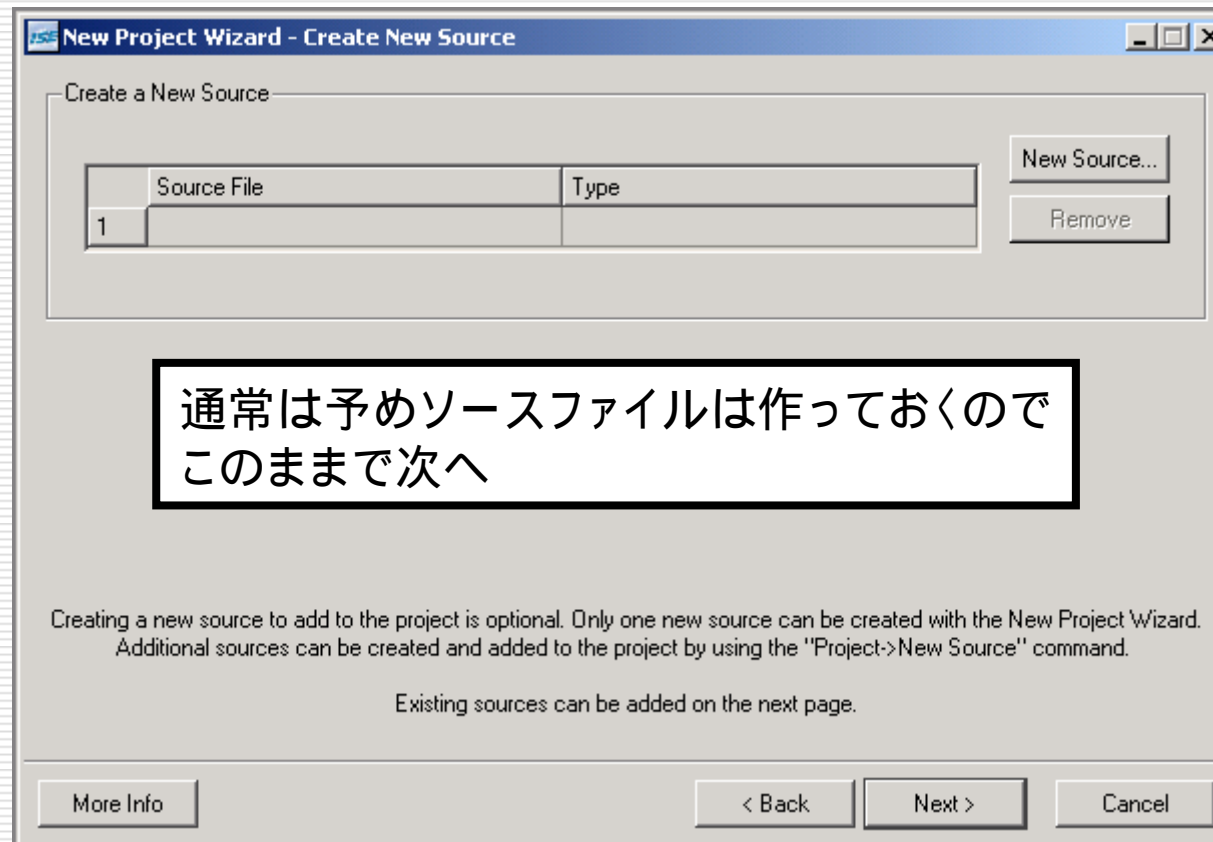




ソースファイルの指定

/work/Ex1/Src/Ex1.vを指定してください

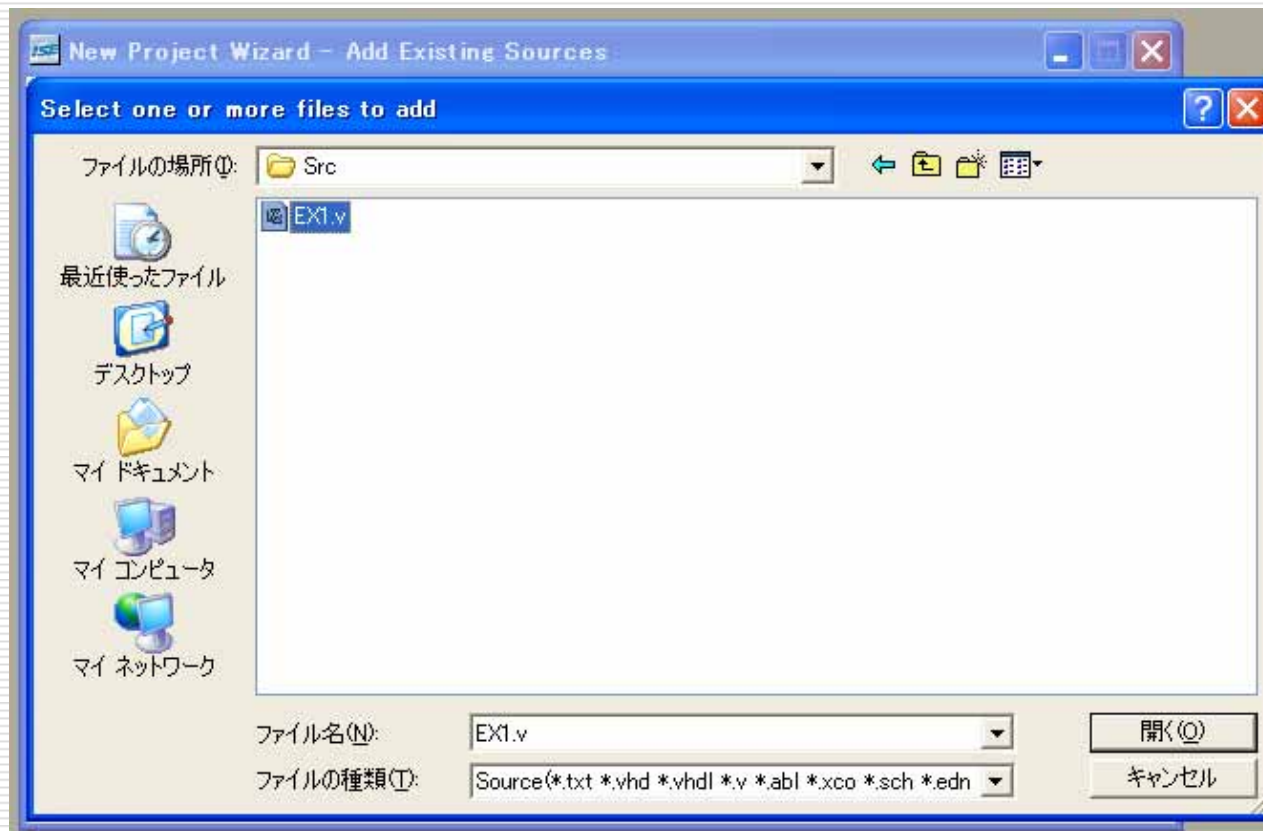


ソースファイルの指定

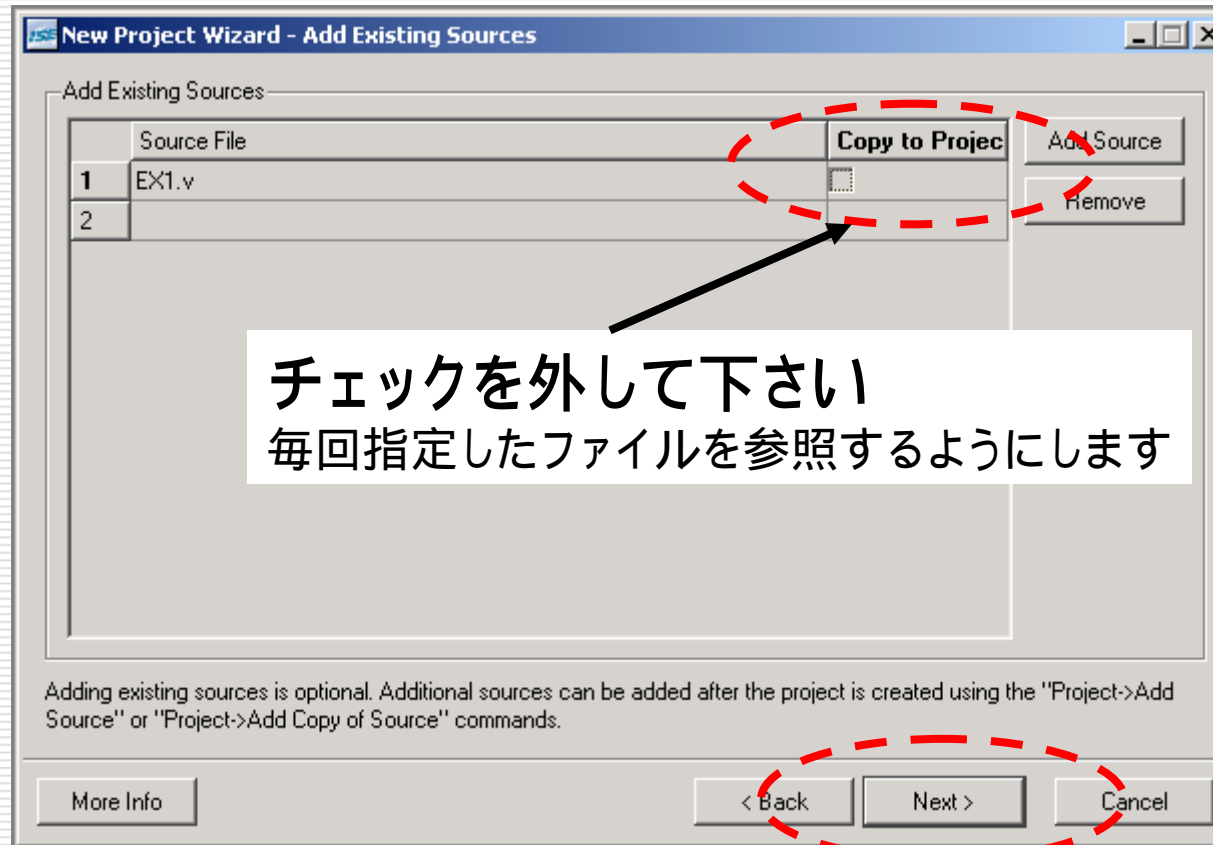


チェックをするとWorkディレクトリ(ISE)にソースファイルがコピーされ、そのコピーしたファイルを使用するようになります。バージョン管理する場合などにはソースも保存する必要があるので、このような機能があります。ソースを書き換えたのに動きが何も変わらない！と、はまっている時はここを確認するのが良いです。

確認画面

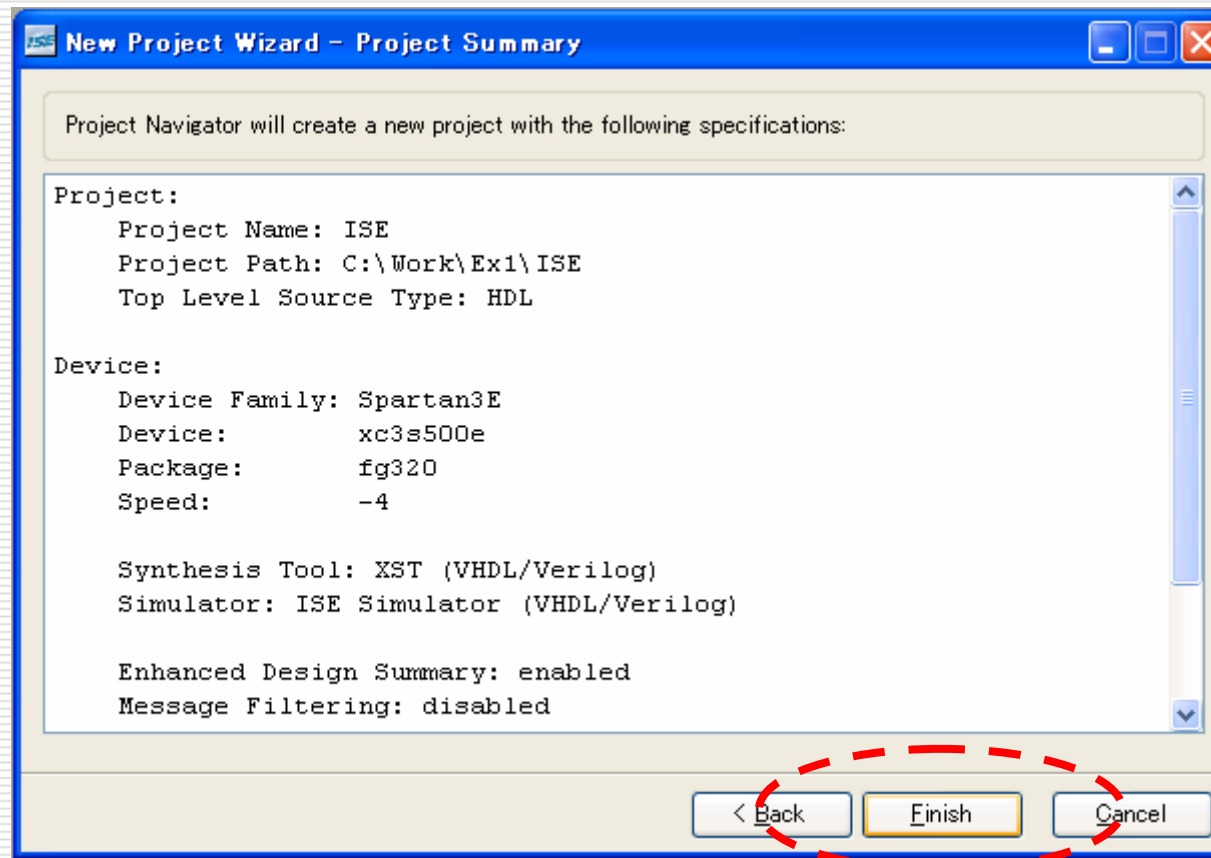

取り込んだファイルの確認

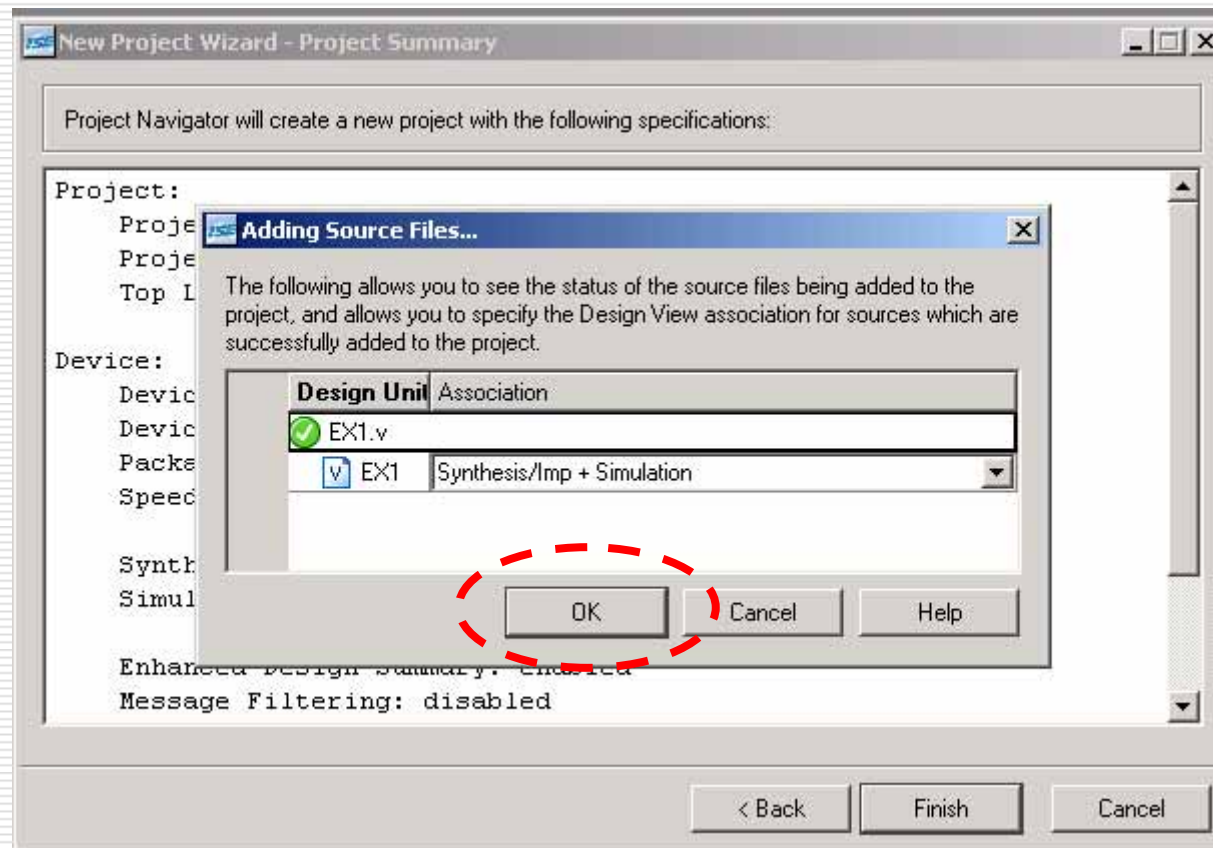


| |
|--|
| <p> 1.1 Introduction 1.2 Background 1.3 Objectives 1.4 Scope 1.5 Methodology 1.6 Results 1.7 Conclusion 1.8 References 1.9 Appendix 1.10 Index 1.11 Glossary 1.12 Abbreviations 1.13 Acronyms 1.14 Footnotes 1.15 Endnotes 1.16 References 1.17 Appendix 1.18 Index 1.19 Glossary 1.20 Abbreviations 1.21 Acronyms 1.22 Footnotes 1.23 Endnotes 1.24 References 1.25 Appendix 1.26 Index 1.27 Glossary 1.28 Abbreviations 1.29 Acronyms 1.30 Footnotes 1.31 Endnotes 1.32 References 1.33 Appendix 1.34 Index 1.35 Glossary 1.36 Abbreviations 1.37 Acronyms 1.38 Footnotes 1.39 Endnotes 1.40 References 1.41 Appendix 1.42 Index 1.43 Glossary 1.44 Abbreviations 1.45 Acronyms 1.46 Footnotes 1.47 Endnotes 1.48 References 1.49 Appendix 1.50 Index 1.51 Glossary 1.52 Abbreviations 1.53 Acronyms 1.54 Footnotes 1.55 Endnotes 1.56 References 1.57 Appendix 1.58 Index 1.59 Glossary 1.60 Abbreviations 1.61 Acronyms 1.62 Footnotes 1.63 Endnotes 1.64 References 1.65 Appendix 1.66 Index 1.67 Glossary 1.68 Abbreviations 1.69 Acronyms 1.70 Footnotes 1.71 Endnotes 1.72 References 1.73 Appendix 1.74 Index 1.75 Glossary 1.76 Abbreviations 1.77 Acronyms 1.78 Footnotes 1.79 Endnotes 1.80 References 1.81 Appendix 1.82 Index 1.83 Glossary 1.84 Abbreviations 1.85 Acronyms 1.86 Footnotes 1.87 Endnotes 1.88 References 1.89 Appendix 1.90 Index 1.91 Glossary 1.92 Abbreviations 1.93 Acronyms 1.94 Footnotes 1.95 Endnotes 1.96 References 1.97 Appendix 1.98 Index 1.99 Glossary 1.100 Abbreviations 1.101 Acronyms 1.102 Footnotes 1.103 Endnotes 1.104 References 1.105 Appendix 1.106 Index 1.107 Glossary 1.108 Abbreviations 1.109 Acronyms 1.110 Footnotes 1.111 Endnotes 1.112 References 1.113 Appendix 1.114 Index 1.115 Glossary 1.116 Abbreviations 1.117 Acronyms 1.118 Footnotes 1.119 Endnotes 1.120 References 1.121 Appendix 1.122 Index 1.123 Glossary 1.124 Abbreviations 1.125 Acronyms 1.126 Footnotes 1.127 Endnotes 1.128 References 1.129 Appendix 1.130 Index 1.131 Glossary 1.132 Abbreviations 1.133 Acronyms 1.134 Footnotes 1.135 Endnotes 1.136 References 1.137 Appendix 1.138 Index 1.139 Glossary 1.140 Abbreviations 1.141 Acronyms 1.142 Footnotes 1.143 Endnotes 1.144 References 1.145 Appendix 1.146 Index 1.147 Glossary 1.148 Abbreviations 1.149 Acronyms 1.150 Footnotes 1.151 Endnotes 1.152 References 1.153 Appendix 1.154 Index 1.155 Glossary 1.156 Abbreviations 1.157 Acronyms 1.158 Footnotes 1.159 Endnotes 1.160 References 1.161 Appendix 1.162 Index 1.163 Glossary 1.164 Abbreviations 1.165 Acronyms 1.166 Footnotes 1.167 Endnotes 1.168 References 1.169 Appendix 1.170 Index 1.171 Glossary 1.172 Abbreviations 1.173 Acronyms 1.174 Footnotes 1.175 Endnotes 1.176 References 1.177 Appendix 1.178 Index 1.179 Glossary 1.180 Abbreviations 1.181 Acronyms 1.182 Footnotes 1.183 Endnotes 1.184 References 1.185 Appendix 1.186 Index 1.187 Glossary 1.188 Abbreviations 1.189 Acronyms 1.190 Footnotes 1.191 Endnotes 1.192 References 1.193 Appendix 1.194 Index 1.195 Glossary 1.196 Abbreviations 1.197 Acronyms 1.198 Footnotes 1.199 Endnotes 1.200 References</</p> |
|--|




さっそくコンパイルしてみましょう！

Implementで
右クリック

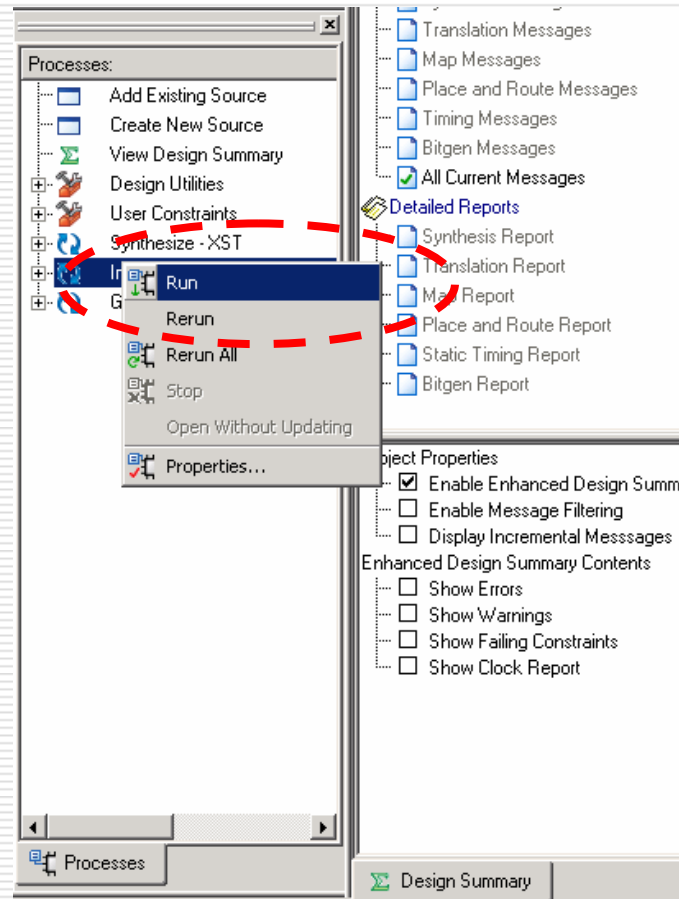

作業の流れ

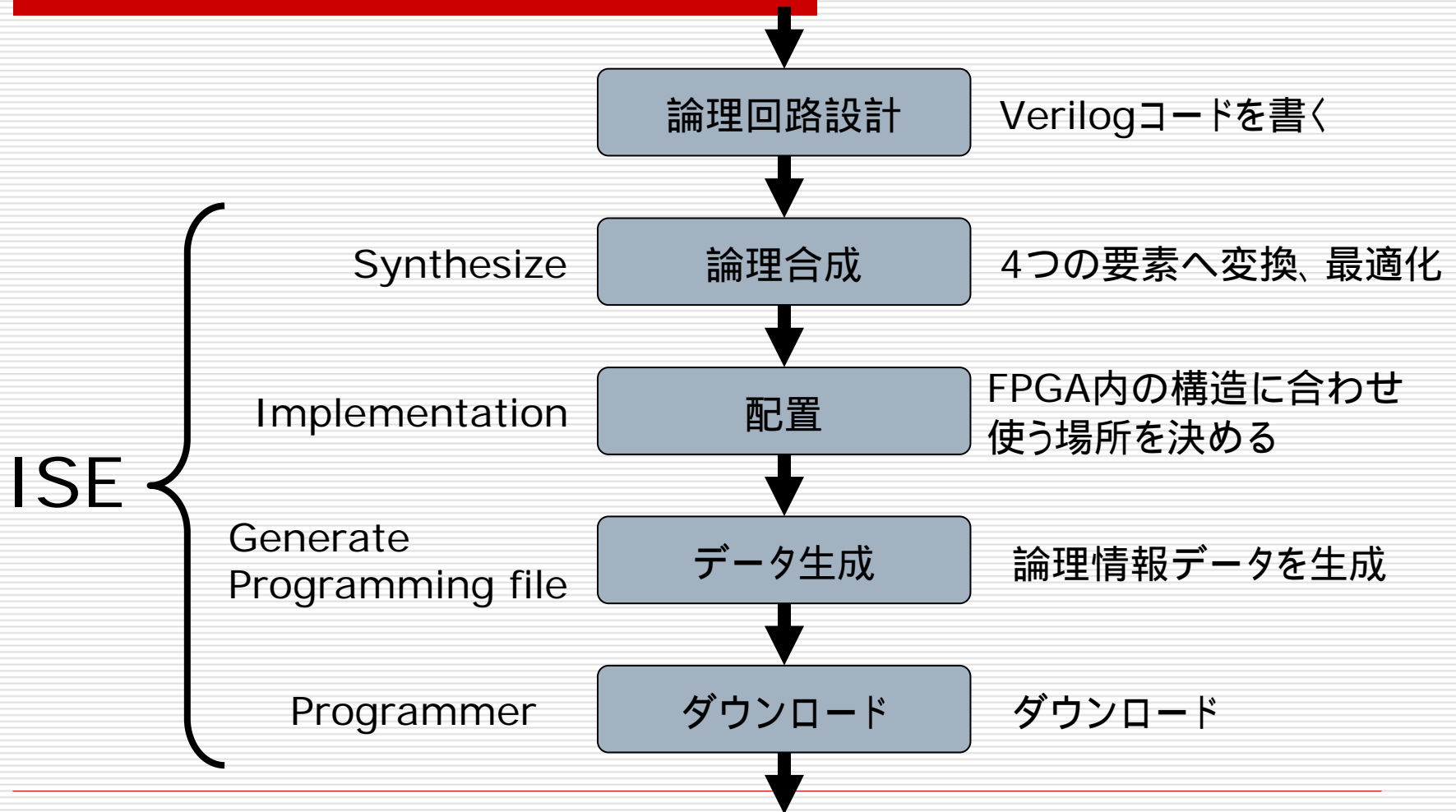

ピンの指定

ピン・アサイン

- ツールは信号名を知りません
 - ピンを割り当てる必要があります
- ピン情報入力ツールPACE
- 注意
 - 一度Implementプロセスが終わらないとピンリストが自動的に出てきません。
 - ピンを入力する時はコードのエラーチェックを兼ねてISEの全工程を実行しましょう

Spartan3E Starter Kit Board

| Name | LOC | I/O Std. | Drive Str. | Termination | Slew |
|-------------|-----|-----------|------------|-------------|------|
| LED[0] | F12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[1] | E12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[2] | E11 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[3] | F11 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[4] | C11 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[5] | D11 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[6] | E9 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[7] | F9 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| OSC | C9 | LVC MOS33 | | | |
| PUSH_SW | K17 | LVTTL | | PULLDOWN | |
| RS232RD | R7 | LVTTL | | | |
| RS232TD | M14 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| SLIDE_SW[0] | L13 | LVTTL | | PULLUP | |
| SLIDE_SW[1] | L14 | LVTTL | | PULLUP | |
| SLIDE_SW[2] | H18 | LVTTL | | PULLUP | |
| SLIDE_SW[3] | N17 | LVTTL | | PULLUP | |

注) 表示されない信号は入力しないで下さい


Spartan3 Starter Kit Board

| Name | LOC | I/O Std. | Drive Str. | Termination | Slew |
|-------------|-----|-----------|------------|-------------|------|
| LED[0] | K12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[1] | P14 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[2] | L12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[3] | N14 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[4] | P13 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[5] | N12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[6] | P12 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| LED[7] | P11 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| OSC | T9 | LVC MOS33 | | | |
| PUSH_SW | L14 | LVTTL | | | |
| RS232RD | T13 | LVTTL | | | |
| RS232TD | R13 | LVTTL | 8 | | SLOW |
| SLIDE_SW[0] | F12 | LVTTL | | | |
| SLIDE_SW[1] | G12 | LVTTL | | | |
| SLIDE_SW[2] | H14 | LVTTL | | | |
| SLIDE_SW[3] | H13 | LVTTL | | | |

注) 表示されない信号は入力しないで下さい

PACEの起動

ダブルクリック

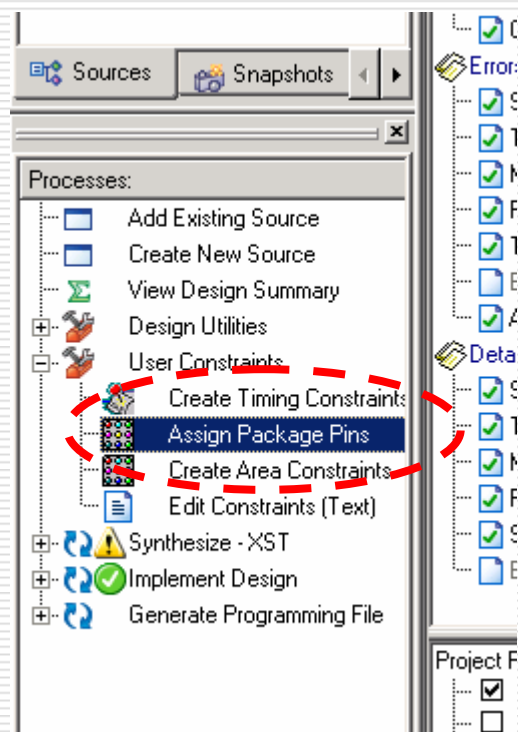

UCFの新規作成確認

route messages
sages
sages
Messages
\$
tep
Re
t
Route Report
ig Report
ort

| | | |
|--|----------|--------------|
| Number of occupied Slices | 1 | 4,656 |
| Number of Slices containing only related logic | 1 | 1 |
| Number of Slices containing unrelated logic | 0 | 1 |
| Total Number of 4 input LUTs | 1 | 9,312 |
| | | 232 |

UCFファイルを新規に作成して良いか聞いてくるのでYes

Project Navigator

? This process requires that an Implementation Constraint File (UCF) be added to the project and associated with the selected design module. Would you like Project Navigator to automatically create a UCF and add it to the project at this time?
If you select "No" you will need to create or add an existing UCF to the project before running this process.

| Report Name | Status | Generated | Errors |
|--|---------|--------------------------|--------|
| Synthesis Report | Current | Wed May 24 17:04:01 2006 | 0 |
| Translation Report | Current | Wed May 24 17:04:20 2006 | 0 |
| Map Report | Current | Wed May 24 17:04:50 2006 | 0 |
| Place and Route Report | Current | Wed May 24 17:05:45 2006 | 0 |
| Static Timing Report | Current | Wed May 24 17:06:14 2006 | 0 |

hanced Design Summa
essage Filtering
xperimental Messages
Summary Contents
rs
nings
ng Constraints
k Report


Summary
inout Data:
lock Data:
eports

UCFファイルとは？

- User Constraint File
 - ユーザーの要求を記述するテキストファイル
 - ここではEX1.ucf
 - 以前はテキストで直接書いていた
 - PACEは入力支援アプリ
- 制約例
 - ピン配置
 - タイミングなど
- ユーザーが指定することはUCFに書く


PACE起動画面

プロジェクト作成直後は
ピンリストが生成されない

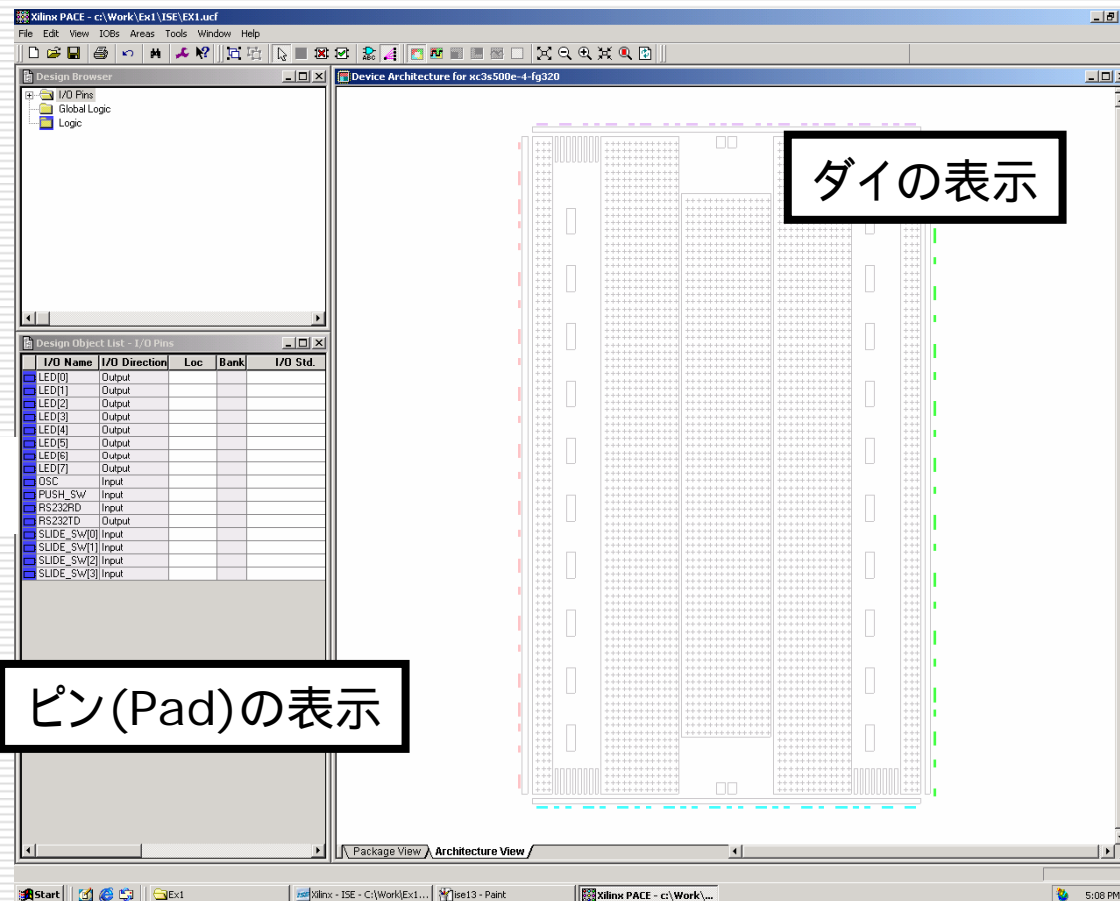

画面が開かなかった人は

File -> Open

 

Ngdファイルが無い時はImplement Processが
終了していませんのでImplement Processを実行してください

ピン情報入力

入出力信号(ピン)名

ピン位置

信号の電氣的仕様を入力

| I/O Name | Loc | Bank | I/O Std. | Vref | Vcc |
|-------------|-----|------|--------------|------|------|
| LED[0] | F12 | BANK | LVTTTL | N/A | 3.30 |
| LED[1] | F12 | BANK | | | |
| LED[2] | E11 | BANK | LVCMS0525 | | |
| LED[3] | F11 | BANK | LVCMS0533 | | |
| LED[4] | C11 | BANK | LVDS_25 | | |
| LED[5] | D11 | BANK | LVPECL_25 | | |
| LED[6] | E9 | BANK | LVTTTL | | |
| LED[7] | F9 | BANK | MINI_LVDS_25 | | |
| OSC | C9 | BANK | PCI33_3 | | |
| PUSH_SW | K17 | BANK | | | |
| RS232RD | R7 | BANK | | | |
| RS232TD | M14 | BANK | | | |
| SLIDE_SW[0] | L13 | BANK | | | |
| SLIDE_SW[1] | L14 | BANK | | | |
| SLIDE_SW[2] | H18 | BANK | | | |
| SLIDE_SW[3] | N17 | BANK | | | |


注意) QFPのピン位置はP12の様に先頭にPが必要

Driverの強さ、ターミネーション

Driverの強さ

終端の種類

信号の状態遷移速度

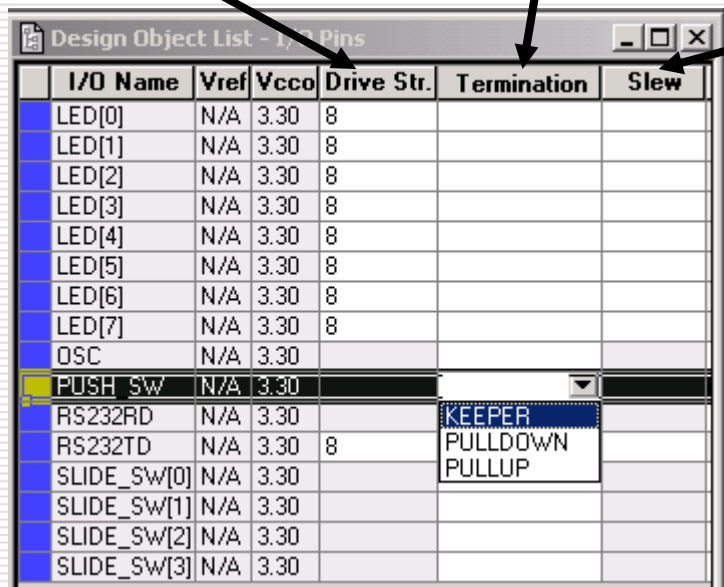


| I/O Name | Vref | Vcco | Drive Str. | Termination | Slew |
|-------------|------|------|------------|-------------|------|
| LED[0] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[1] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[2] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[3] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[4] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[5] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[6] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| LED[7] | N/A | 3.30 | 8 | | |
| OSC | N/A | 3.30 | | | |
| PUSH_SW | N/A | 3.30 | | | |
| RS232RD | N/A | 3.30 | | KEEPER | |
| RS232TD | N/A | 3.30 | 8 | PULLDOWN | |
| SLIDE_SW[0] | N/A | 3.30 | | PULLUP | |
| SLIDE_SW[1] | N/A | 3.30 | | | |
| SLIDE_SW[2] | N/A | 3.30 | | | |
| SLIDE_SW[3] | N/A | 3.30 | | | |

PULLUP: 抵抗を通して電源に接続

PULLDOWN: 抵抗を通してGNDに接続

KEEPER: 状態を保持

保存

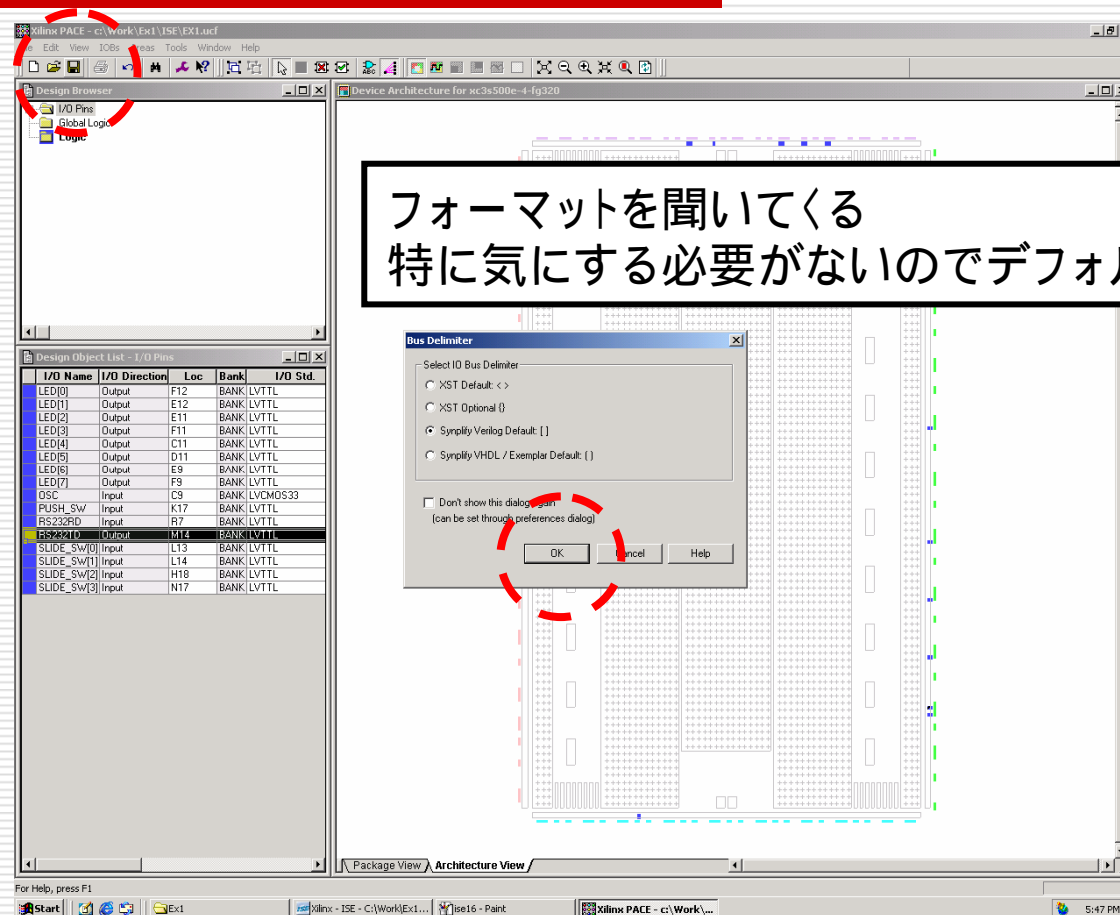


もう一度実行

- ピン配置を考慮したファイルを生成します
- Process View画面が変わっていませんか？
 - Module Window内の選択したファイルにより表示が変わります
 - 選択したファイルのProcess表示と言う事です
 - EX1を選択して再実行してください


Process View

変わっている！

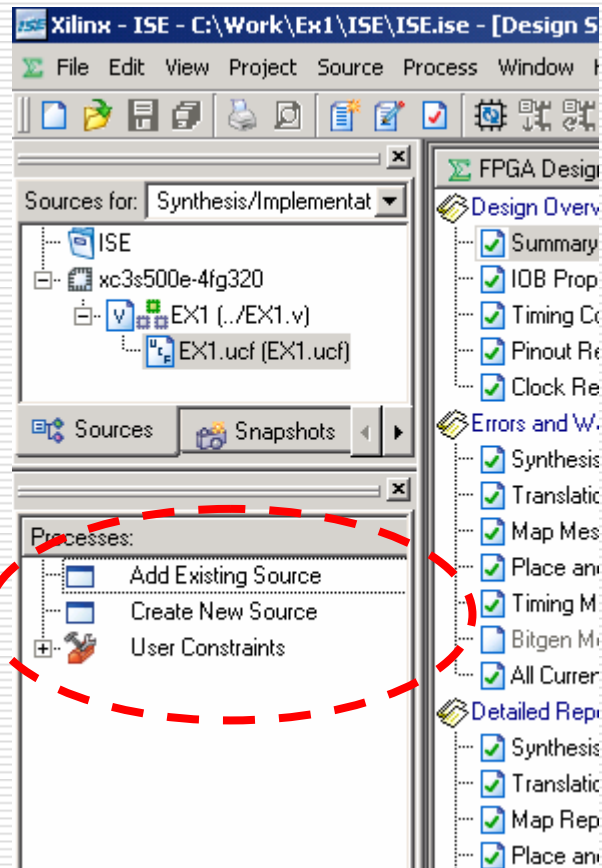

Sourceを変更する

Ex.vを選択

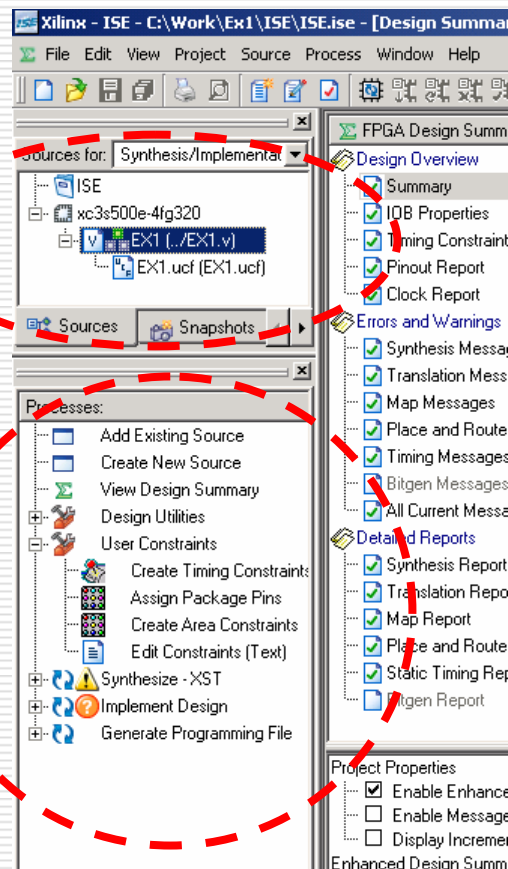

無事元の画面に

再度Implementを実行してください


データファイルの生成

Generate Programming File


- よく使うFile形式は2つあります
- BIT
 - デバック時に良く使う
 - 電源投入後、毎回手動でダウンロード
 - FPGA Start-Up Clock=JTAG clock
- MCS
 - ROMに書き込むデータ
 - FPGA Start-Up Clock=CCLK
- 今回はBITを使います

MCSについてはユーザーガイドを参照してください


Start Up-Clockの設定

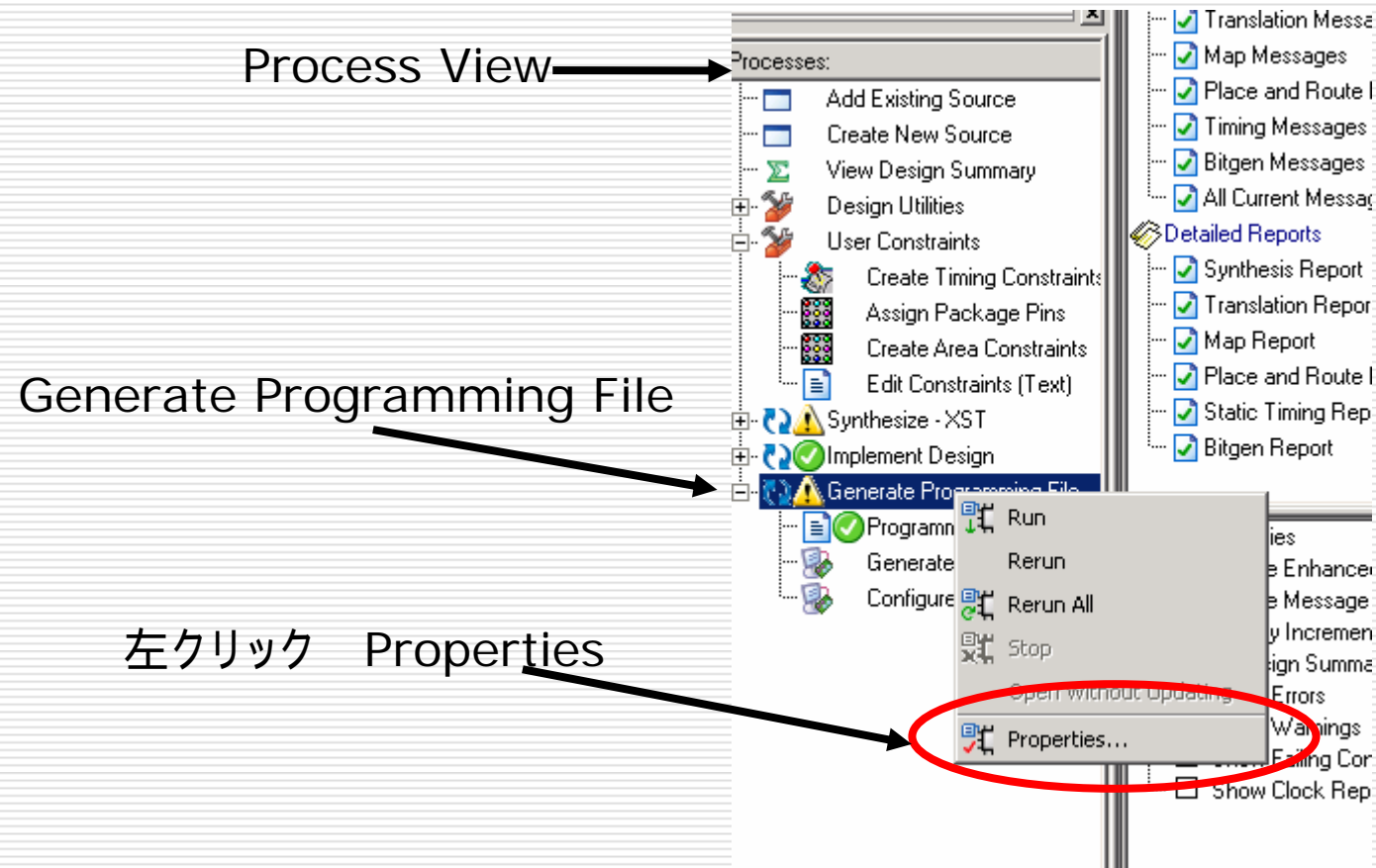

Start Up-Clockの設定

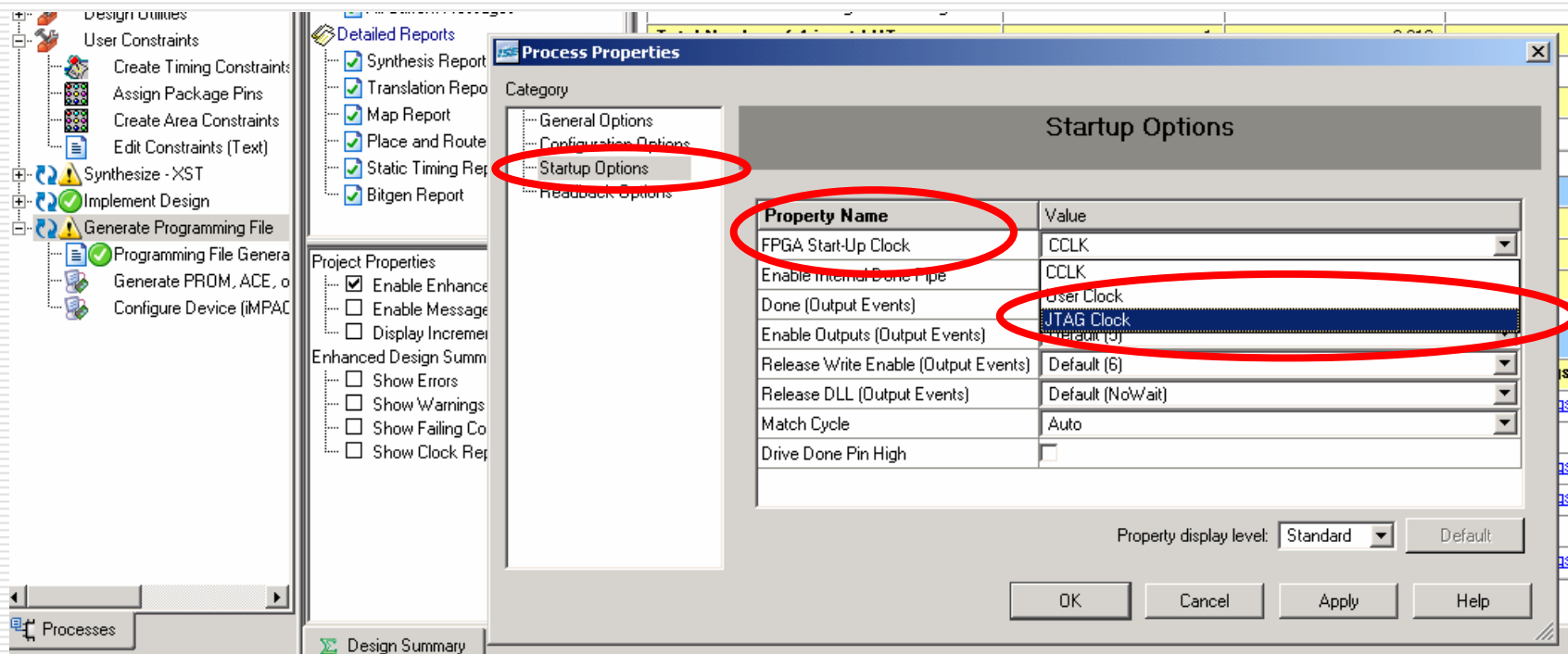

ファイルの生成

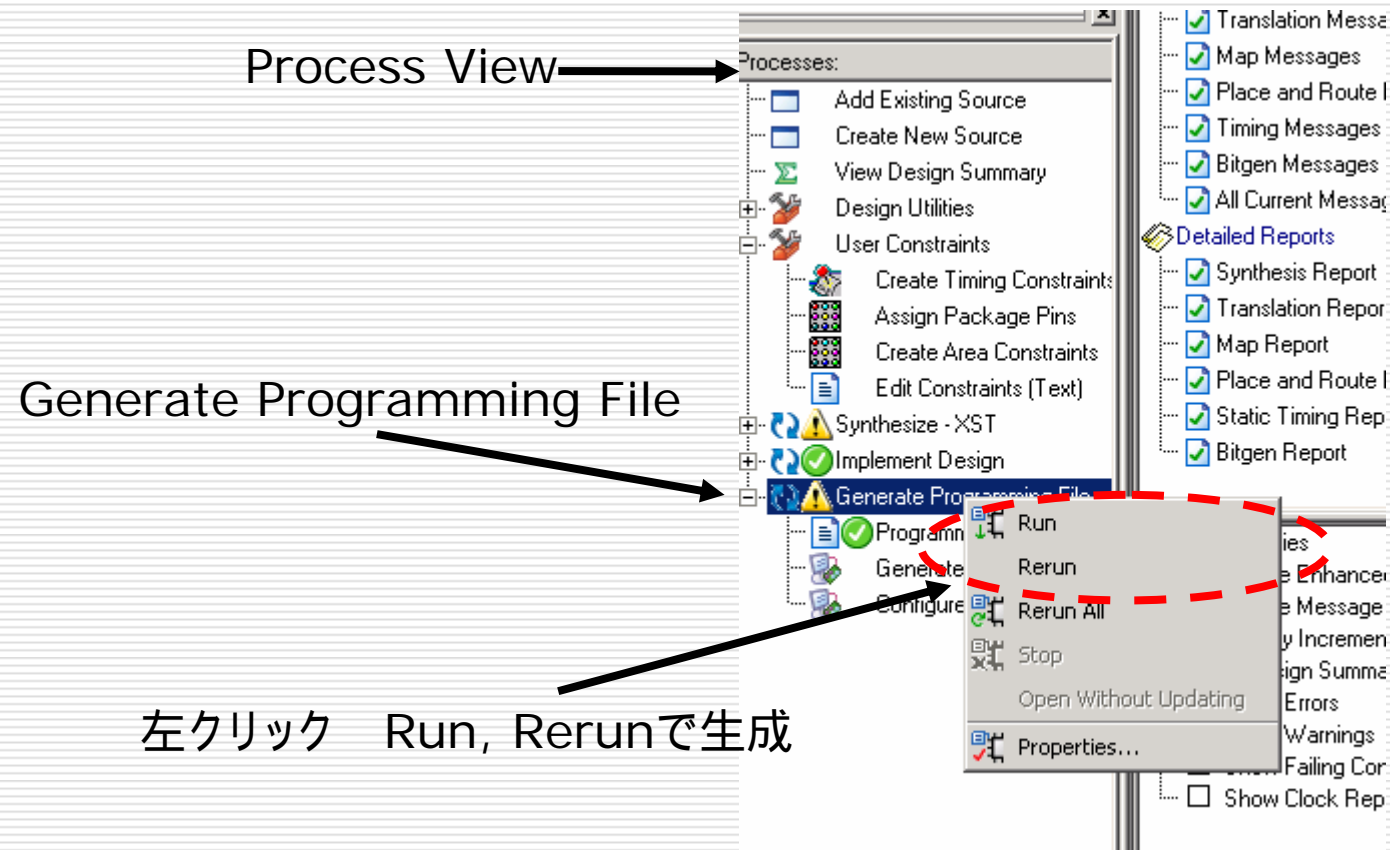

これでBITファイルが生成されました




FPGAへダウンロード


Configure device

- データをダウンロードする。
- ボードのダウンロードモードをJTAGにする
 - 3-starter kit: J8-M1のみ接続
 - 3E-starter kit: J30-M1のみ接続
- ボードの電源を入れる
- USBケーブルを接続、ドライバのインストール


USBドライバのインストール

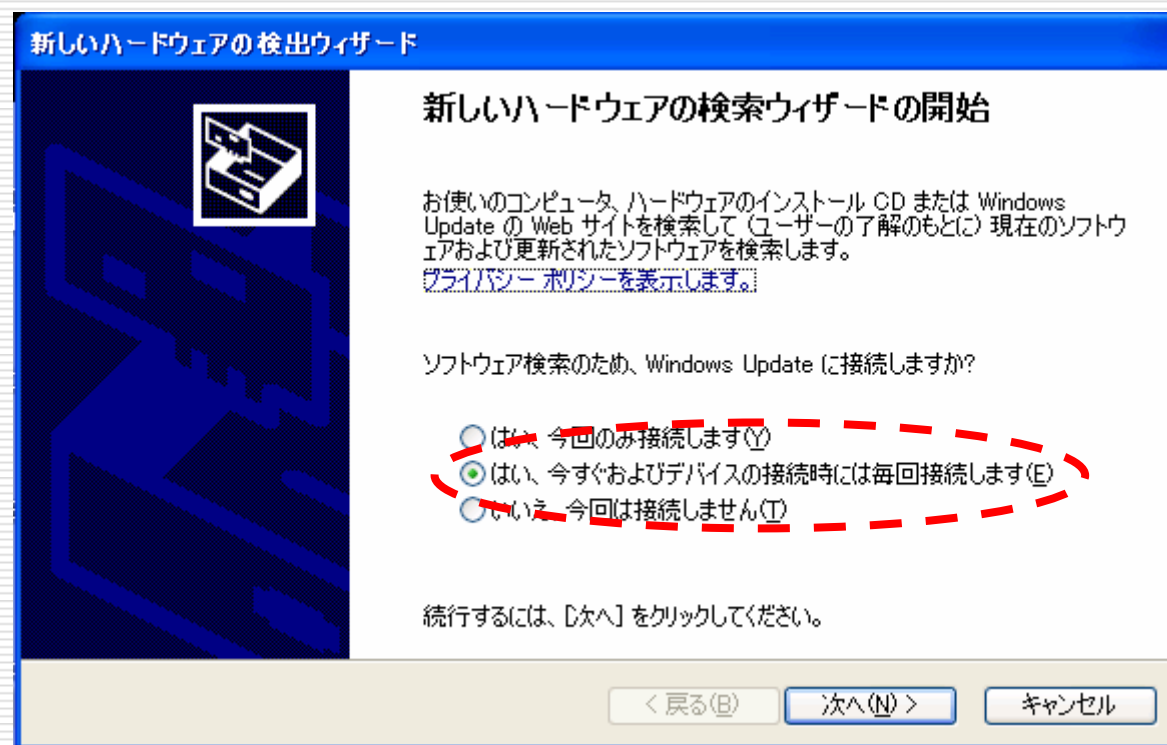

USBドライバのインストール

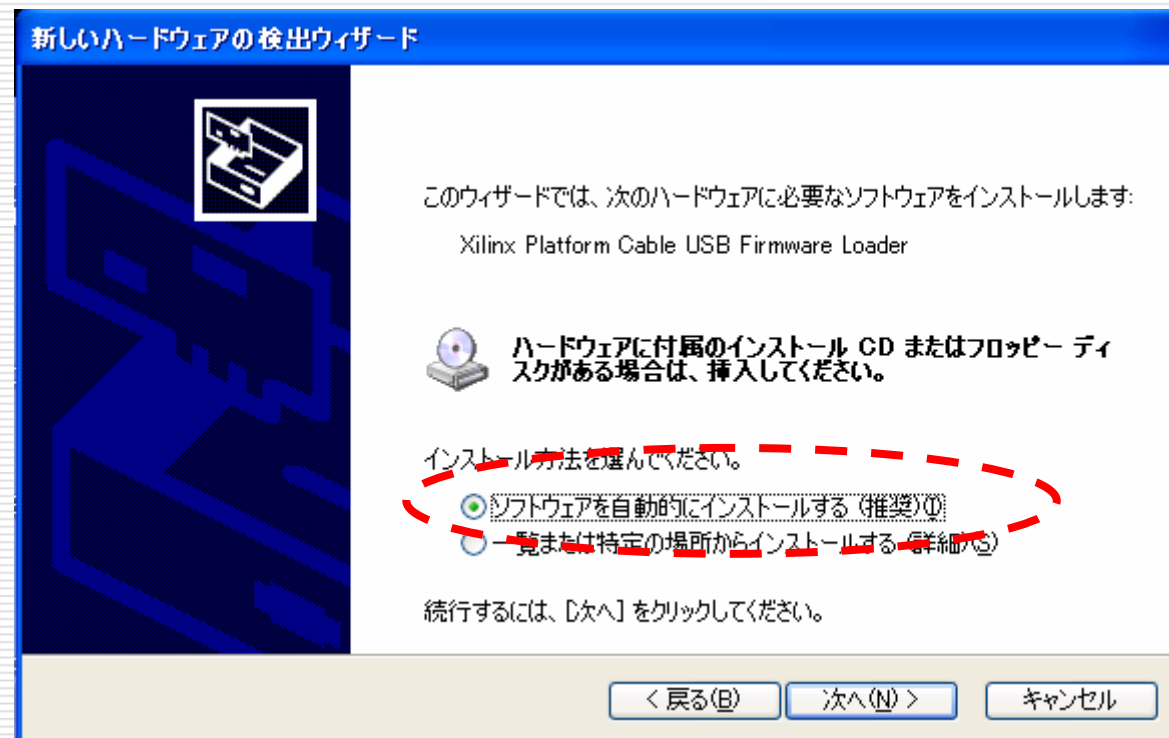

USBドライバのインストール

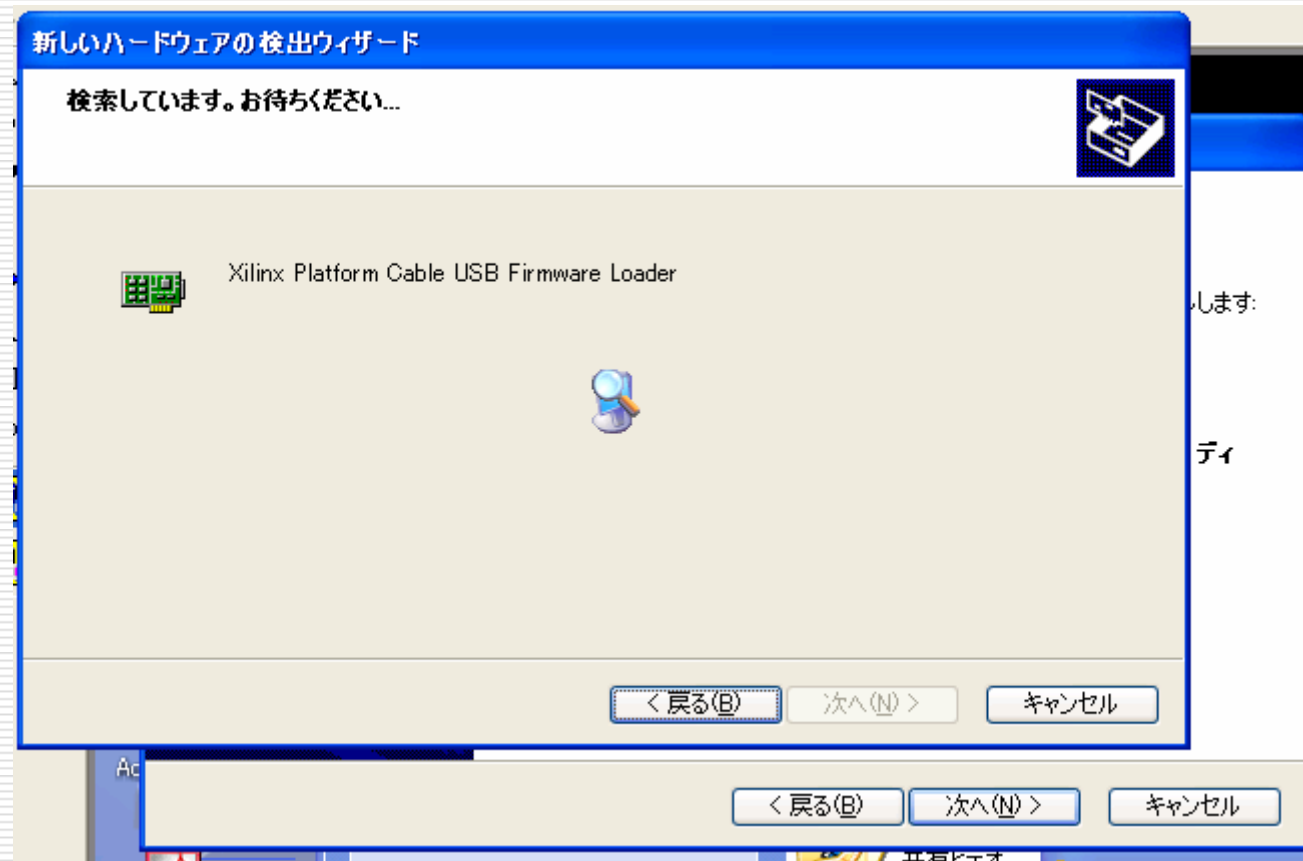


USBドライバのインストール



USBドライバのインストール

何度か同じ事を聞いてくるかもしれません

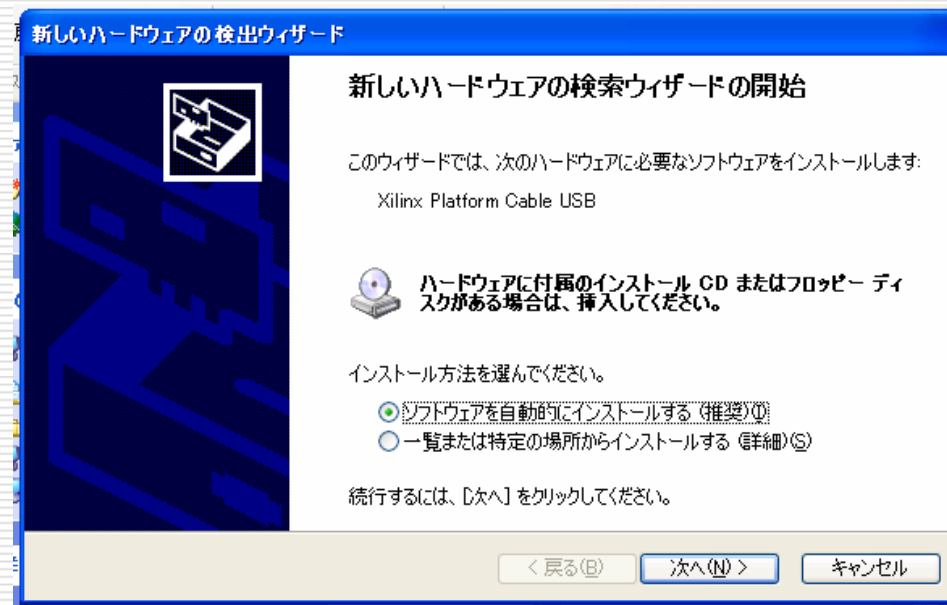


前回と同様にインストールしてください

Configure device

ダウンロード・ツール iMPACT

ダブルクリックして
iMPACTを立ち上げる

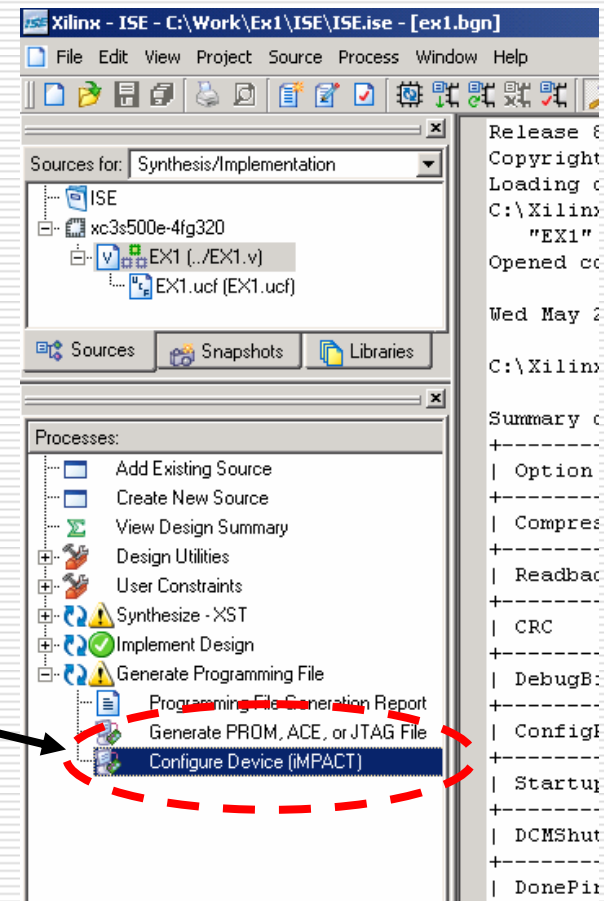


iMPACT起動画面

JTAG使用


自動検出



Configure device

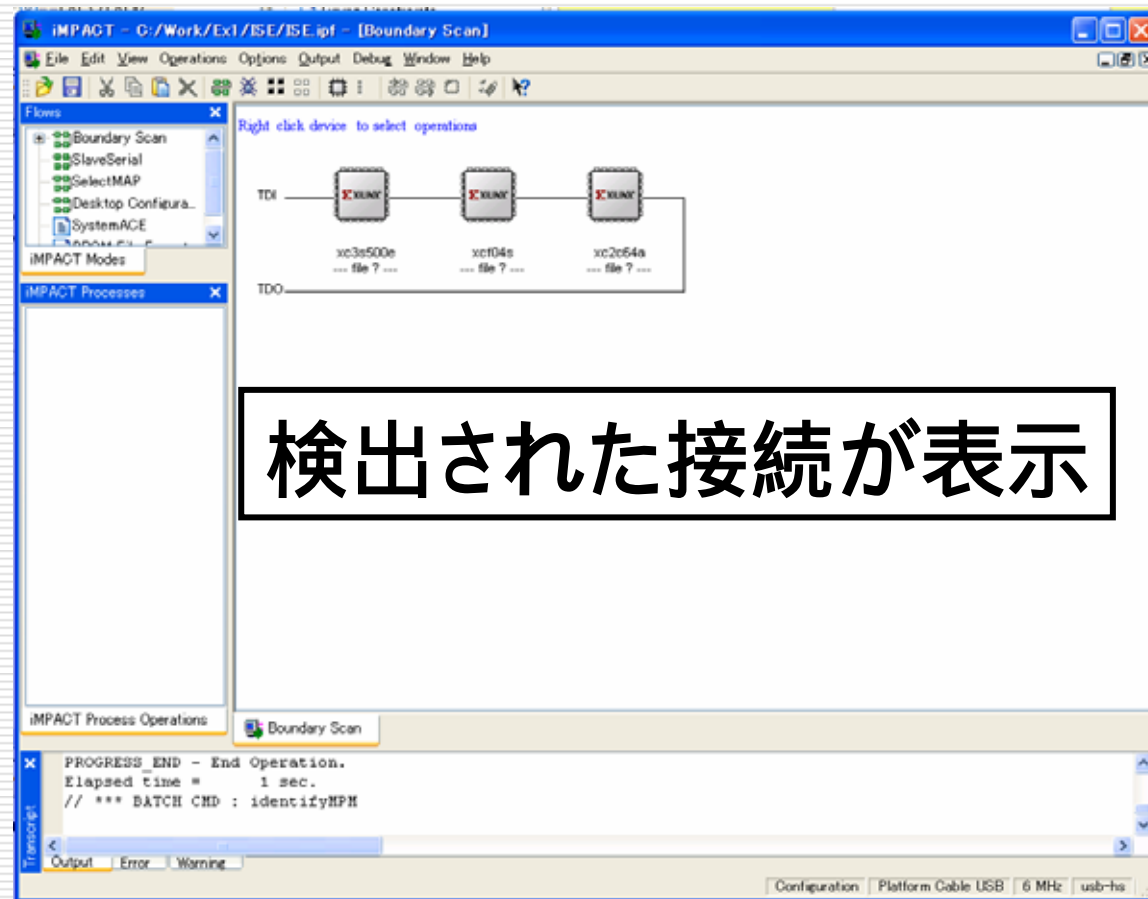


Configure device

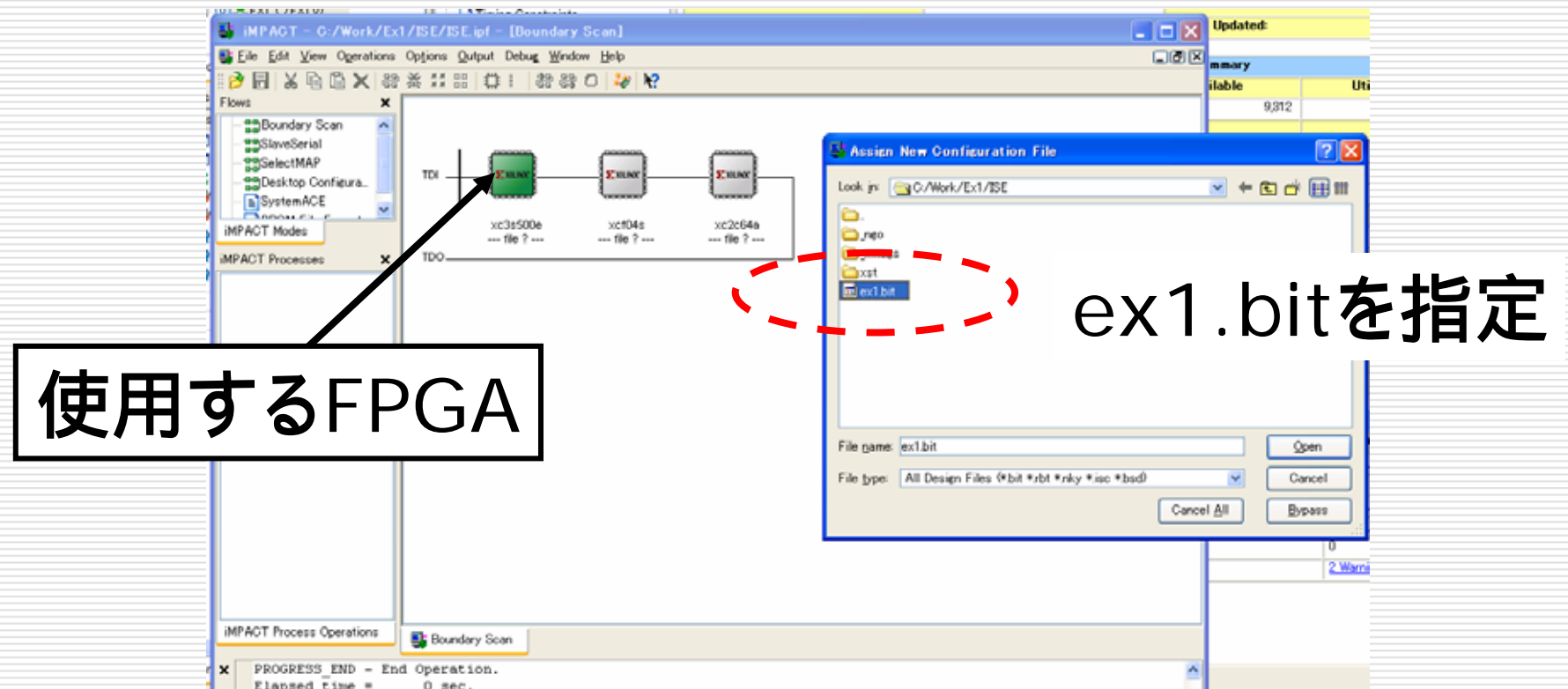


デバイス毎にダウンロードデータを指定する

Configure device

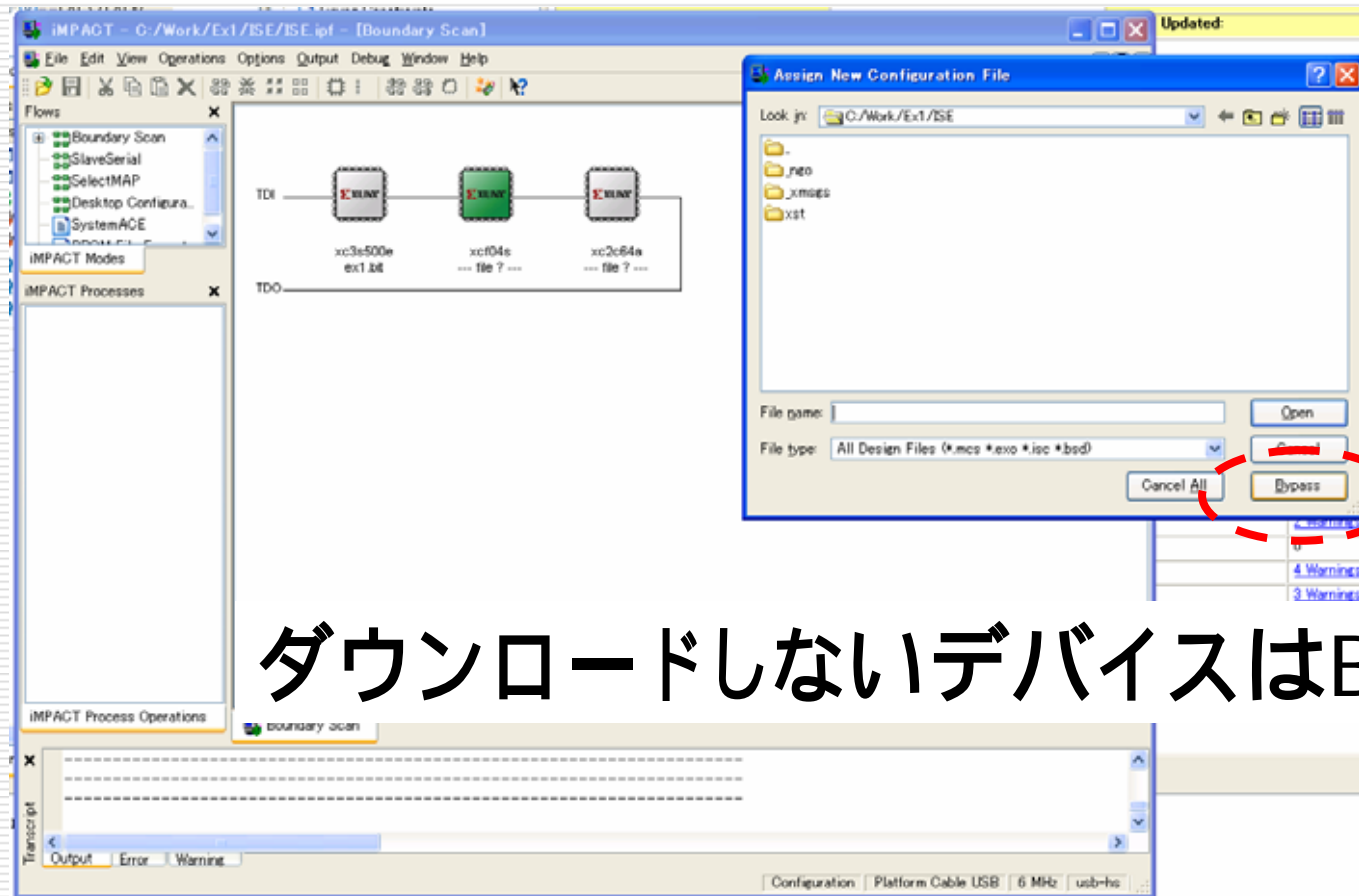


ダウンロードしないデバイスはBypass


Configure device

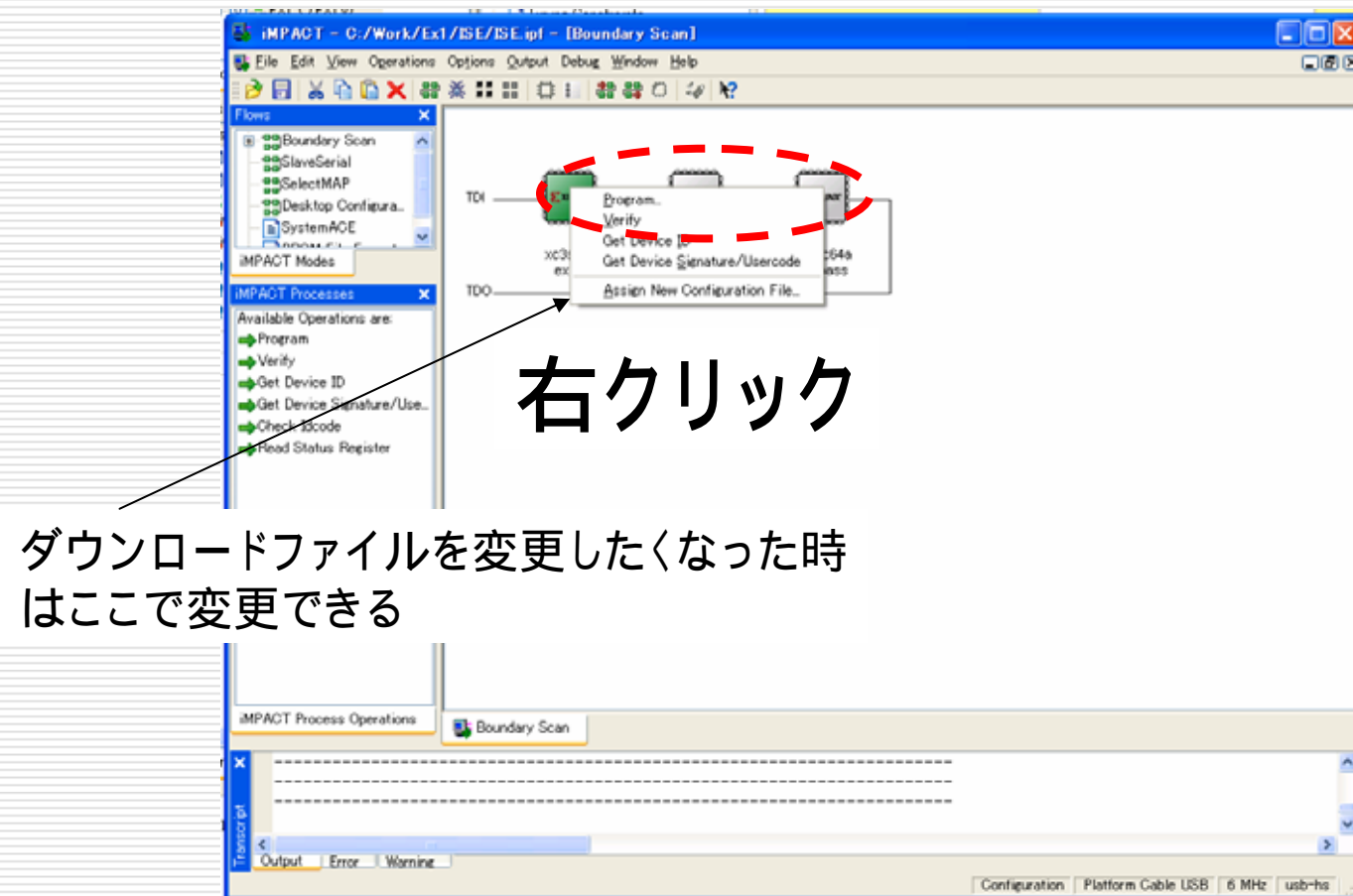


Configure device

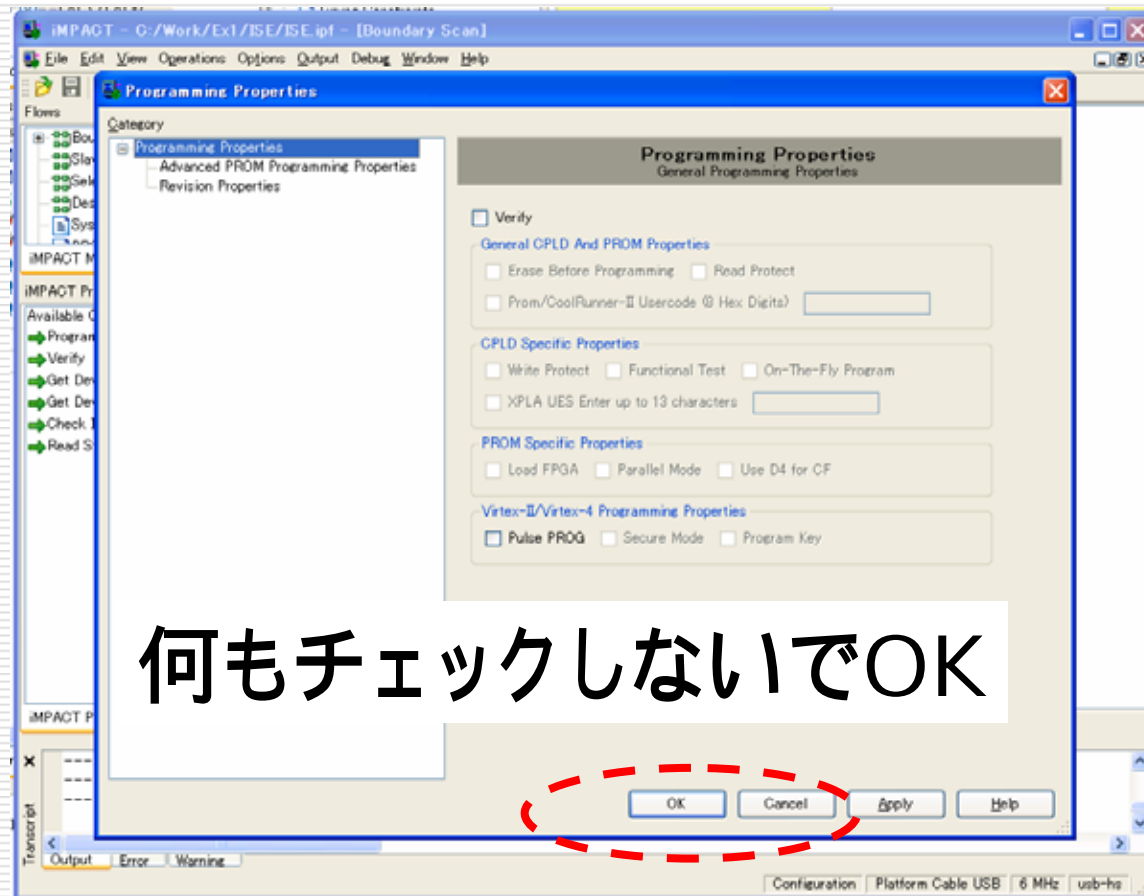

Configure device

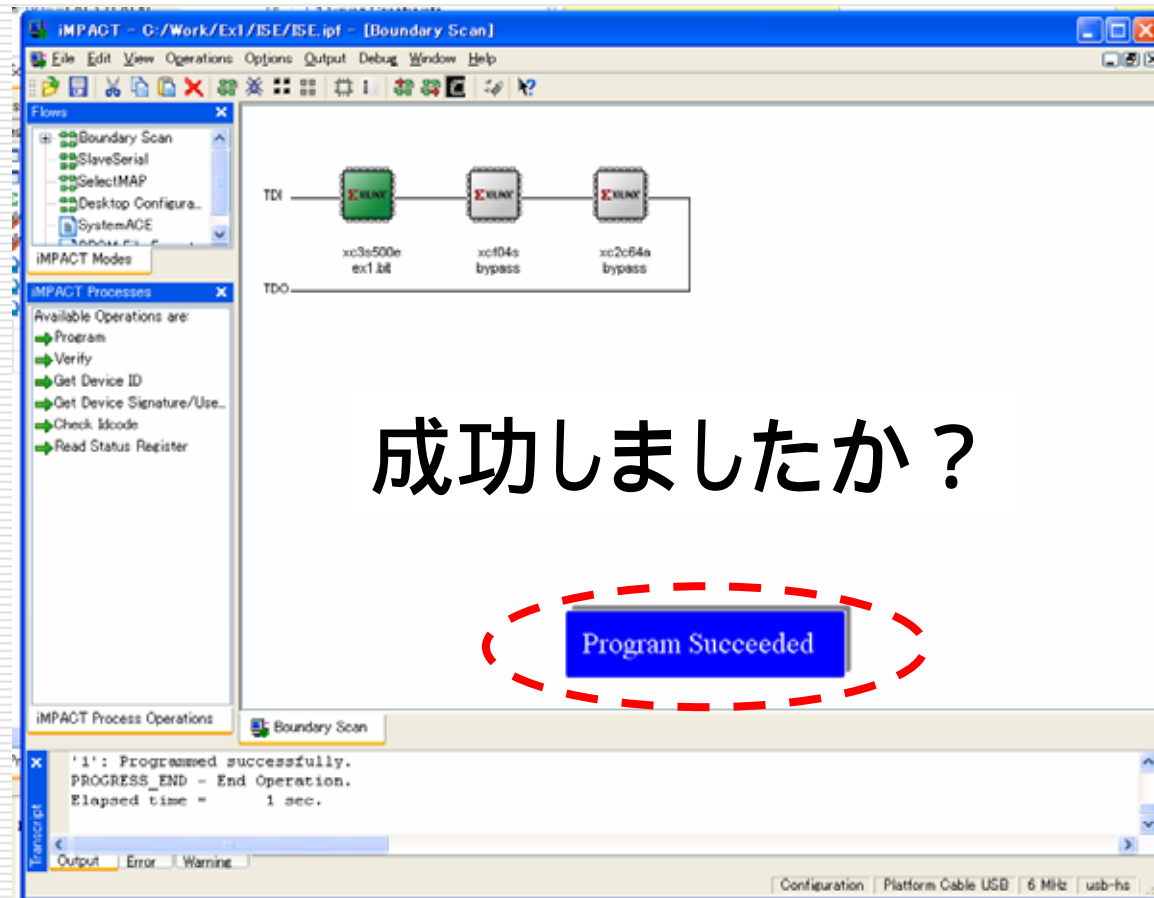

Configure device

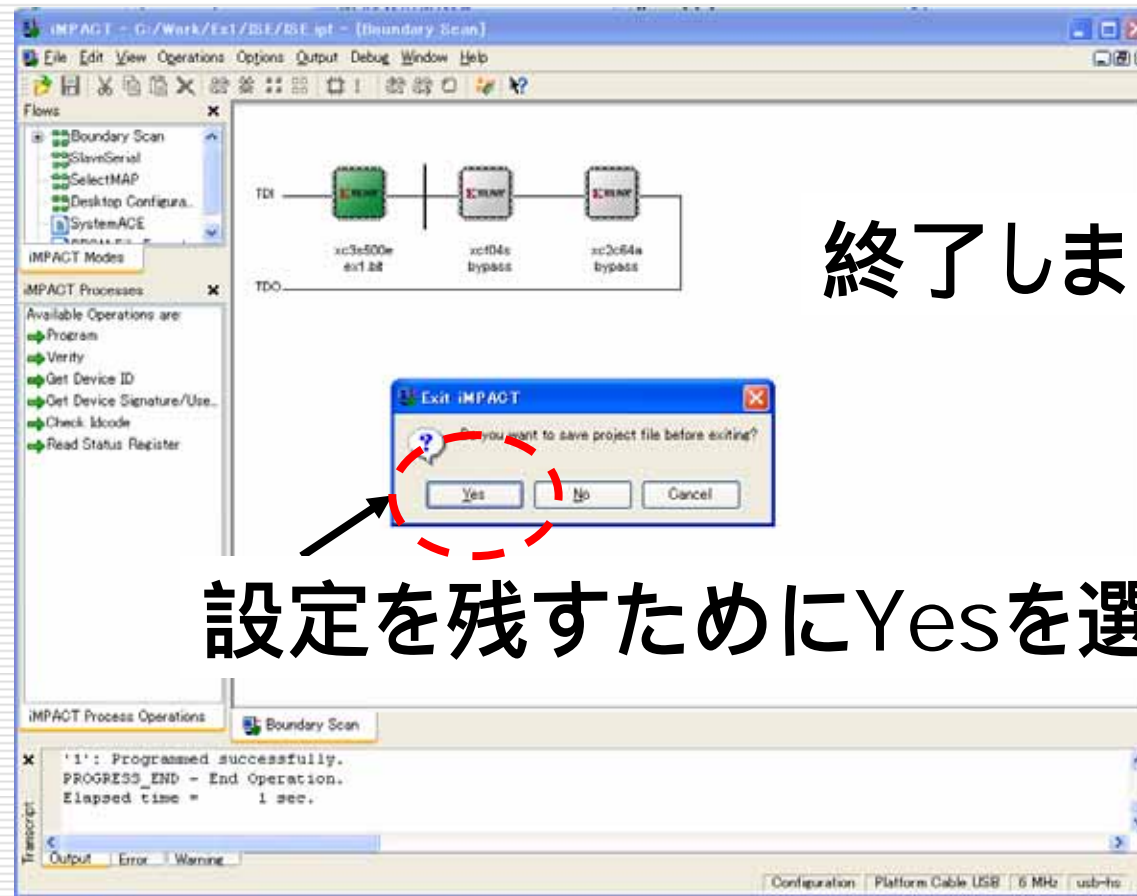

終了しましょう！

設定を残すためにYesを選択


動作確認

- SWを色々動かして動作を確認してください
- 課題を実装して動作確認してください
 - 一つのSWのみがONの時、LED点灯
- 質問はありませんか？

同期回路


最初に

 - FPGAは同期回路で使用する事を前提に設計されています。
 - FPGAで非同期回路を設計する時は注意
- 同期回路とは？
 - クロック(基準信号)でのみ状態が変化点




同期回路

CLKの周期毎に状態を考える事が出来る

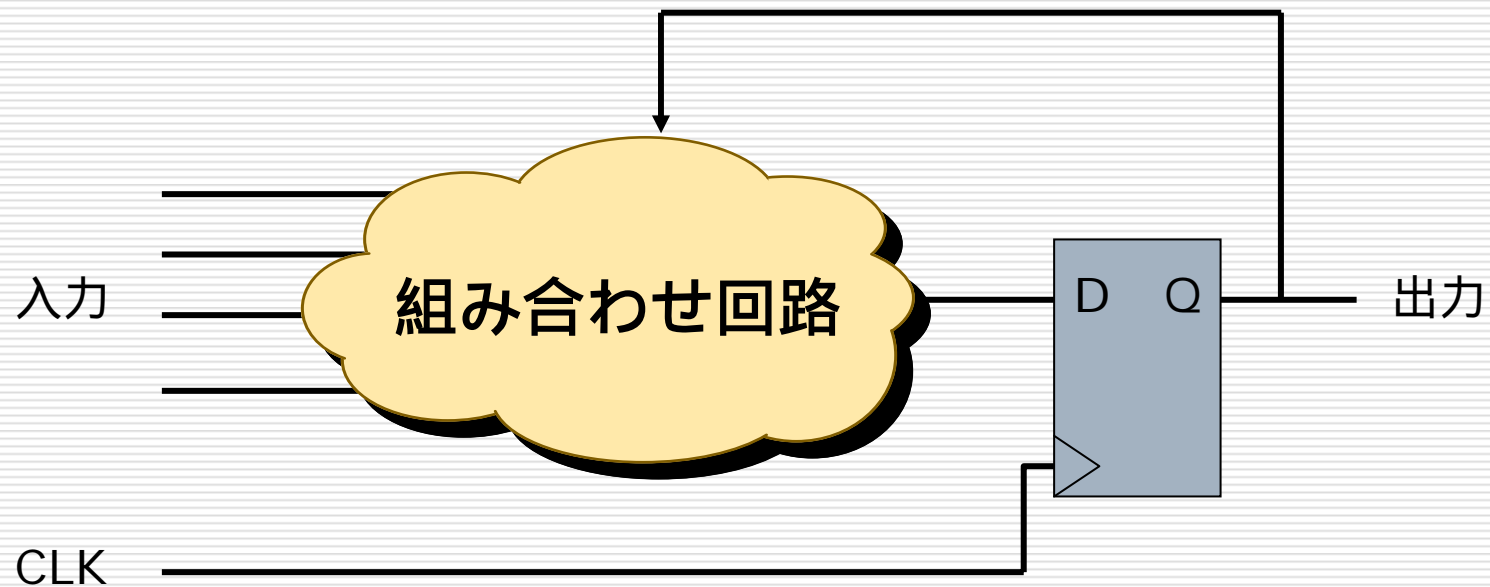

一つ前の周期の出力を簡単に入力に使える
カウンタの場合: 前出力の値に1を加える

同期回路

 

クロック単位で動作を考えれば良いので
タイミング設計が簡単


どんな風に設計しようが出力は
クロックで変化すると考えて設計できる

CLKが全てのDFFに入力されている

同期回路は

- 設計を簡単にする
 - タイミングはクロック周期で考えれば良い
 - 大規模回路の設計が出来る
- 順序回路(シーケンサー)が簡単に作れる
 - 前出力状態を入力として使用し動作する回路
- 広く使われています


DFFのVerilogでの書き方

 


```
always @(posedge CLK) begin
    Q <= D;
end
```

CLKの立ち上がりの時は何時も～と書きます

DFFのVerilogでの書き方

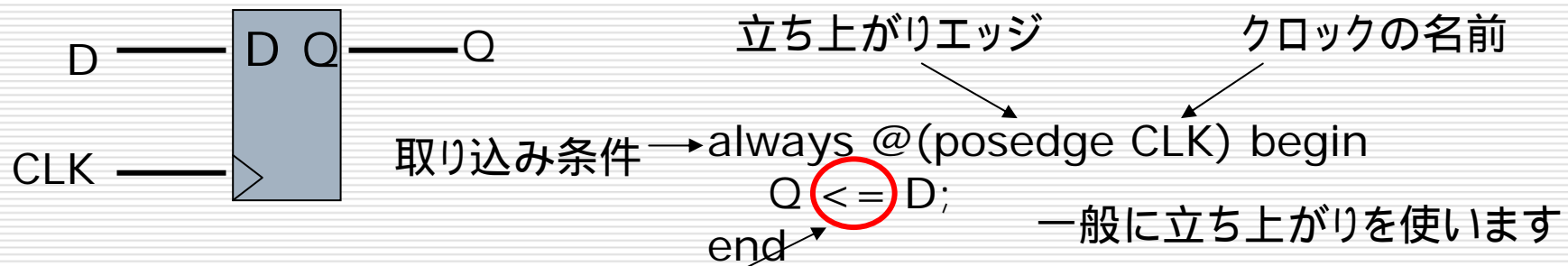

 “=”でなく“<=”な事に注意！ “=”でも動きますが、初めは“<=”のみ使用してください。
ちなみに私は“=”は使いません




```
always @(posedge CLK) begin
    R <= A & B;
end
```

成立条件を書く
(組み合わせ回路の出力)

DFFの雛形、非同期リセット付き

リセット信号がLowになると、クロックに関係なく出力が0になる

 

リセット信号は負論理を使うことが多い

If文は()の中が真(“1”)の時に実行する部分

```
always @(posedge CLK or negedge RSTn) begin
```

```
    if(~RSTn)begin
```

```
        R <= 1'b0;
```

定数のみ書く！論理式は書かない！

```
    end else begin
```

```
        R <= A & B;
```

```
    end
```

```
end
```

初めはリセットで初期状態に戻る

このタイプのDFFを使用するようにしてください！


カウンターの書き方

```
always @(posedge CLK or negedge RSTn) begin
    if(~RSTn)begin
        counter[31:0] <= 32'd0;
    end else begin
        counter[31:0] <= counter[31:0] + 32'd1;
    end
end
```

再度Ex1.vを見てください

77行目のコメントアウトされている部分

カウンターの動作

 

後で実習するシミュレーション結果

上位ビットの周期は下位ビットの2倍になっている
分周されている

Heart beatを作しましょう

クロックが正常に供給されている時に
LED[7]が点滅する回路

counter[23]をLED[7]に接続

counter[23]の周期 = $20\text{ns} \times 2^{24} \sim 0.35\text{s}$
(50MHzの周期 = 20ns)

変更内容

- クロック
 - オシレータを使用: 信号名OSC
 - 内部で信号名をCLKと変更して使用
 - Assign文を使う
- リセット
 - BTN Southを使用(押した時にリセット)
 - ピン信号名はPUSH_SW
 - 内部で信号名をRSTn(Lowでリセット)に変更して使用
 - 負論理に変換する事を忘れないで下さい
- PACEでピンアサインするのを忘れないで下さい
- ちゃんと点滅しますか？リセットはされますか？

論理シミュレーション

シミュレーションを何故やるのか？


- 観測できる信号はピンのみ
 - 内部の信号は専用回路が必要
 - それでも全てを見ることはできない
- 実機を使わずに動作テストが出来る
 - 基板を作る前に仕様、動作検討ができる
 - 動かす前にバグを見つける事ができる
 - 内部の信号を全て観測できる
- 大規模回路の完成度を上げる
 - 動作検証は非常に大変
 - 膨大な数の信号線、ゲート

論理シミュレーションとは？

- 純粹に論理動作をシミュレーション
- 伝播遅延などアナログ量を無視
- 遅延を考慮するシミュレーションは遅延(ゲートレベル)シミュレーションと呼ばれる
 - 同期回路で設計する場合、ほとんどの部分は論理シミュレーションでよい
 - タイミングチェックはISEがやってくれる
 - 後で説明

今回のシミュレーション方法

クロックとリセットを供給しないと動作しない

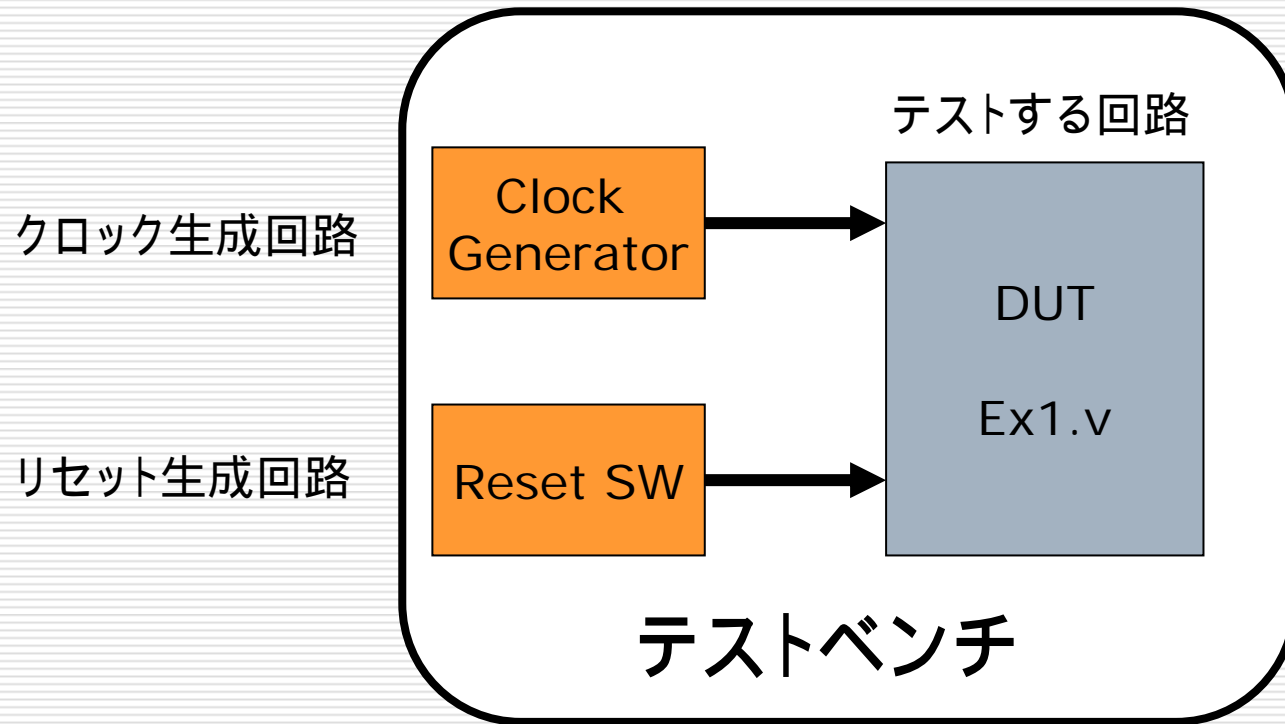

シミュレーション用に回路などを作成する必要がある¹⁰⁰

一般的な方法

- テストベンチを使う
 - 実際の仕様環境をシミュレーションする
 - 周辺機器も同時にシミュレーション
 - シミュレーションモデル
- 実際の動作環境に近い動作で確認
- しかし、問題も……

シミュレーションの問題

- 長時間テストが難しい
 - シミュレーション時間が長い、使用リソースが膨大
 - 例えば50MHz動作回路の10秒間テスト
 - 500M周期のテストが必要
 - と言ってもやらない訳にはいけないので工夫が必要
 - 後のRS232Cの時に説明
 - 重要なのは設計者が気になる状態をテスト
 - この状態の洗い出しで完成度、テスト時間が変わる
- テストベンチを間違えると全て間違える

テストベンチ

- 4つの構成要素で書く必要が無い
 - シミュレーションのみで使用
 - 実際のデバイスには実装されない
- ソフトウェアに近い記述方法で書ける
 - 簡単に動作を記述できる
 - Behavior model
- 注意
 - 複雑なテストベンチではモデル自身バグが出るので注意


テストベンチについて

- 実際のファイルを見てみましょう
- EX1_TB.vを開いてください


シミュレーターを動かしましょう

- 作ったカウンターをシミュレーションします
- veritakを立ち上げてください
 - ウィンドウが現れましたか？

Veritak操作

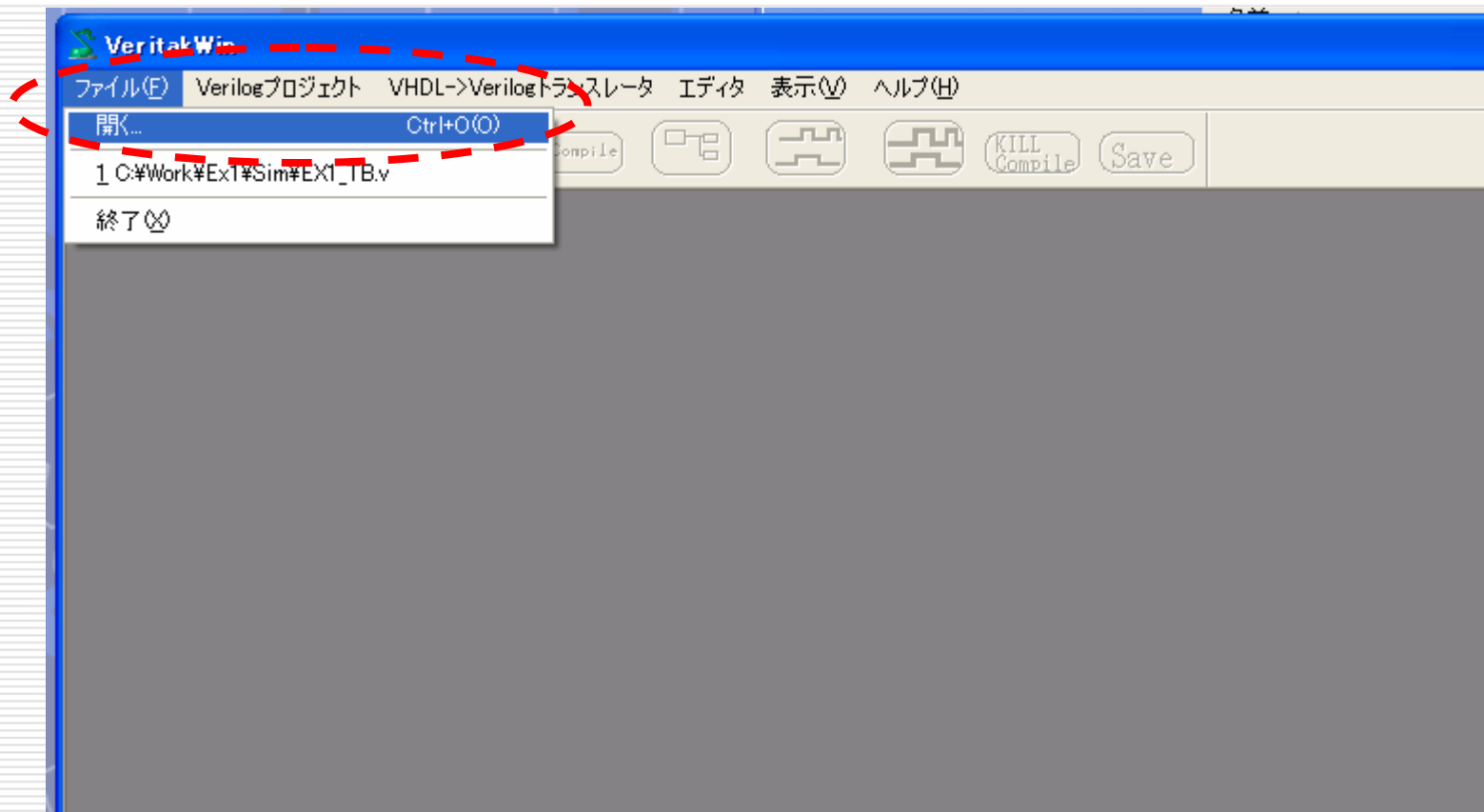


テストベンチ・ファイルの選択

 

テストベンチとは

- FPGAをシミュレーションするために必要な環境が記述されているファイル
- 必要な入力、出力が記述されている
 - OSC
 - PUSH_SW
 - など
- EX1.vはEX1_TB.vの中から呼び出します
- 後で改めて説明します

コンパイル終了

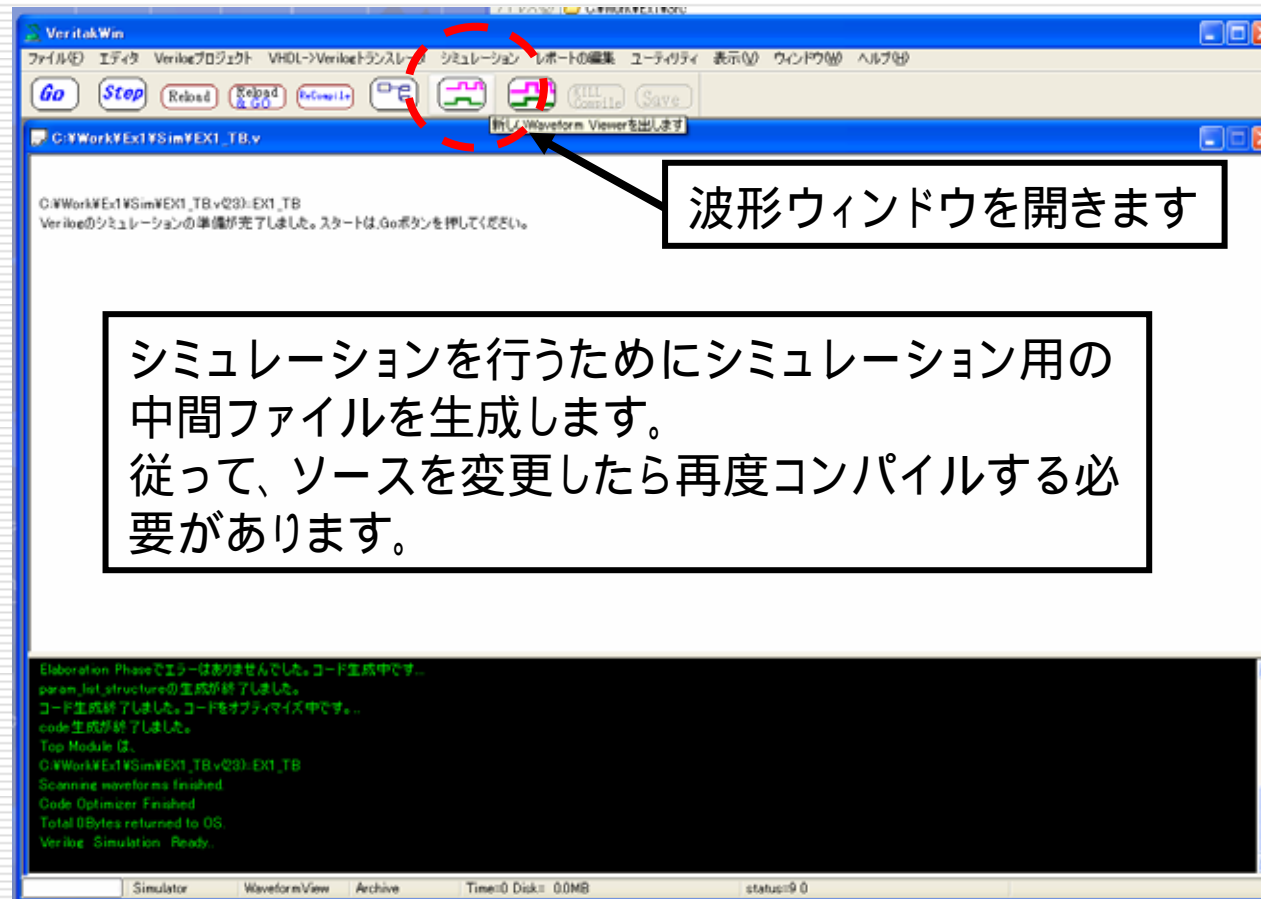


信号の選択


DUTを選択

ポインタで全ての
信号を選択してく
ださい

最後に右クリックし
Wave Form Viewer
に追加

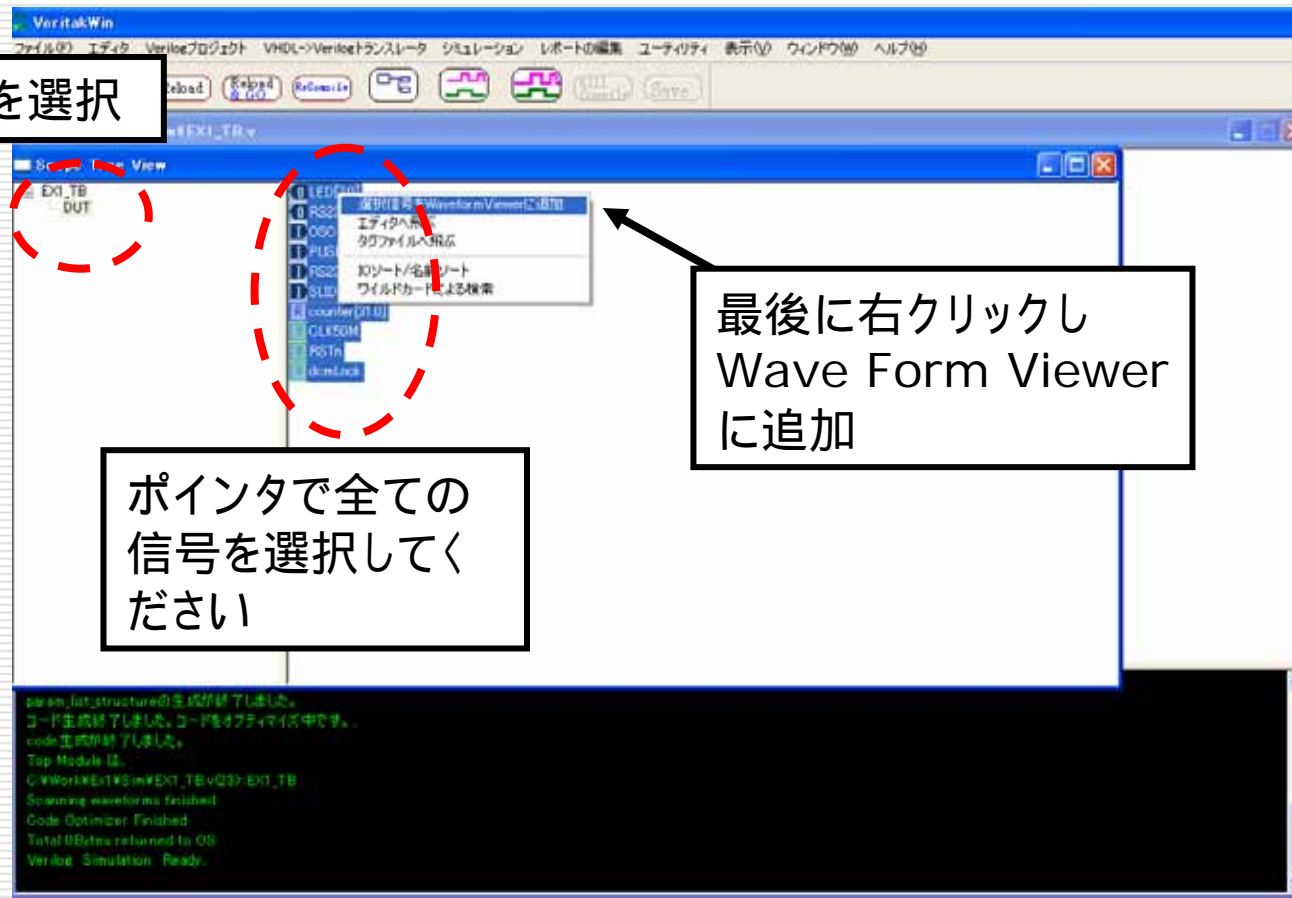


信号の選択

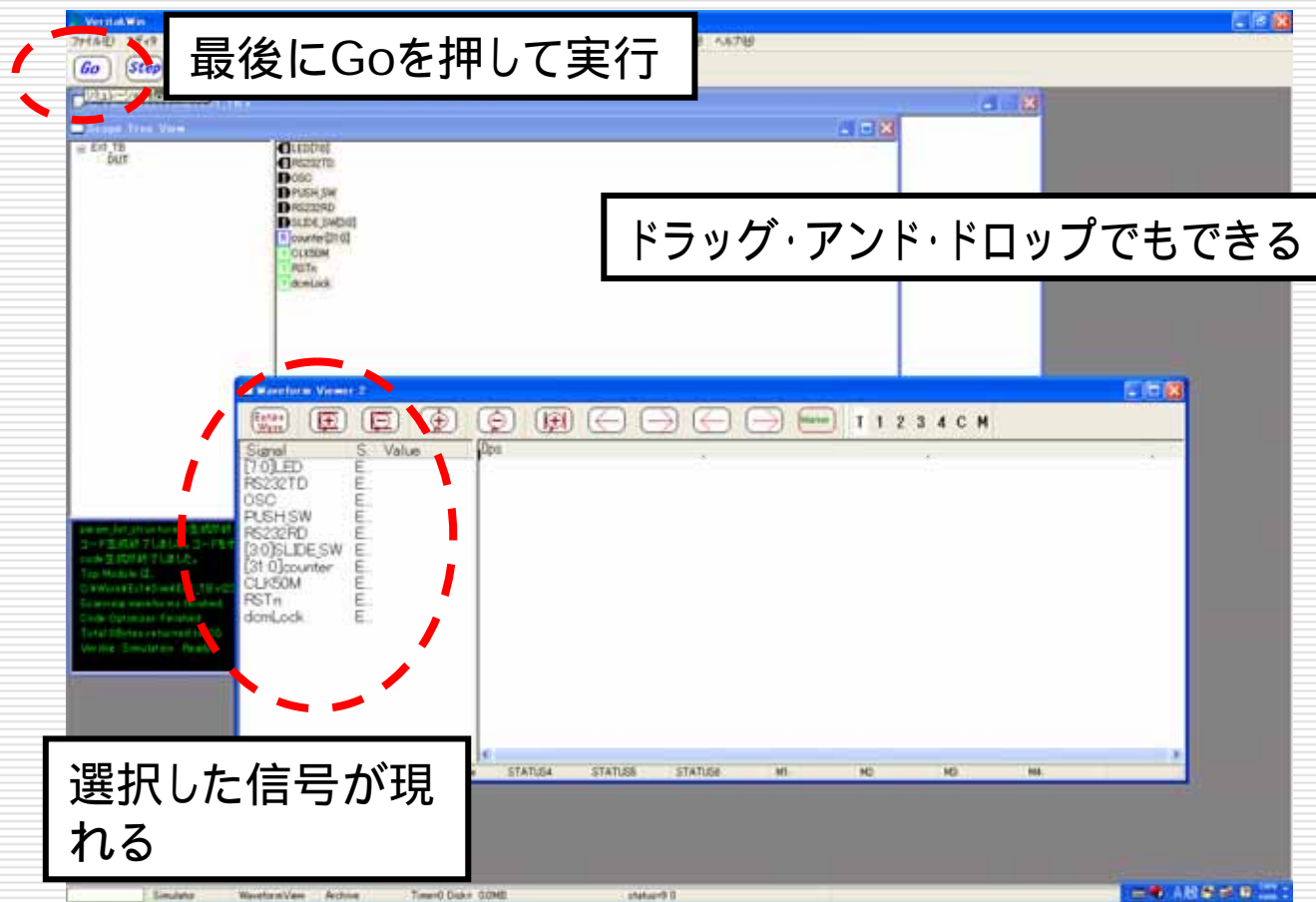


実行

全体を見ましょう

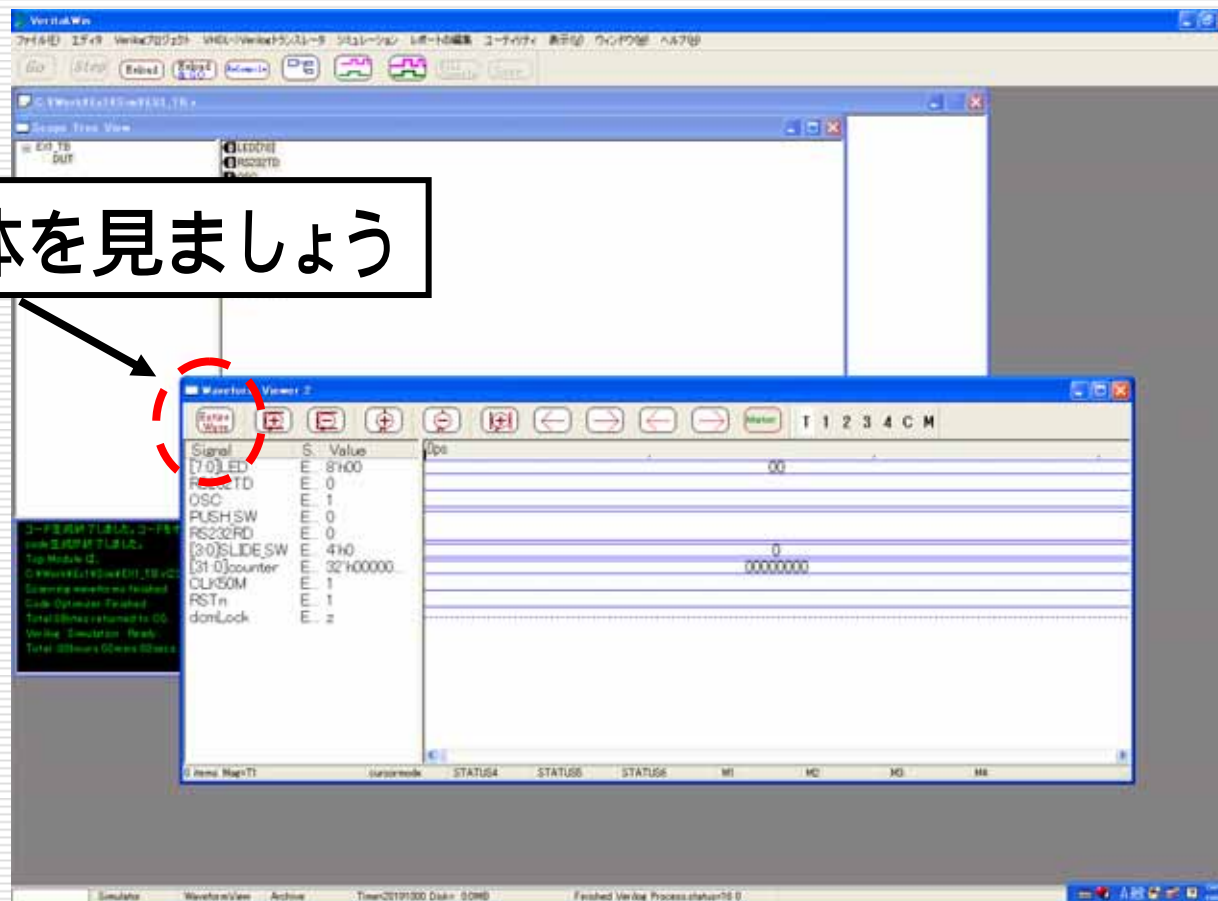


結果

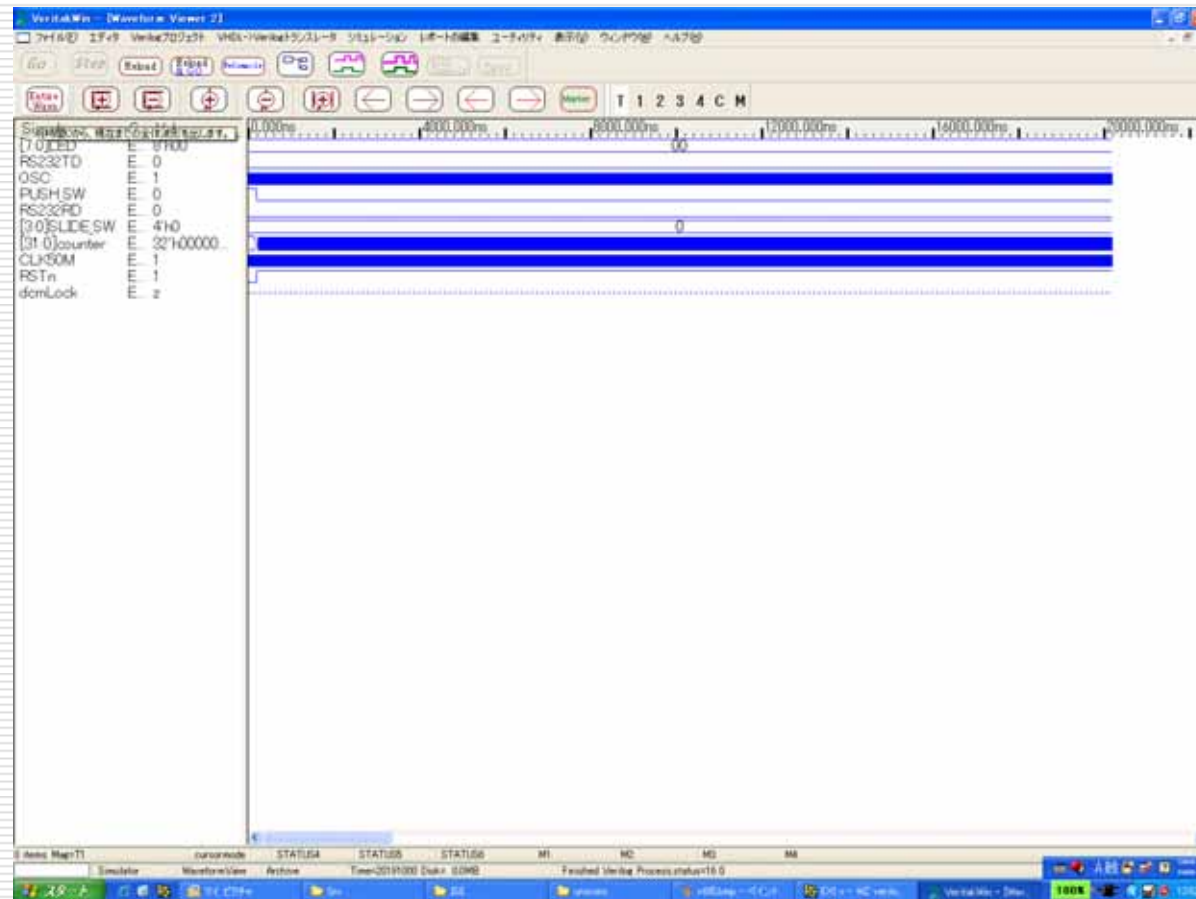


拡大、縮小

いろいろ触ってみて下さい

詳細はヘルプのチュートリアルを参照

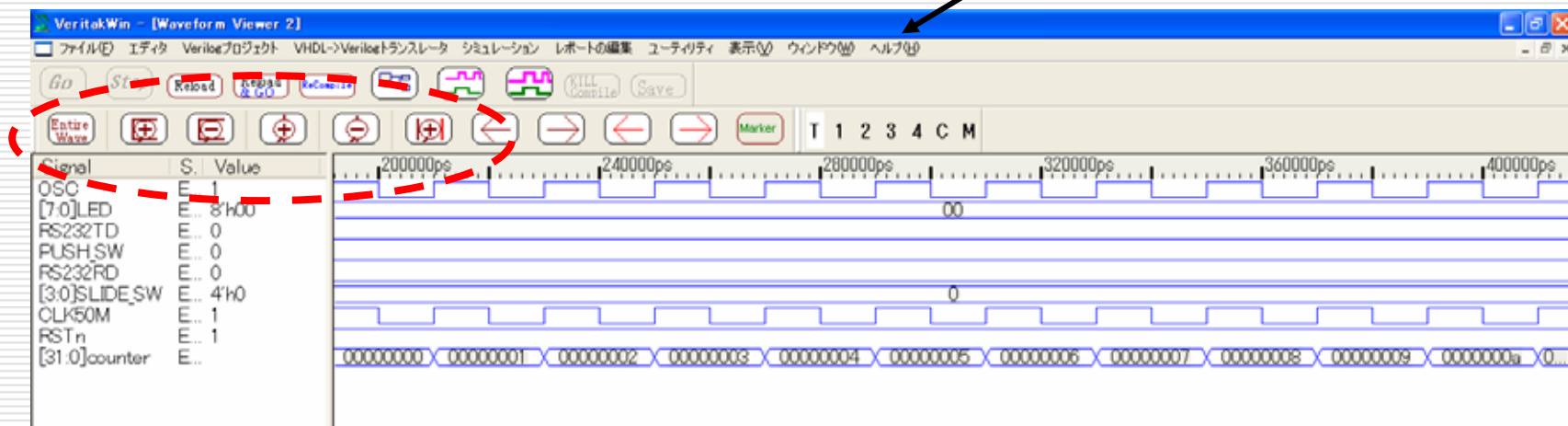

バス信号の展開表示

 

補足

□ Veritakの制限

- 一度に一定数以上シミュレーションできない
- 「パターン数制限により停止しました」と表示される
- 続きはもう一度Goでシミュレーション可能

補足

□ 負論理の信号の書き方

- 負論理、正論理とは？
- RSTnの様にLowレベルでリセットの意味が有効になる信号を負論理の信号を言います。
- 慣習で/RST, RSTn, RSTbなどと書きます

□ $RSTn = \sim PUSH_SW \ \& \ dcmLock;$

□ $RSTn = \sim (PUSH_SW \mid \sim dcmLock)$


- 右辺全体に \sim を付けると左辺 = LOWの条件になる
- $PUSH_SW=ON$ の時または $dcmLock=OFF$ の時にLOWを出力

FPGAの構造

- 動作原理
- SliceとCLB

動作原理

基本はSRAM + DFF

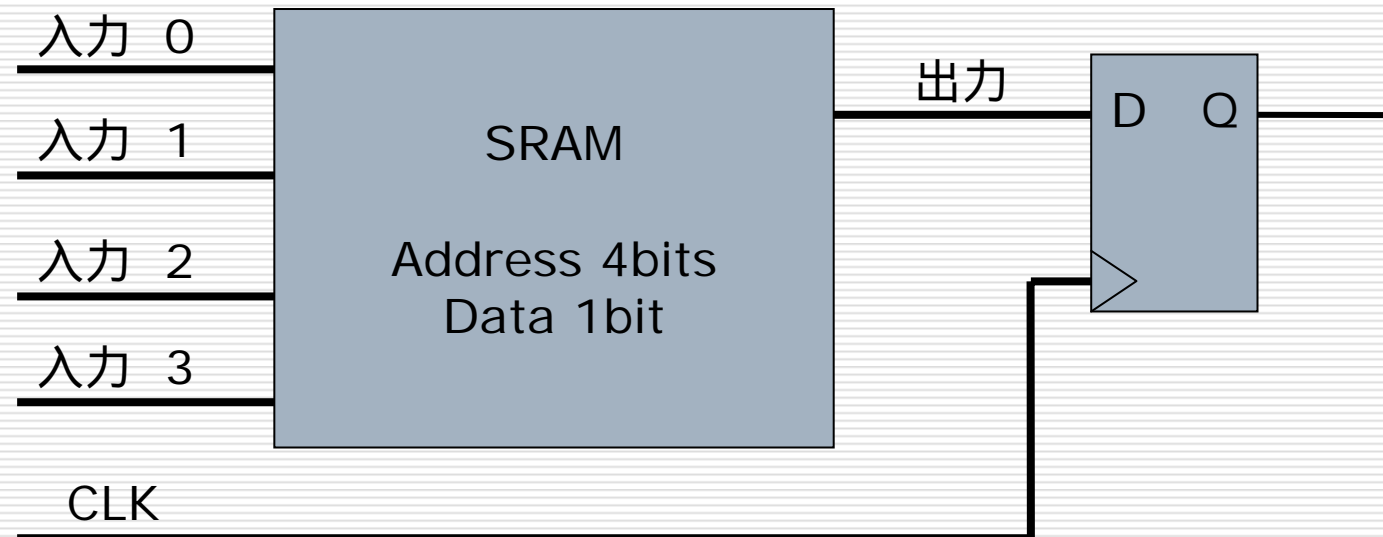

RAMなので入力の全ての組み合わせの出力をテーブルを持たせる事ができる。

4入力ANDの時


| アドレス | データ | アドレス | データ |
|------|-----|------|-----|
| 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | A | 0 |
| 3 | 0 | B | 0 |
| 4 | 0 | C | 0 |
| 5 | 0 | D | 0 |
| 6 | 0 | E | 0 |
| 7 | 0 | F | 1 |

このようなデータをSRAMに書いておけばよい


Slice

- SRAMはLUT (Look Up Table)と言います
- この組み合わせ + をメーカー毎に名前を付けています。
 - XilinxではSliceと言います
 - Sliceが4つでCLBと言います
- データをダウンロードするとは
 - このLUTのデータを書き込むことです。

SLICE

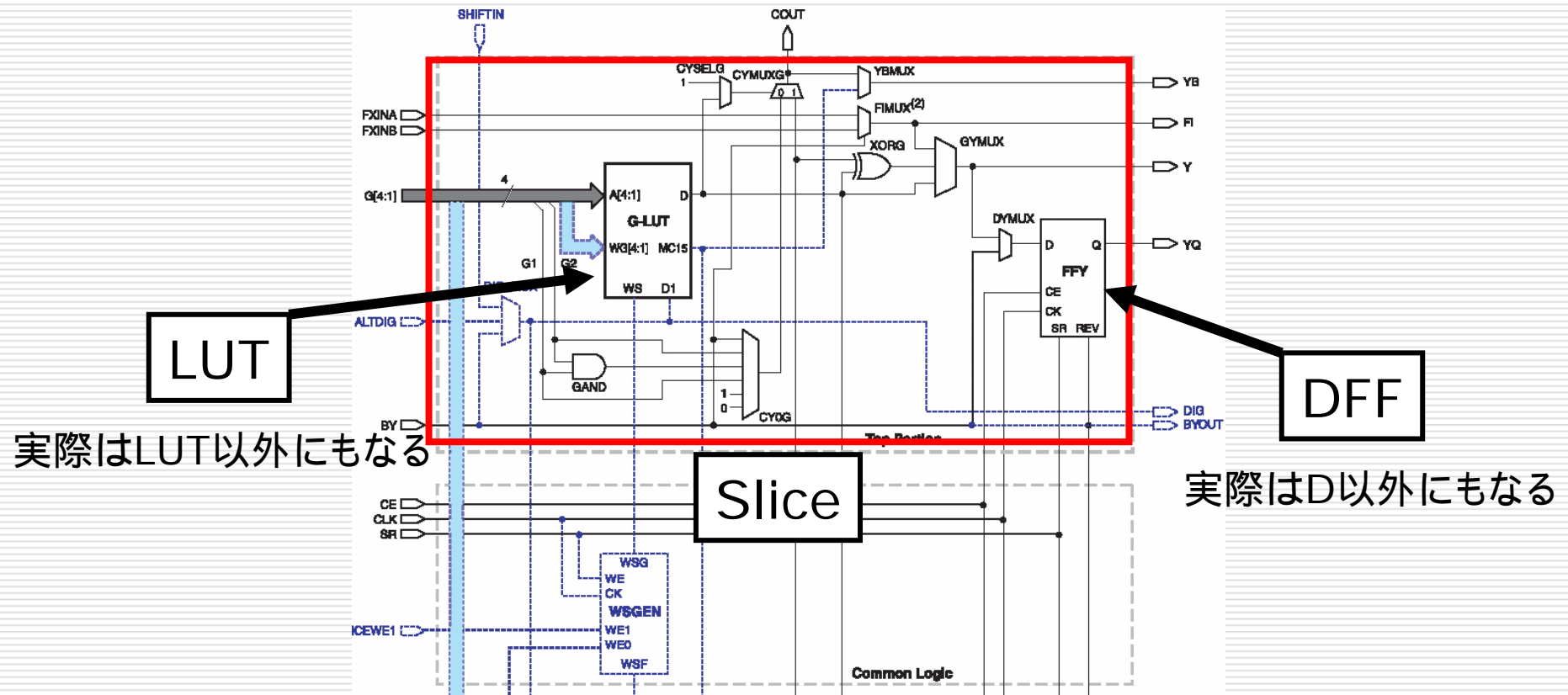


CLBとSLICE

 

DS312-2_31_021205

Figure 11: CLB Locations

FPGA全体の構成

 

Notes:

1. The XC3S1200E and XC3S1600E have two additional DCMs on both the left and right sides as indicated by the dashed lines. The XC3S100E has only one DCM at the top and one at the bottom.

Figure 1: Spartan-3E Family Architecture

FPGAの構成ブロック

- DCM
- CLB
- IOB
- Block RAM
- Multiplier

データシートを参照してください


ここでは複雑になるので、これ以上説明しません。

設計時の注意

- お勧めルール
- してはいけない事
- 検出器信号の受け方(非同期入力)

なぜルール？

- 設計方法は沢山ある
- 好みもある
- HDLの書き方だけでも何種類もある

 

慣れるまでは設計ルールがある方が設計しやすい。
考慮する部分が少なくなるので

まずはここから(1)

- 私のお勧めは生成回路がツールに依存しにくい書き方です。
- 同期回路で設計する
- 基本4要素が分かる形で書き始めてください
- DFFにはリセット信号を入れる
- しかし、複雑な回路をすぐ設計する事はできないので
 - CORE Generatorを上手に使ってください

まずはここから(2)

- ステートマシンを使用するとき
 - 状態数をできるだけ少なく
 - 信号線数を少なく
- If分の条件に不等号を使わない
 - 使うときは一度DFF出力の信号を作る + 条件式
- 徐々にHDLの機能を使うようにしてください
- 対照的にテストベンチ用コードはHDLの機能を十分に使って書いてください
 - 回路にしないので

してはいけない事

- DCMを使用しない
 - 使って悪い事が起こるときはFPGAの限界です
 - ただし5MHz以上のクロック入力が必要です
- 内部で3-state(双方向を含む)を使用する
 - 内部の3-state記述は合成ツールにより勝手に分解される
 - その回路はツールが知るのみ。
- 回路が分からないからHDL記述に頼る
 - その回路はツールの気分しだい
 - 動くか動かないかはツールと記述の相性しだい
 - HDLを理解すると言うよりツールを理解するに近い


検出器信号の受け方

非同期入力

検出器の信号

- 検出器の信号はアナログ信号
- FPGAに入力される時
 - 通常ディスクリ(デジタル化)出力を入力する
- 検出器の出力はランダム
 - Poisson arrival
- FPGAは同期回路
 - 非同期信号を入力しても問題は無いのか？

入力回路

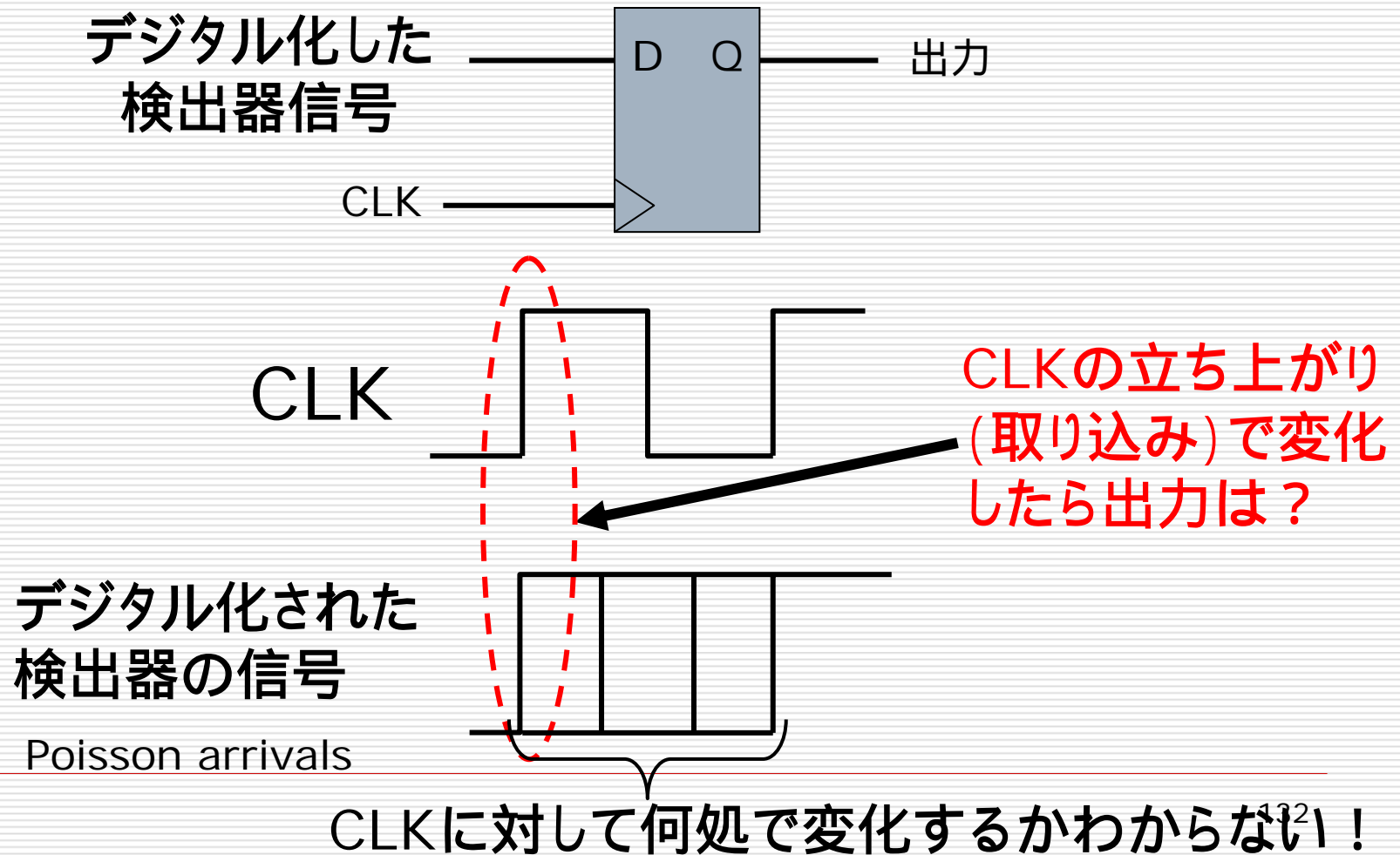


DFFのMeta-stable state

- CLKの立ち上がりで入力に変化した時
 - 出力がどうなるかはトランジスタレベルの振る舞いに依存します
- 例の場合
 - Lowのままかもしれません
 - サンプルング誤差になる
 - Highになるかもしれません
 - この時は問題ない
 - もしかしたら中間レベルになるかもしれません、時には振動する事もあります
 - これは誤動作する原因です！

対策

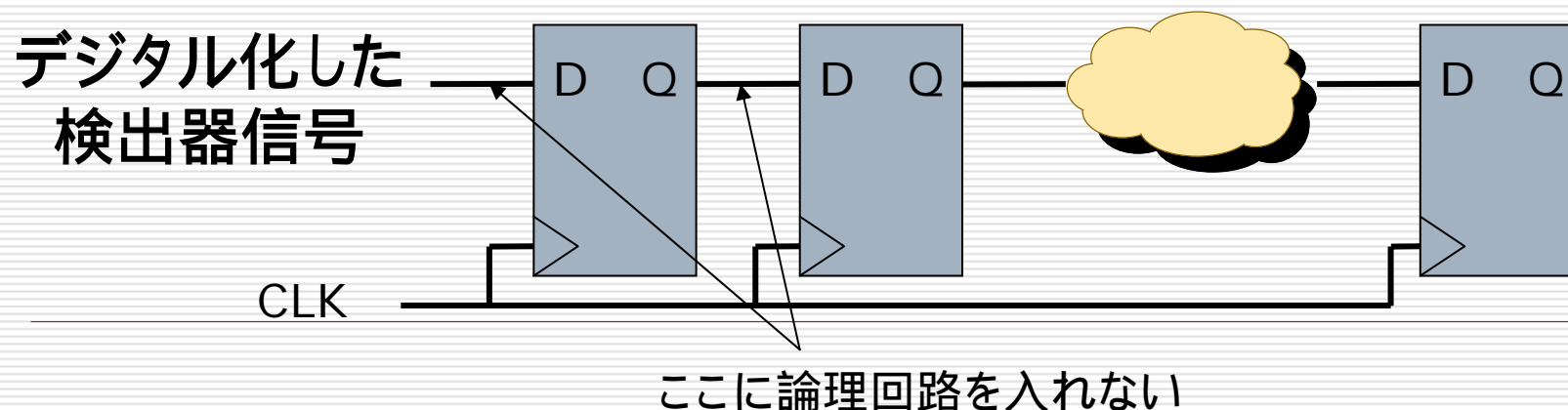- 実は決定的な対策はありません！
- 誤動作発生確率を無視できるくらいまで下げること
で対処します
 - 中間状態になる確率は低い事
 - 中間状態を取る条件がトランジスタレベルの個性で異なる
事を利用する
- 通常、2段以上のDFFを直列に接続します



参考書

- Veritakのチュートリアル
 - 分かりやすく書いてあります
- Verilog-HDL
 - 入門Verilog HDL記述、小林優、CQ出版社
 - ISEソフトウェア・マニュアル
- FPGA
 - とにかくデータシート
 - アプリケーションノートを読むに限る

最後に

- これで参考書を見ながら頑張れるはずです
- 私のやり方を中心に話しました。これは必ずしも正しい方法ではありません。
- 設計方法は十人十色です。自分の設計方法を確立してください。
- 質問、疑問などあったらメールください

楽しく作らしましょう！！

付録

付録

- MCSファイルの生成
- デバイス依存ライブラリの使用方法
- タイミング制約
- XILINXライブラリの使い方




MCSファイルの作り方


Configure device

- ボードのダウンロードモードをMaster Serialにする
 - 3-starter kit: J8全て接続
 - 3E-starter kit: J30全て接続


Start Up-Clockの設定

 


Start Up-Clockの設定

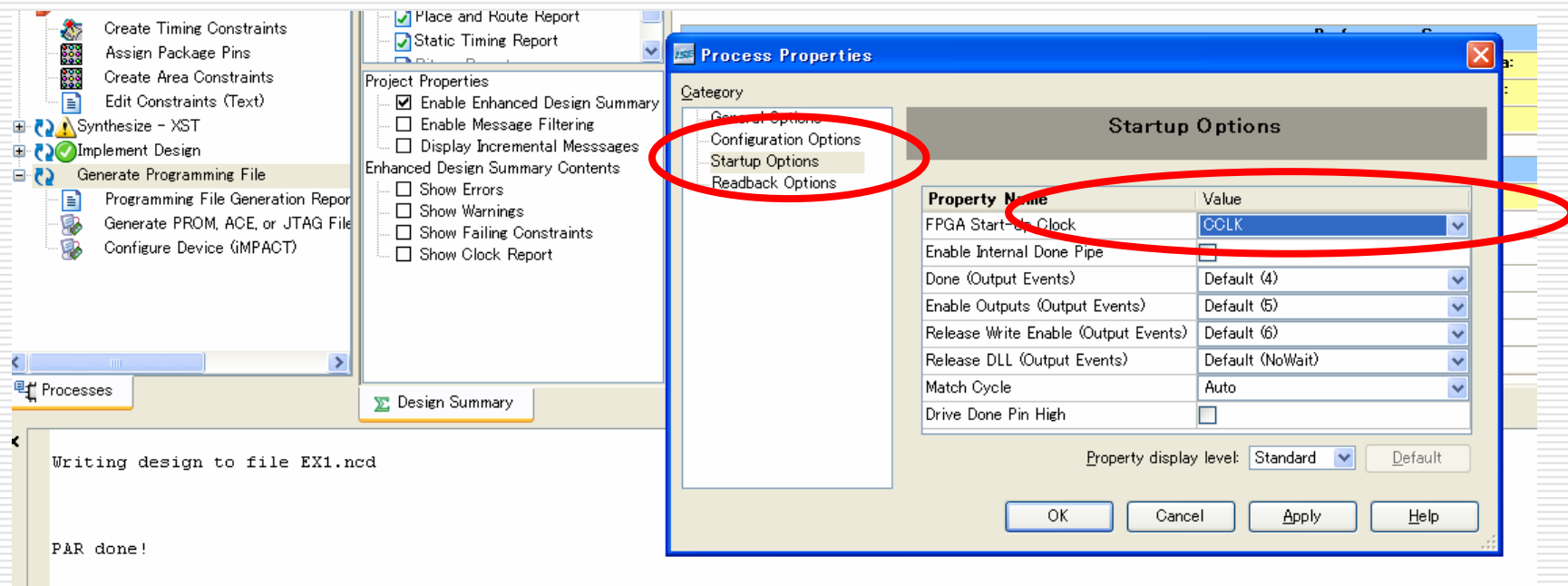

ROM file生成

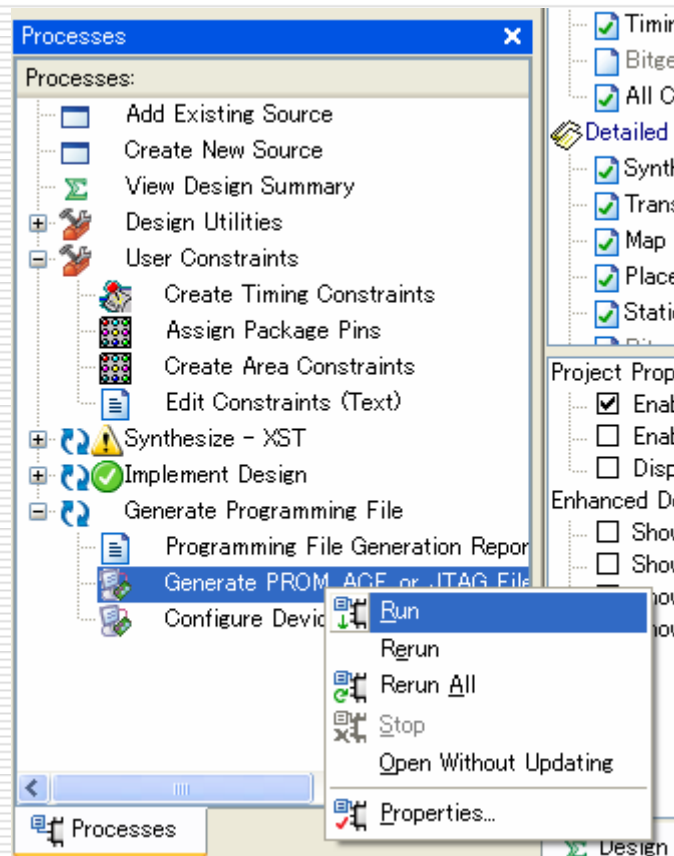


PROMファイルの設定

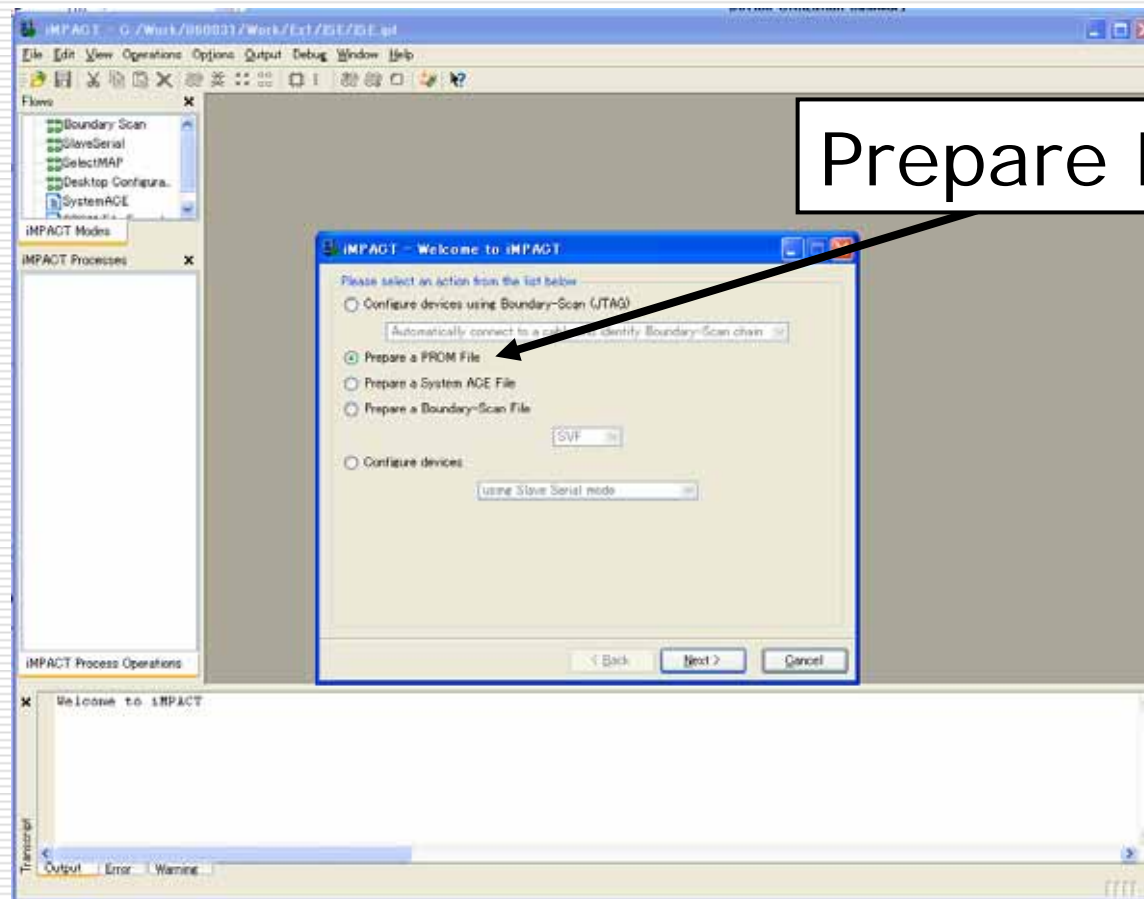


Prepare PROM fileを選択


PROMファイルの設定

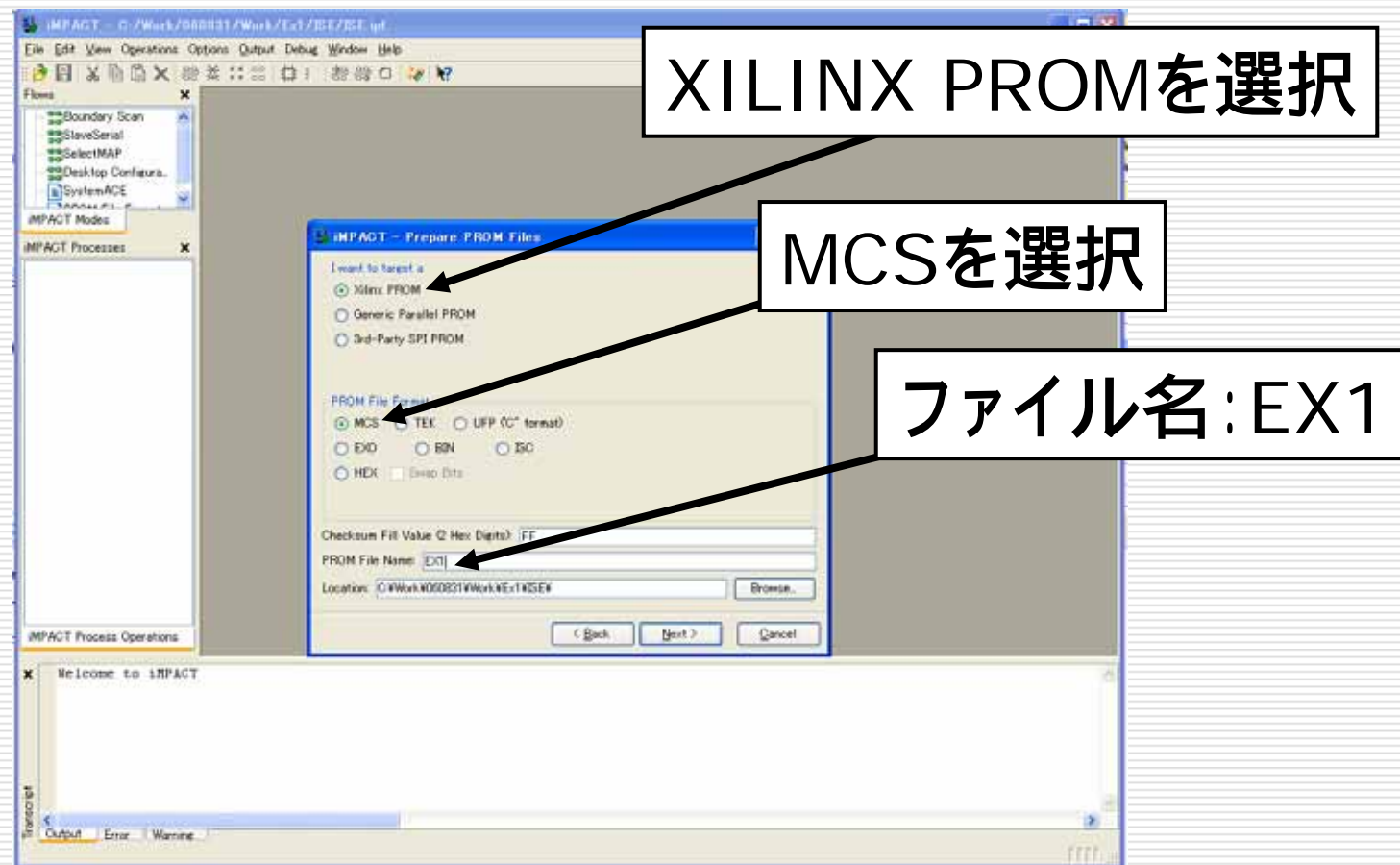


PROMファイルの設定

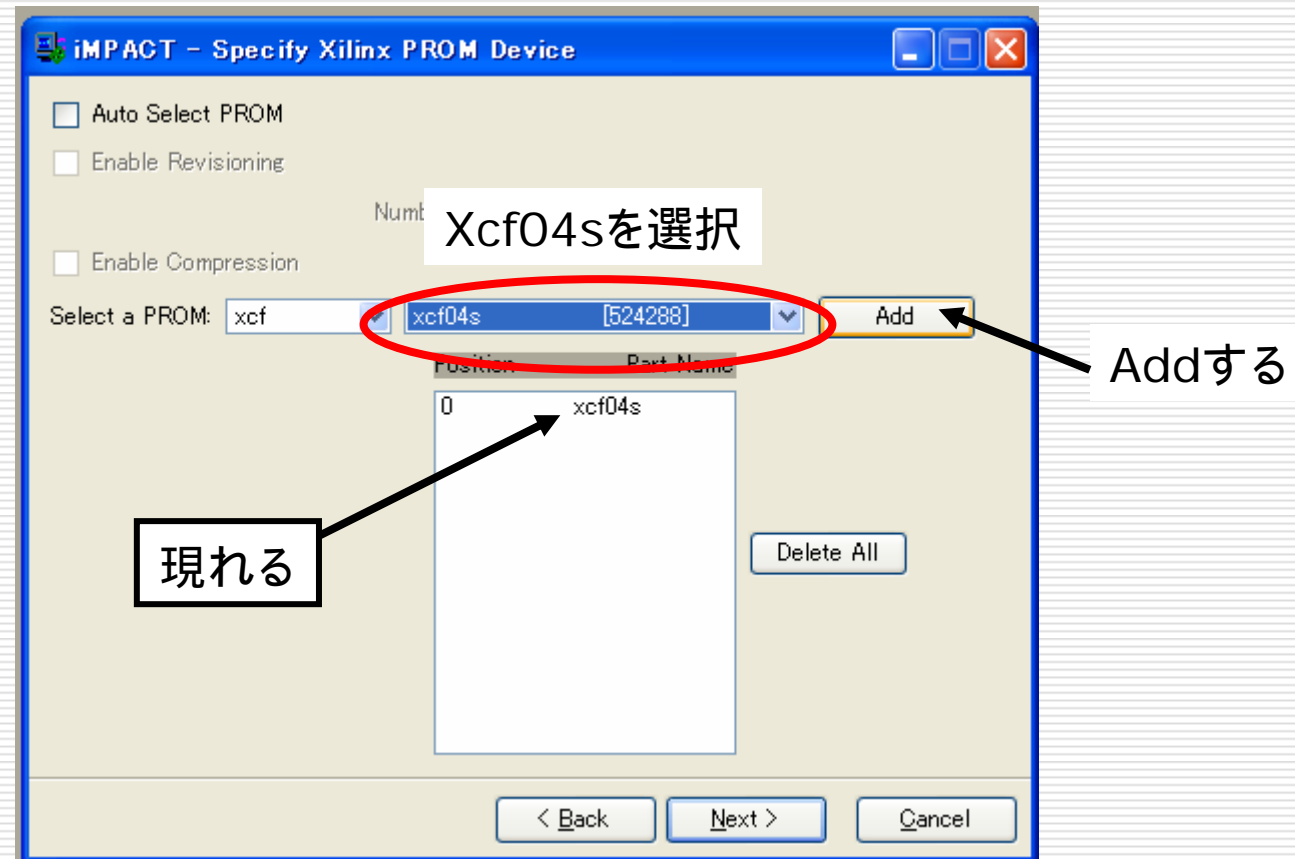


PROMファイルの設定

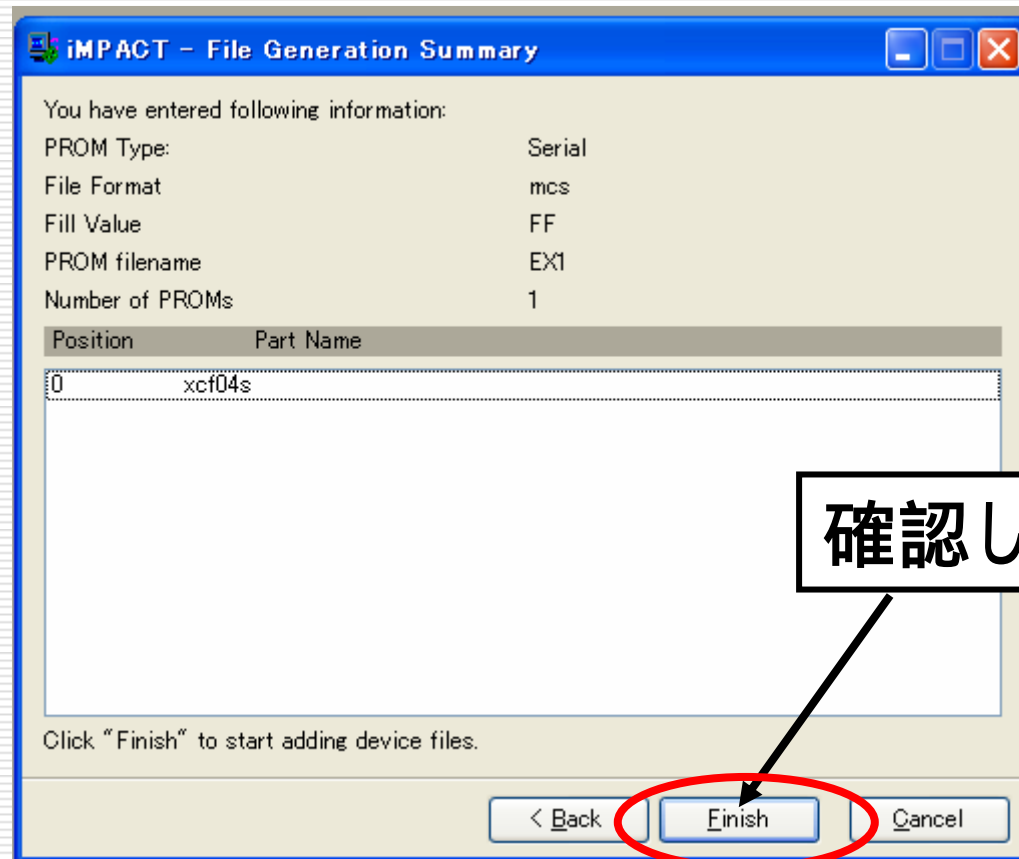


BITファイルの指定

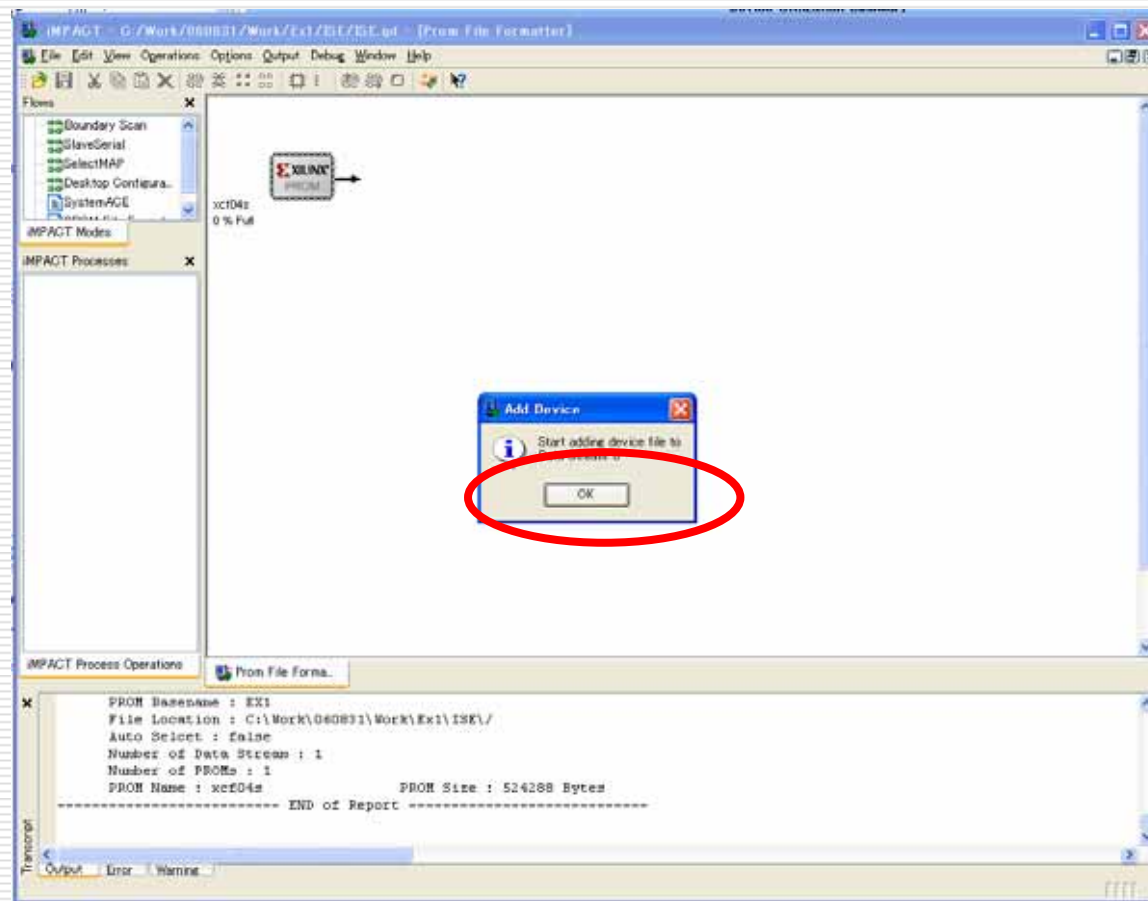

BITファイルの選択

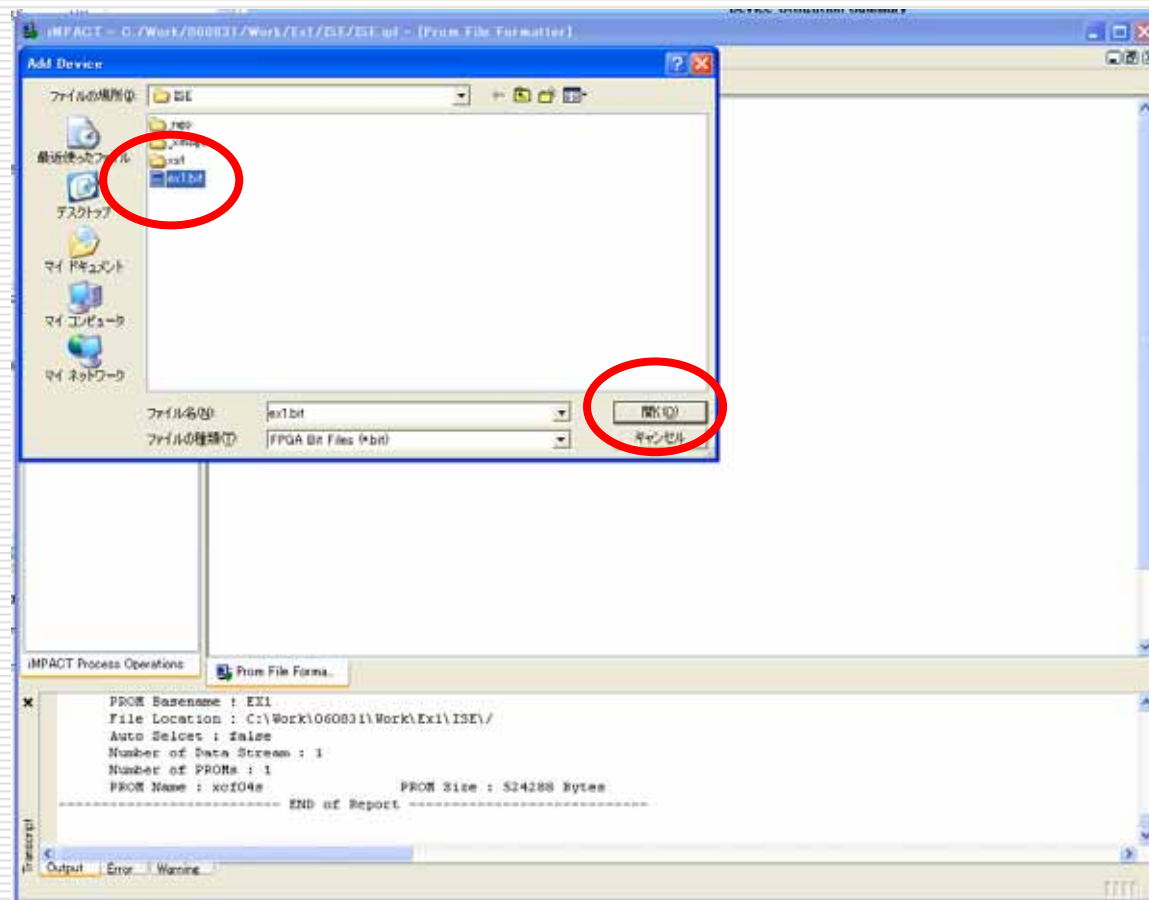

BITファイルの選択

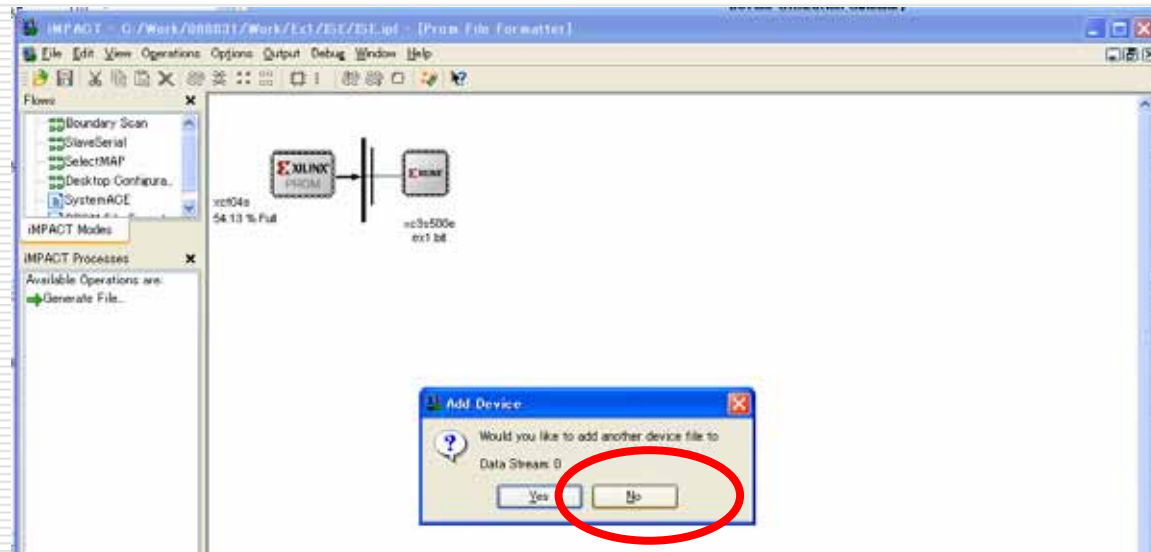


今回はPROM1つで1つのFPGAをダウンロードするのでNo




PROM1つで2以上のFPGAをダウンロードする時は接続されている順番にファイルをアサインする


PROMファイルの生成

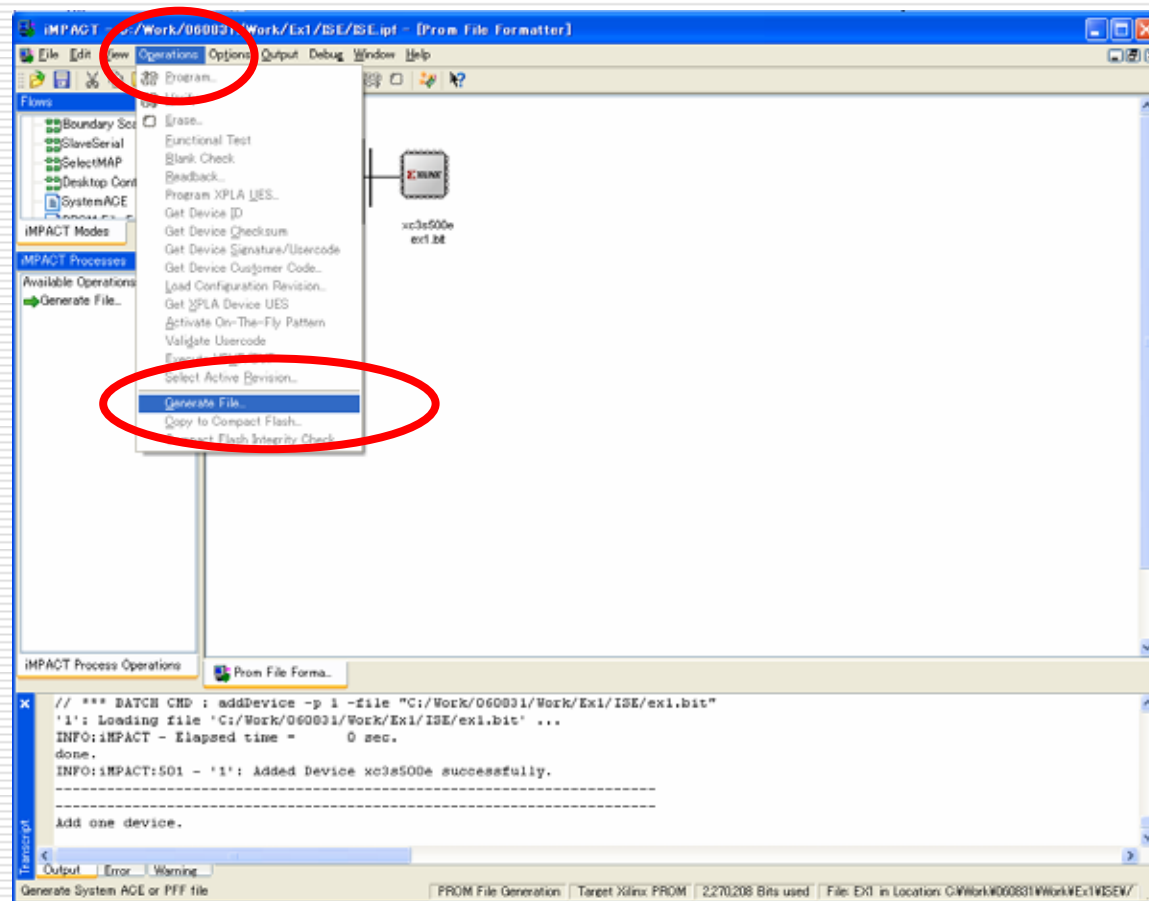


PROMデータ生成終了

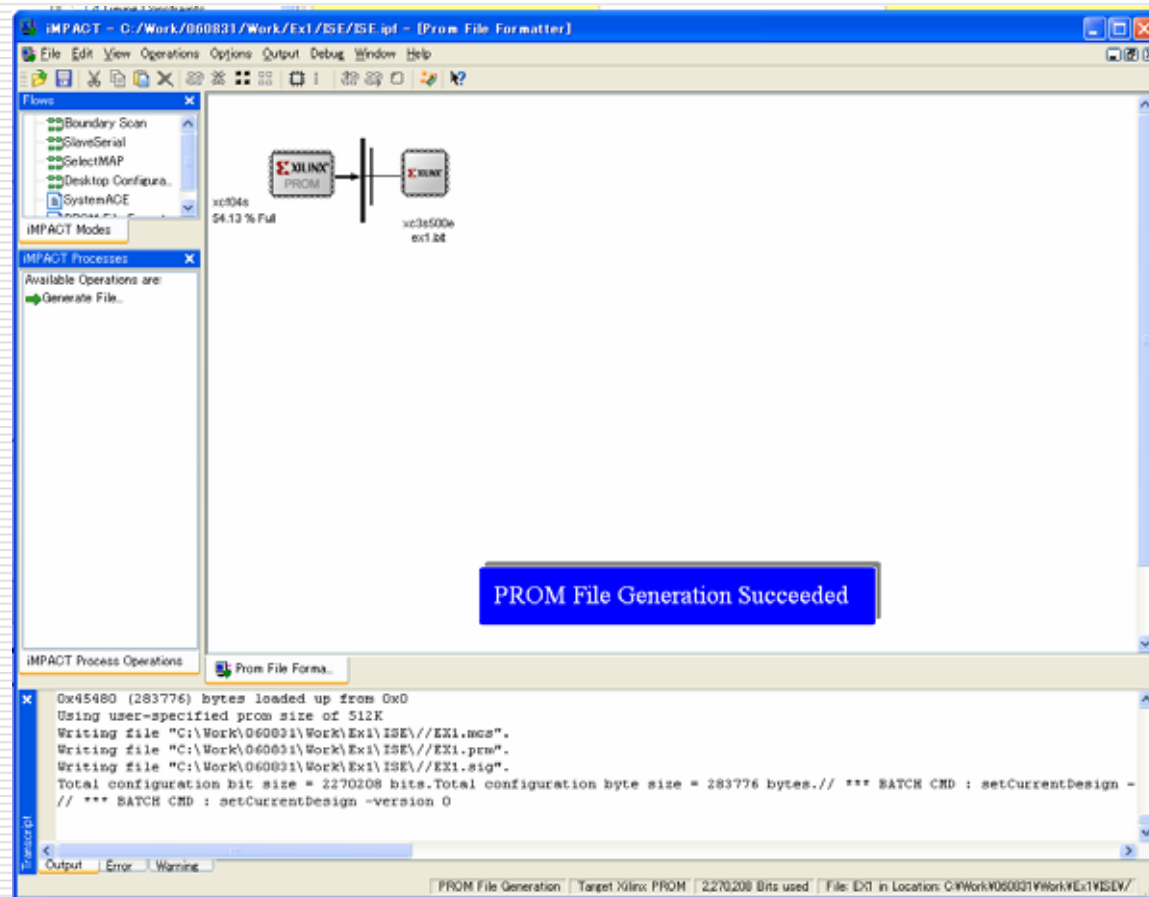


ファイルのダウンロード

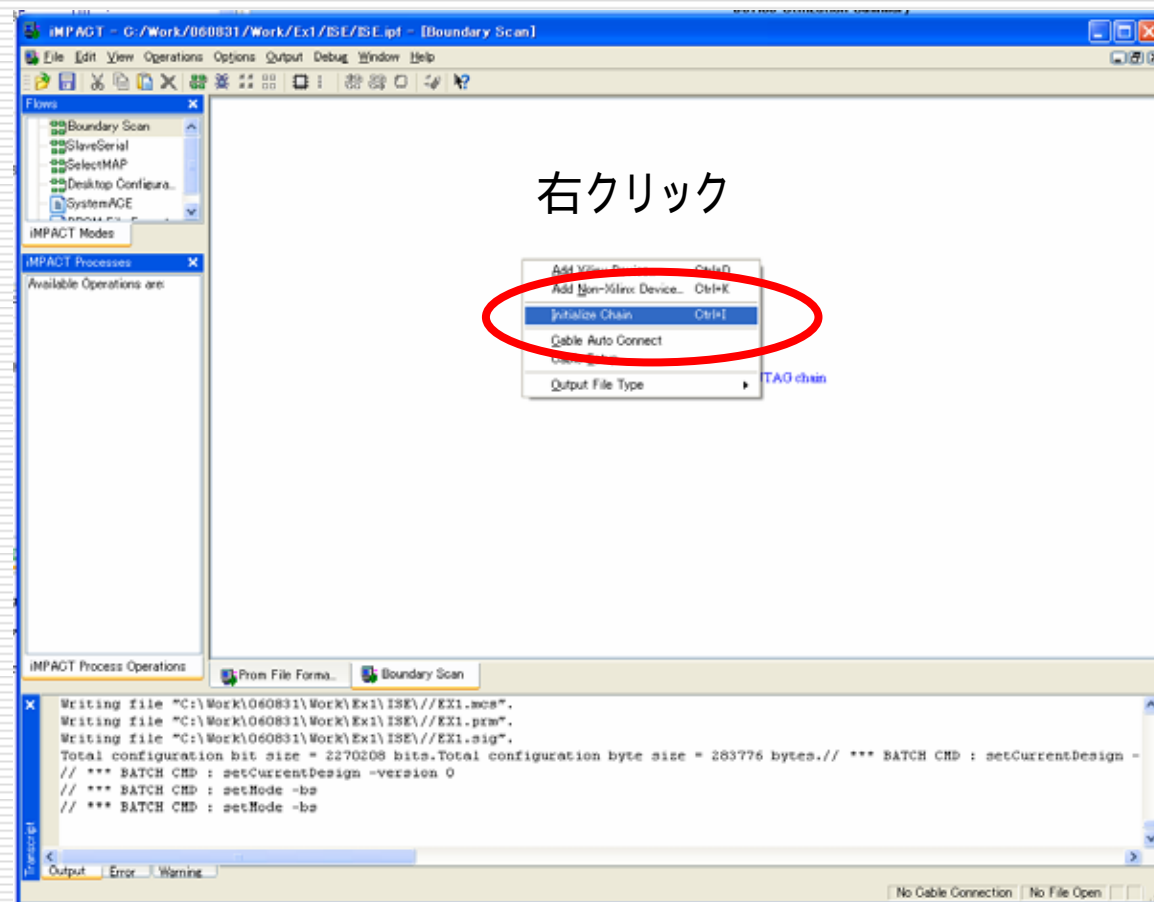

MCSファイルのダウンロード

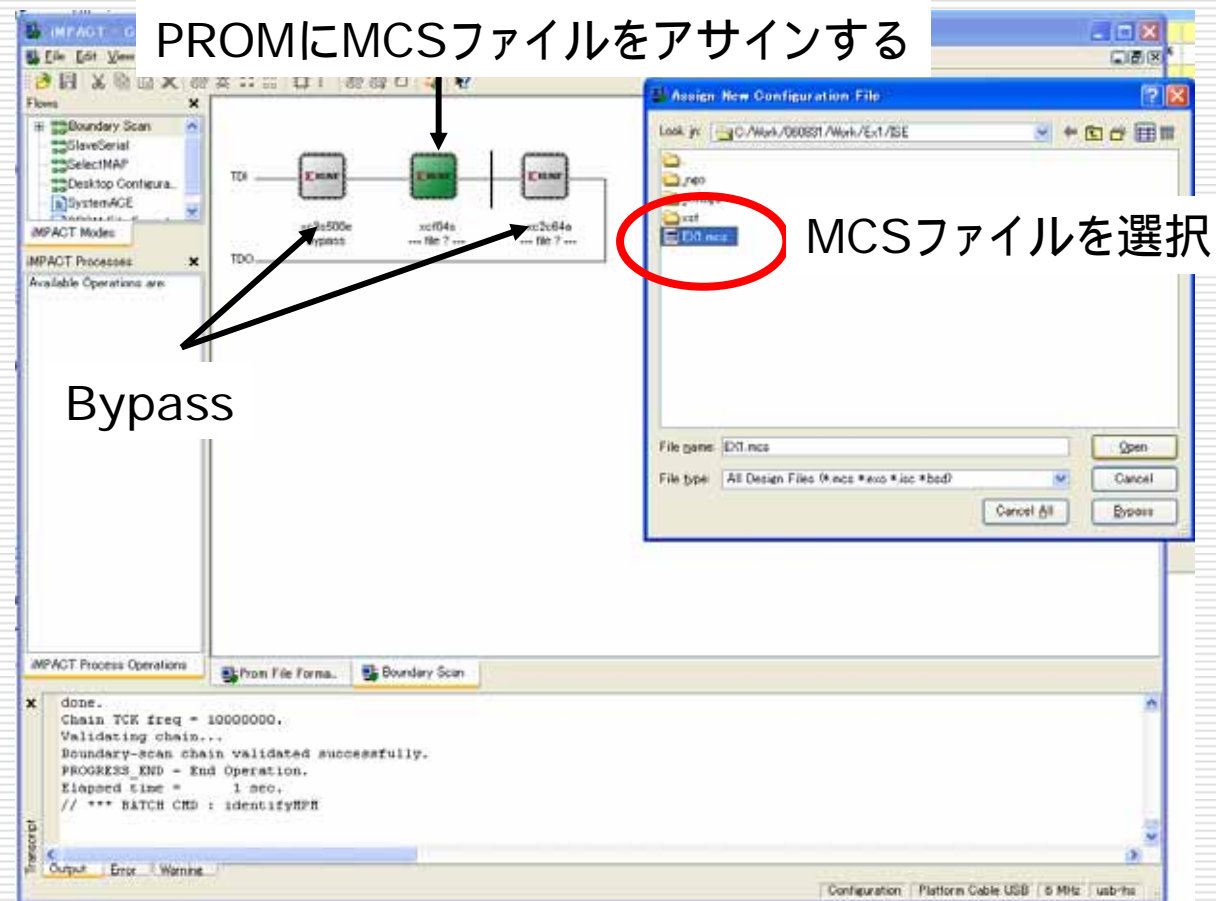

ダウンロード

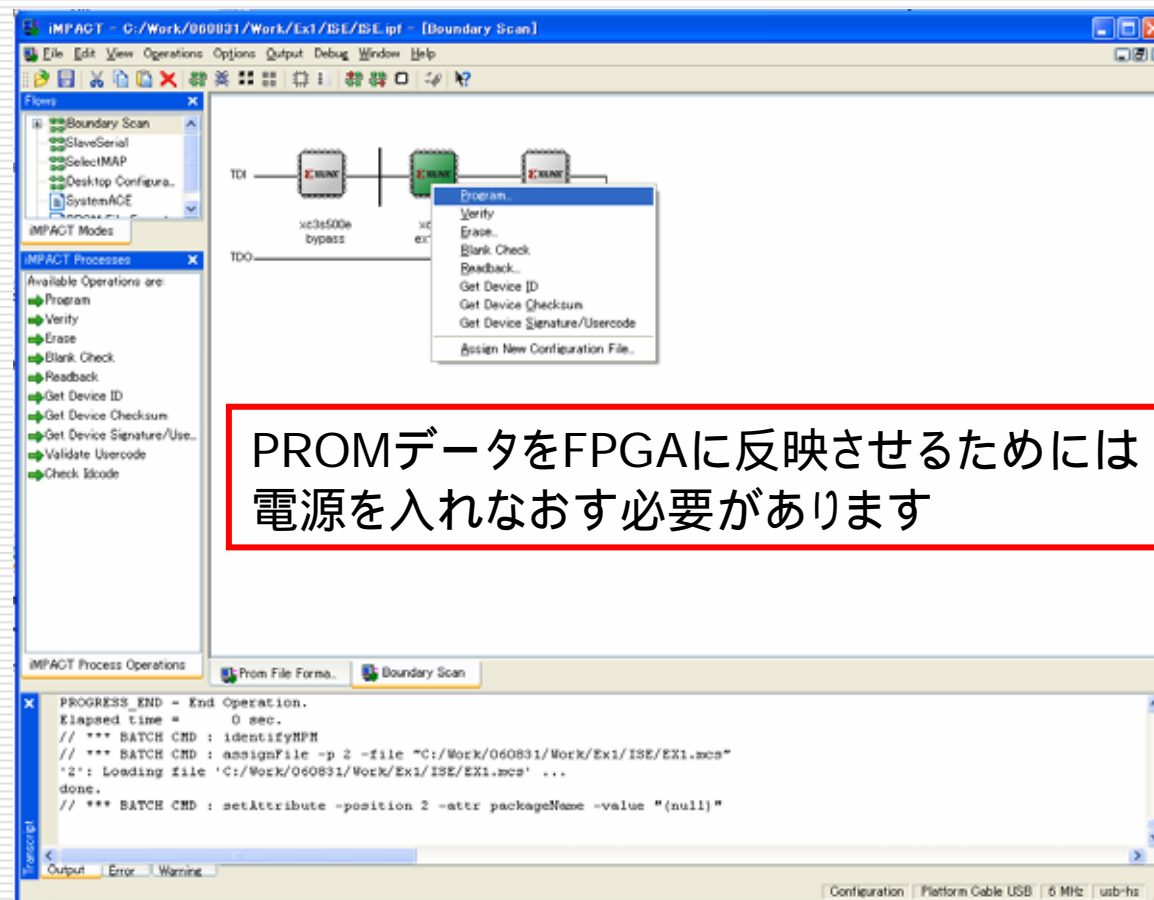

デバイス依存ライブラリ

デバイス依存のライブラリとは

- FPGA内には専用回路があります
 - Memory (Block RAM)
 - Clock manager (DCM)
 - DSP
- ライブラリとして必要な物用意されています
 - ブラックボックスとして扱えるように
 - シミュレーション・モデル
 - 配置情報など
- ここではDCMを例に使い方を説明します。

DCMとは

□ クロック管理回路

- 同期回路ではクロックは非常に大切な信号
 - 全DFFに同じクロックを分配する必要
 - 遅延時間のばらつきを最小に抑える(補償してくれる)

□ 特徴


- 入力クロックの1/2,2倍のクロックなど生成できる
 - 反転クロックなどもできる
- 全ての位相は合っている

□ 通常はDCMを使うようにしてください


DCMの使い方

- DCMはArchitecture Wizardで生成します
- カウンター回路にDCMを入れましょう

Architecture Wizard

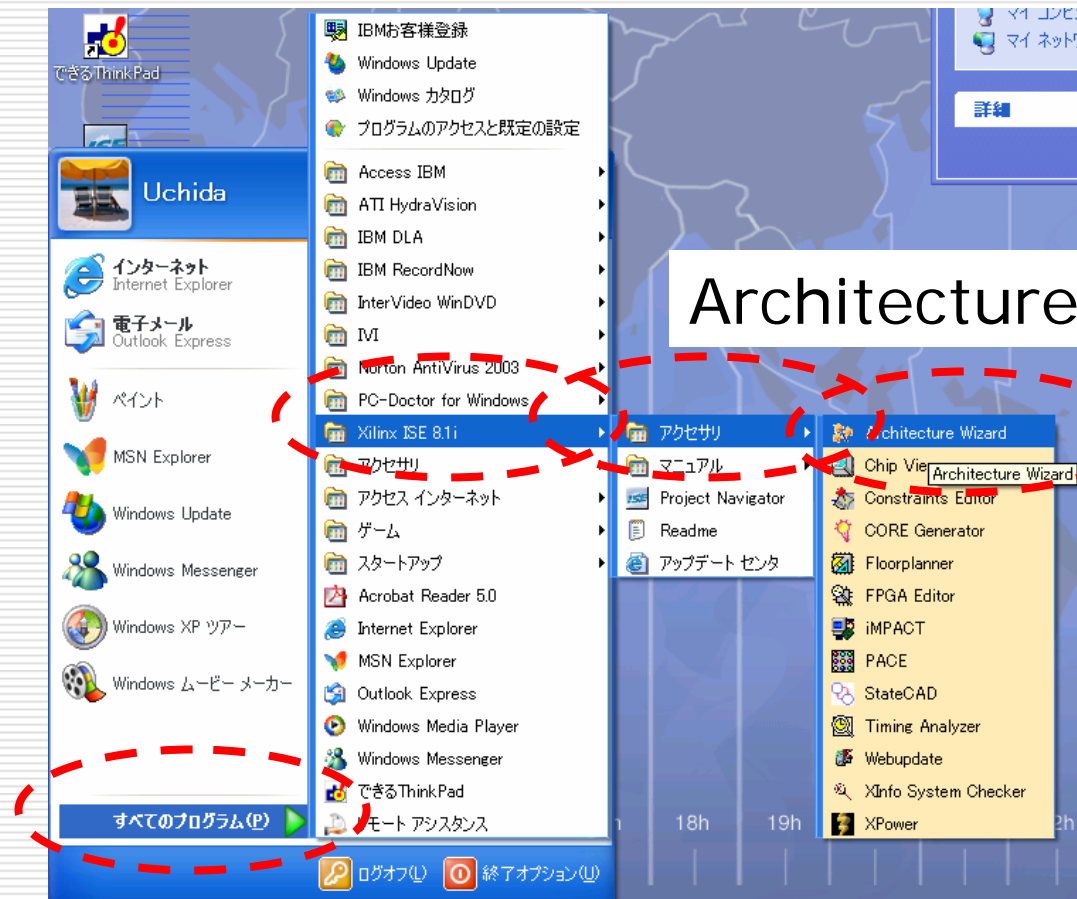

環境設定

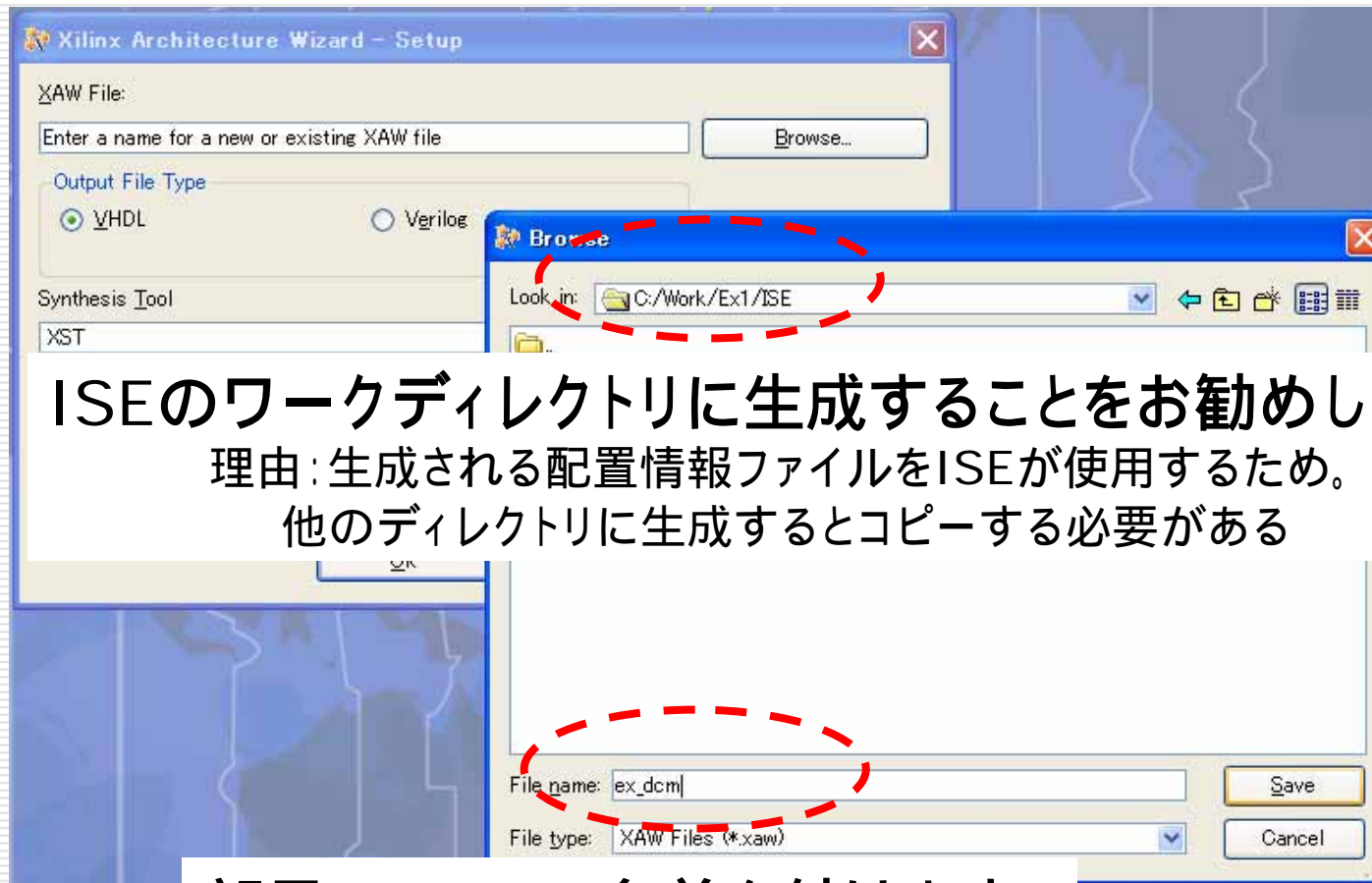


ISEのワークディレクトリに生成することをお勧めします。

理由: 生成される配置情報ファイルをISEが使用するため。
他のディレクトリに生成するとコピーする必要がある

部品 (DCM) の名前を付けます。

ここではEx_dcm

Output File Type

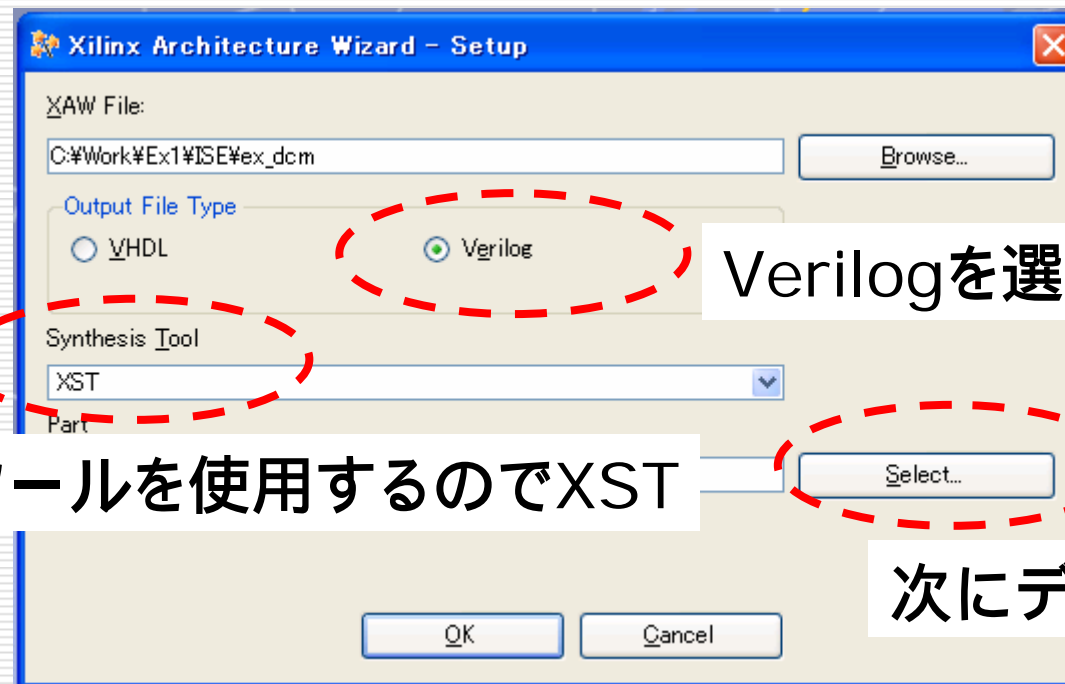


Verilogを選択


ISEの合成ツールを使用するのでXST

次にデバイスの選択


デバイスの選択

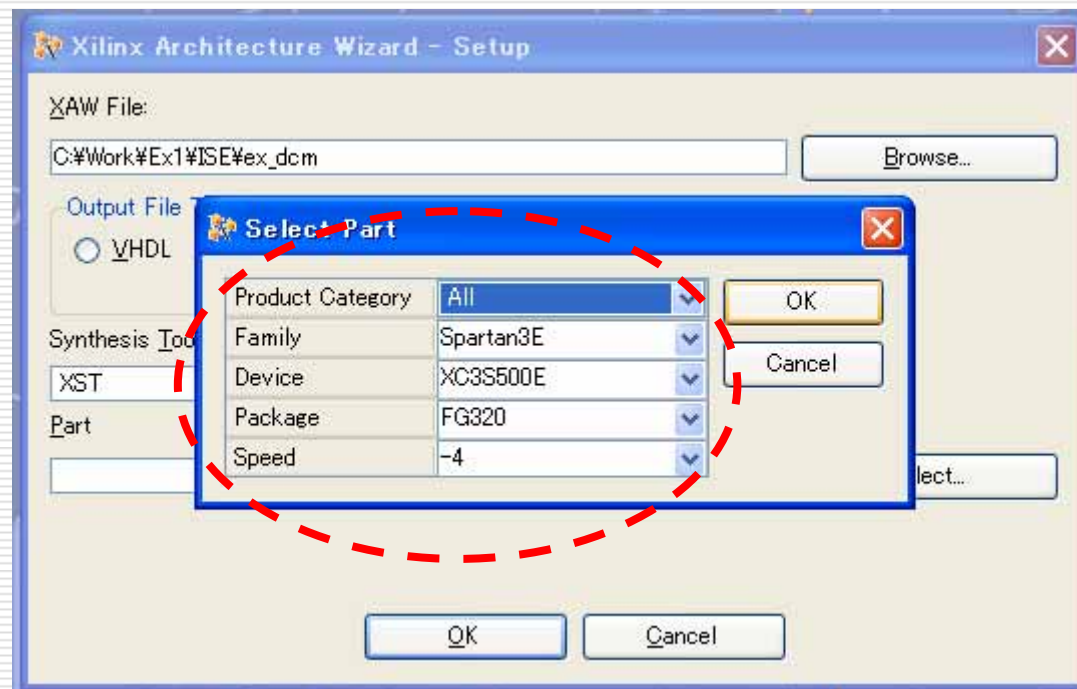

セットアップ終了

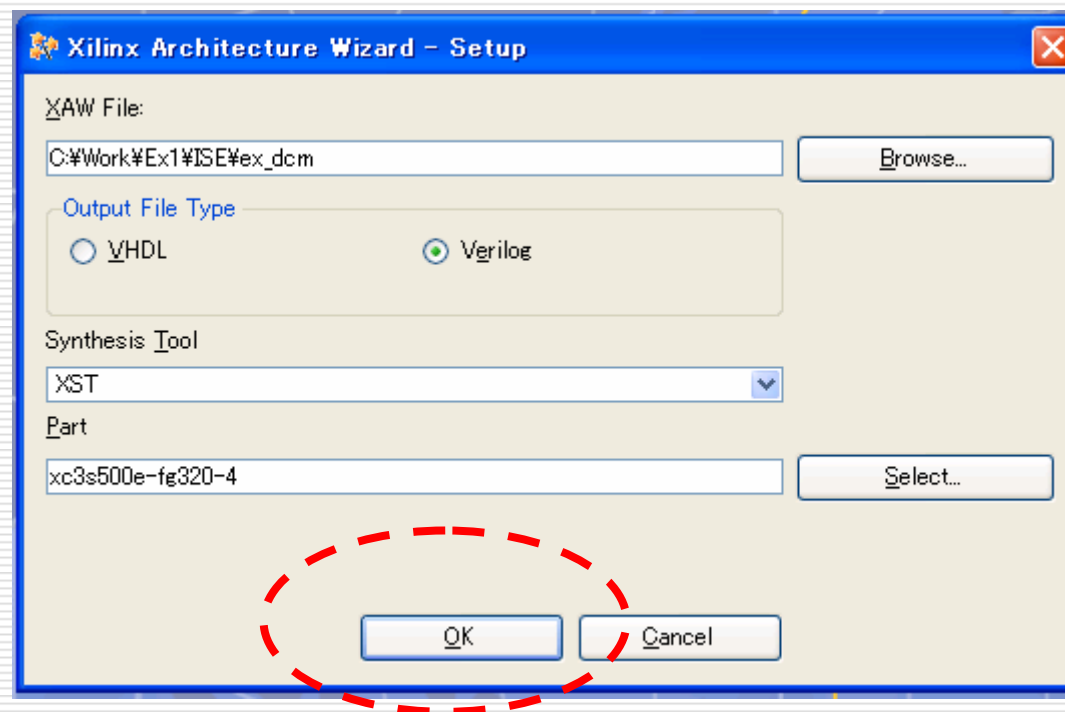

DCMの種類を選択

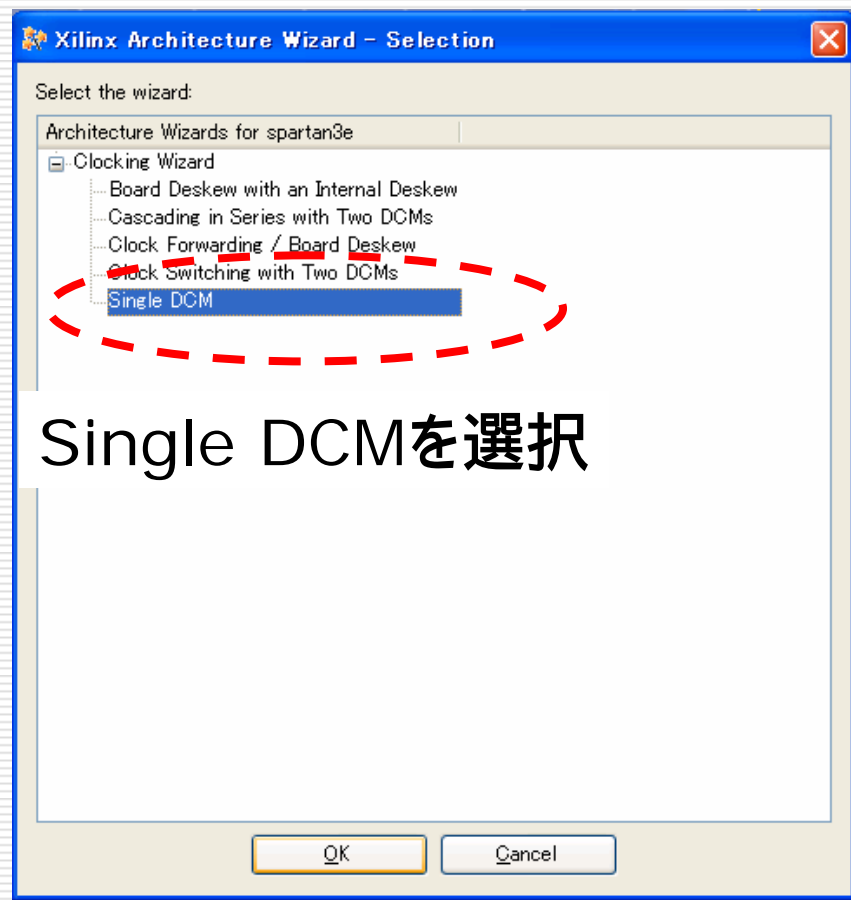

DCMの設定

使用するピンにチェックを入れる
CLKDVにチェックを入れる
(分周クロック使用)

入力クロックの周波数

入力クロックの選択
FPGA外か内か
通常はExternal

分周比
ここでは1/2のクロックがCLKDVから出力


位相制御

FeedbackがFPGA内部か外部か
通常はInternal

Feedbackに使用するクロックの選択
通常はx1を選択

DCMの詳細はデータシートを参照

Global bufferの選択

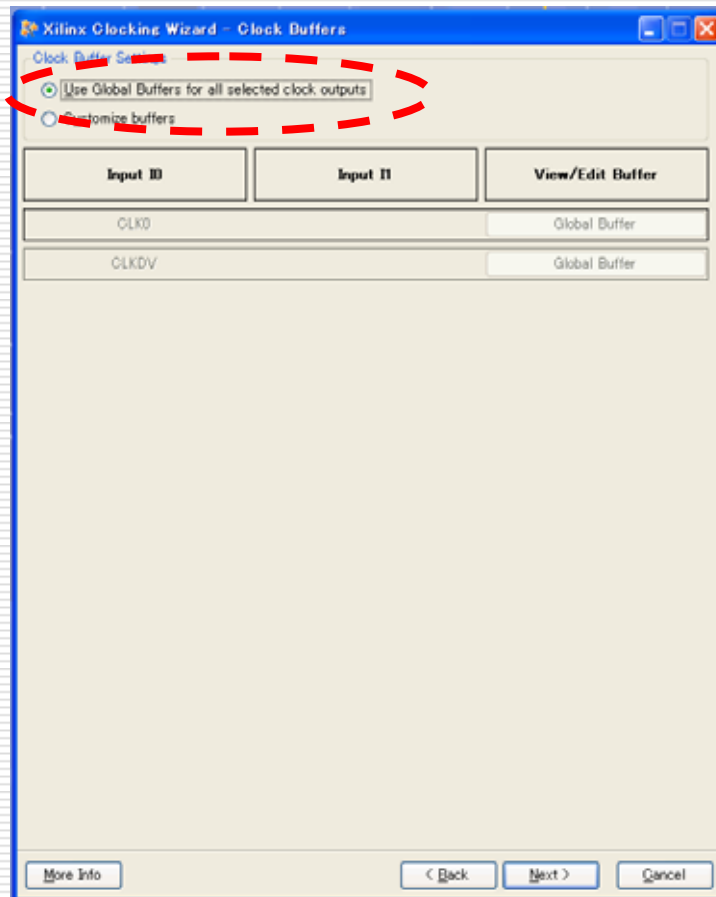

通常はGlobal bufferを使用

クロックは低遅延差で全てのDFFにクロックを供給する必要がある

FPGAではグローバルラインと言う特殊な専用信号線がある。

その専用信号線をドライブするためのバッファがGlobal bufferです


確認画面



DCMが生成されたはずですよ

Work/Ex1/ISEを見てください
Ex_dcm*というファイル
何種類かあるはずですよ。

生成されたファイル

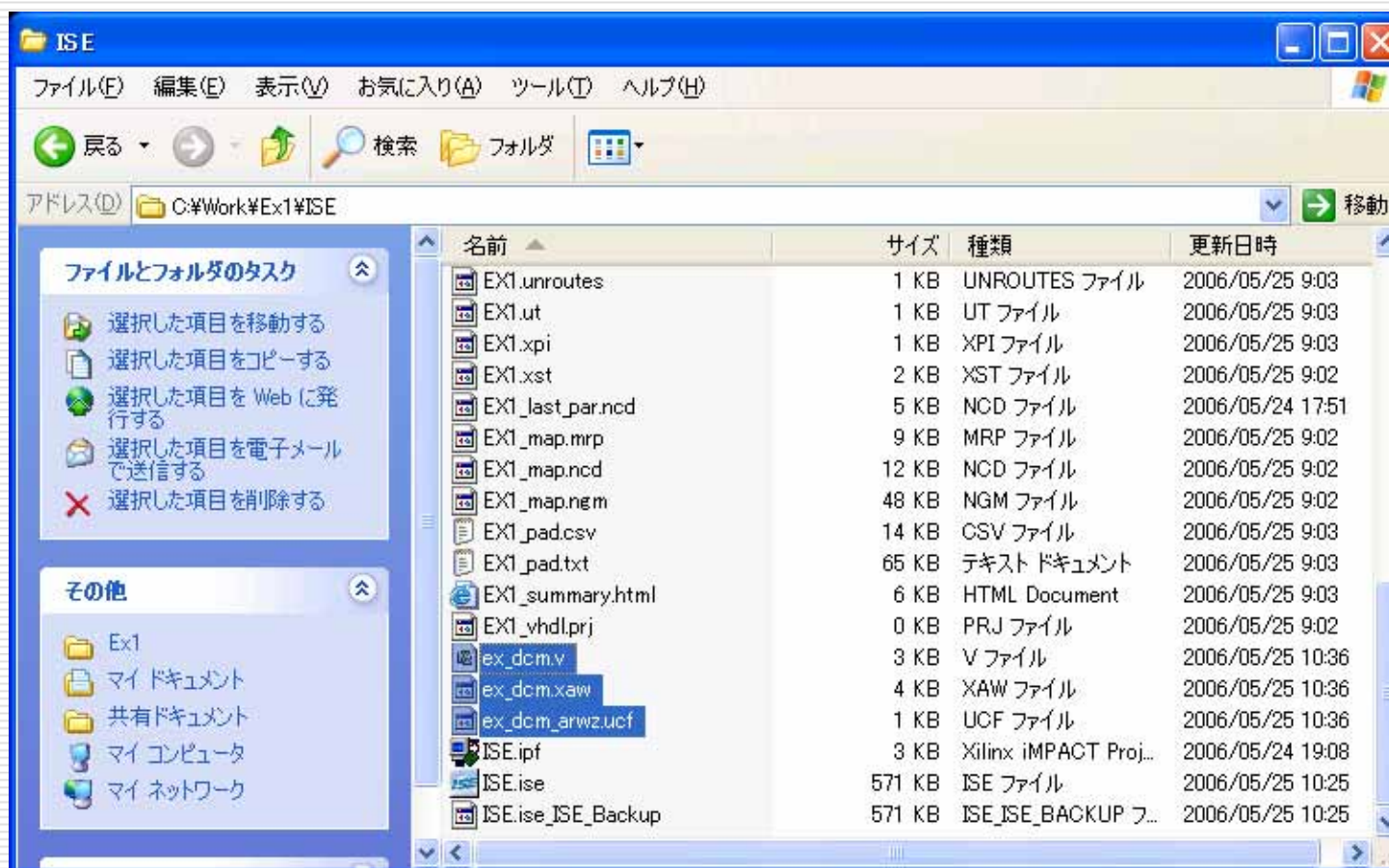

DCM回路ファイル

ex_dcm.v

- ex_dcmは回路なのでvファイルが生成されます。
- Work/Ex1/ISEにex_dcm.vが生成されているはずです。確認してください
- ex_dcm.vを開いてください

ex_dcm.v

```
P1 ////////////////////////////////////////////////////////////////////↓
2 // Copyright (c) 1995-2005 Xilinx, Inc. All rights reserved.↓
3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////↓
4 //
5 //      ↓
6 //      ↓ Vendor: Xilinx ↓
7 //      ↓ Version : 8.1i↓
8 //      ↓ Application : xaw2verilog↓
9 //      ↓ Filename : ex_dcm.v↓
10 //      ↓ Timestamp : 05/25/2006 10:35:58↓
11 //      ↓
12 //      ↓
13 //↓
14 //Command: xaw2verilog -st C:\Work\Ex1\ISE\ex_dcm.xaw C:\Work\Ex1\ISE\ex_dcm↓
15 //Design Name: ex_dcm↓
16 //Device: xc3s500e-fg320-4↓
17 //
```

これをEx1.vに組み入れましょう！

moduleが定義されている

```
21 timescale 1ns / 1ps
22
23 module ex_dcm(CLKIN_IN, ↓
24     RST_IN, ↓
25     CLKDV_OUT, ↓
26     CLKIN_IBUFG_OUT, ↓
27     CLK0_OUT, ↓
28     LOCKED_OUT);↓
29
30     input CLKIN_IN;↓
31     input RST_IN;↓
32     output CLKDV_OUT;↓
33     output CLKIN_IBUFG_OUT;↓
34     output CLK0_OUT;↓
35     output LOCKED_OUT;↓
36
37     ↓
38     ↓
```

- ☐ RST_IN: リセット信号入力
- ☐ CLKIN_IN: クロック入力
- ☐ CLKDV_OUT: 分周クロック出力
- ☐ CLK0_OUT: x1クロック出力
- ☐ LOCK: ロック出力

DCMの組み込み

- この回路をEX1.vに組み込みましょう
 - この後、具体的に見ていきます。
- RST_IN: リセット信号入力
 - BTN_SWを反転して～入れてください
- CLKIN_IN: クロック入力
 - OSCを接続してください
- LOCK: ロック出力
 - クロック出力が安定になったら出力される
 - dcmLockと言う信号名で接続してください
 - ロックしていない時とリセットスイッチが押された時にRSTnがLowになるように書き換えてください

ex_dcm.v

```
P1 ////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 // Copyright (c) 1995-2005 Xilinx, Inc. All rights reserved.
3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////
4 //
5 // _____ ↓
6 // _____ ¥/ _____ ↓
7 // ¥ _____ ¥/ Vendor: Xilinx ↓
8 // ¥ _____ ¥/ Version : 8.1i ↓
9 // _____ Application : xaw2verilog ↓
10 // _____ ¥/ Filename : ex_dcm.v ↓
11 // _____ ¥/ Timestamp : 05/25/2006 10:35:58 ↓
12 // _____ ¥/ _____ ¥ ↓
13 // ↓
14 // Command: xaw2verilog -st C:\Work\Ex1\ISE\ex_dcm.xaw C:\Work\Ex1\ISE\ex_dcm
15 // Design Name: ex_dcm
16 // Device: xc3s500e-fg320-4
17 // ↓
18 // Module ex_dcm
19 // Generated by Xilinx Architecture Wizard
20 // Written for synthesis tool: XST
21 timescale 1ns / 1ps
22
23 module ex_dcm(CLKIN_IN, ↓
24               RST_IN, ↓
25               CLKDV_OUT, ↓
26               CLKIN_IBUFG_OUT, ↓
27               CLKO_OUT, ↓
28               LOCKED_OUT); ↓
29
30 input CLKIN_IN; ↓
31 input RST_IN; ↓
32 output CLKDV_OUT; ↓
33 output CLKIN_IBUFG_OUT; ↓
34 output CLKO_OUT; ↓
35 output LOCKED_OUT; ↓
36
37 wire CLKDV_BUF_1;
```

書き間違いを防ぐために
この部分をコピー

Ex1.v

```
38 //  
39 // DCM (課題3) ↓  
40 //  
41 wire CLK50M ;↓  
42 wire RSTn ;↓  
43 ↓  
44 // ここにDCMを追加して下の文を書き直してください↓  
45 ↓  
46 ex_dcm(CLKIN_IN, ↓  
47 RST_IN, ↓  
48 CLKDV_OUT, ↓  
49 CLKIN_IBUFG_OUT, ↓  
50 CLKO_OUT, ↓  
51 LOCKED_OUT);↓  
52 ↓  
53 assign CLK50M = OSC;↓  
54 assign RSTn = ~PUSH_SW;↓  
55 ↓  
56 //
```

ペースト

回路の組み込み

回路の名前
(呼び出すModule名)

```
39 ↓  
40 //  
41 // DCM (課題3) ↓  
42 //
```

回路を区別するための名前、番号(参照名)
設計者が勝手に付ける

CLK50M
RSTn
dcmLock

;

```
46 ↓  
47 // ここにDCMを追加して下の文を書き直してください ↓  
48 ↓  
49 ex_dcm  
50 .CLKIN_IN (OSC), ↓  
51 .RST_IN (PUSH_SW), ↓  
52 .CLKDV_OUT (), ↓  
53 .CLKIN_IBUFG_OUT (), ↓  
54 .CLKO_OUT (CLK50M), ↓  
55 .LOCKED_OUT (dcmLock), ↓  
56 ); ↓  
57 ↓  
58 // assign CLK50M = OSC; ↓  
59 // assign RSTn = ~PUSH_SW; ↓  
60 assign RSTn = ~PUSH_SW & dcmLock; ↓  
61 ↓  
62 //
```

たとえばex_dcmを2つ使いたいとき
その2つを区別するためにDCM0,DCM1
などという名前を付けることができる。
同じファイル内で同じ参照名は使えない
基板でつけるR1,R2などのリファレンス番号
と同じ意味

使用しない出力は空けておく

シミュレーションをする前に

- DCMの動作をSimulatorに教える必要あり
 - Simulation model
- もう一度ex_dcm.vを見てください

ex_dcm.v

実は動作は記述されていない
他のModule(回路)を使っている

```
40 wire CLKDV_OUT;↓
41 wire GND1;↓
42 ↓
43 assign GND1 = 0;↓
44 assign CLKIN_IBUFG_OUT = CLKIN_IBUFG;↓
45 assign CLKO_OUT = CLKFB_IN;↓
46 BUFG CLKDV_BUFG_INST (.I(CLKDV_BUF), ↓
47                        .O(CLKDV_OUT));↓
48 IBUFG CLKIN_IBUFG_INST (.I(CLKIN_IN), ↓
49                        .O(CLKIN_IBUFG));↓
50 BUFG CLKO_BUFG_INST (.I(CLKO_BUF), ↓
51                      .O(CLKFB_IN));↓
52 DCM DCM_INST (.CLKFB(CLKFB_IN), ↓
53               .CLKIN(CLKIN_IBUFG), ↓
54               .DSENSE(GND1), ↓
55               .CLKOUT0(CLKO_OUT), ↓
```

他のModule(回路)はどこにあるのか？

Simulation Modelは何処にあるのか？

- /Xilinx/verilog/src/unisims/
 - このディレクトリの中にあります。
- このフォルダを開いてください
- さきほどのモデルがあることを確認してください
 - BUFG
 - IBUFG
 - DCM

と言う事でこれらを読み込む必要があります。

モデルを読み込む

- 何処で読み込むのか
 - EX1_TB.vの中
- なぜか？
 - シミュレーション・モデルだから
 - 実際はFPGA内の回路でトランジスタ・レベルの回路
 - 論理シミュレーションできるように
 - その動作と同じように振舞うだけで中身はまったく異なる。

モデルの読み込み

```
8 *
9 *      Copyright (c) 2006 Tomohisa Uchida
10 *      All rights reserved
11 *
12 *****
13 `timescale 1ps/1ps
14
15 `include "../Xilinx/verilog/src/glbl.v"
16
17 `include "../Xilinx/verilog/src/unisims/BUFG.v"
18 `include "../Xilinx/verilog/src/unisims/IBUFG.v"
19 `include "../Xilinx/verilog/src/unisims/DCM.v"
20
21 `include "../Src/EX1.v"
22
23 module EX1_TB;
24
25     reg        OSC        ;
26     reg        PUSH_SW    ;
27
```


Xilinxライブラリを使用するときのおまじない
初期化用ファイル

シミュレーション・モデルの読み込み

Simulatorの起動

- 先ほどと同じようにシミュレーションしてください
- 動きましたか？
- 最後に実装して確認しましょう！

作業の流れ

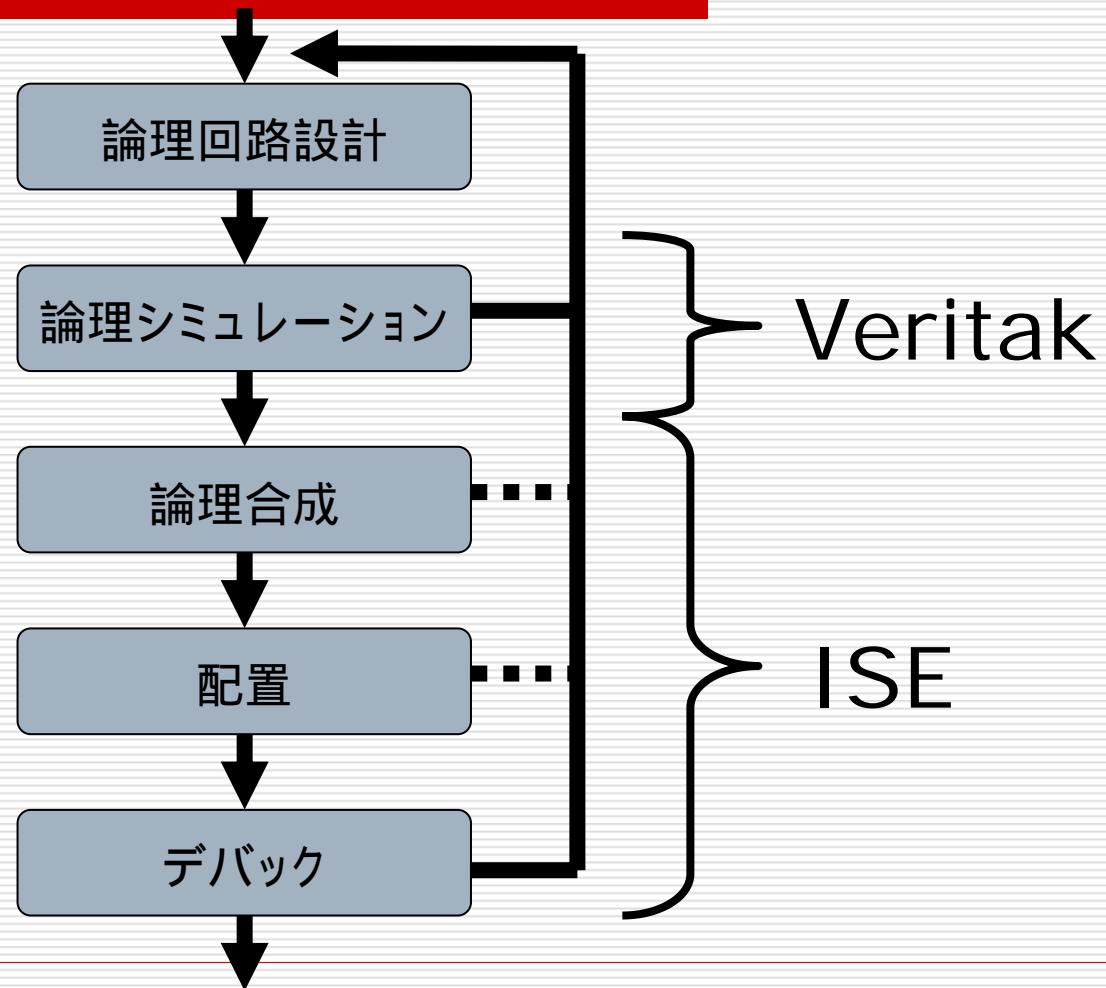


タイミング制約

タイミング制約


□ 動作周波数

- 同期回路でよく使われる制約
- 通常、設計時に動作させたい周波数がある
- 満たされているかをツールが計算しレポートする

Create Timing Constraints

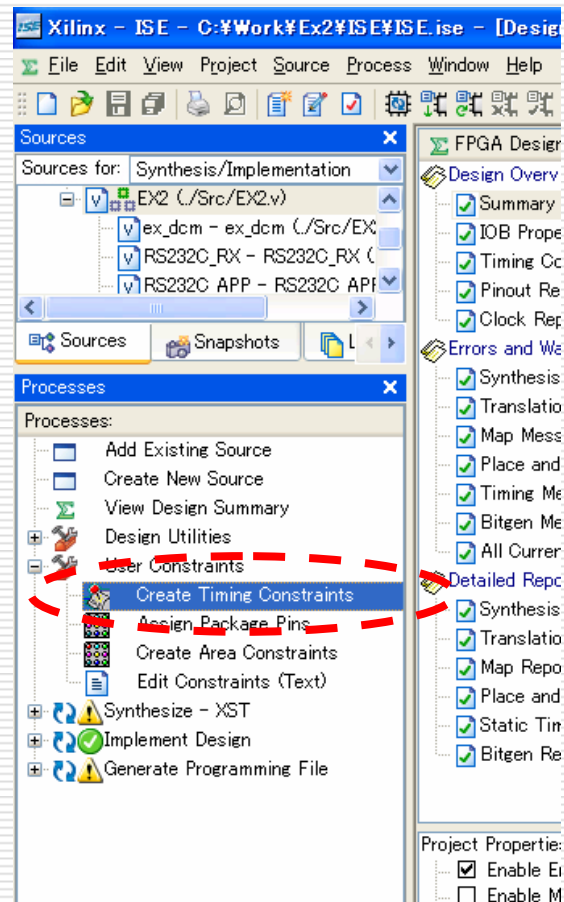

Create Timing Constraints

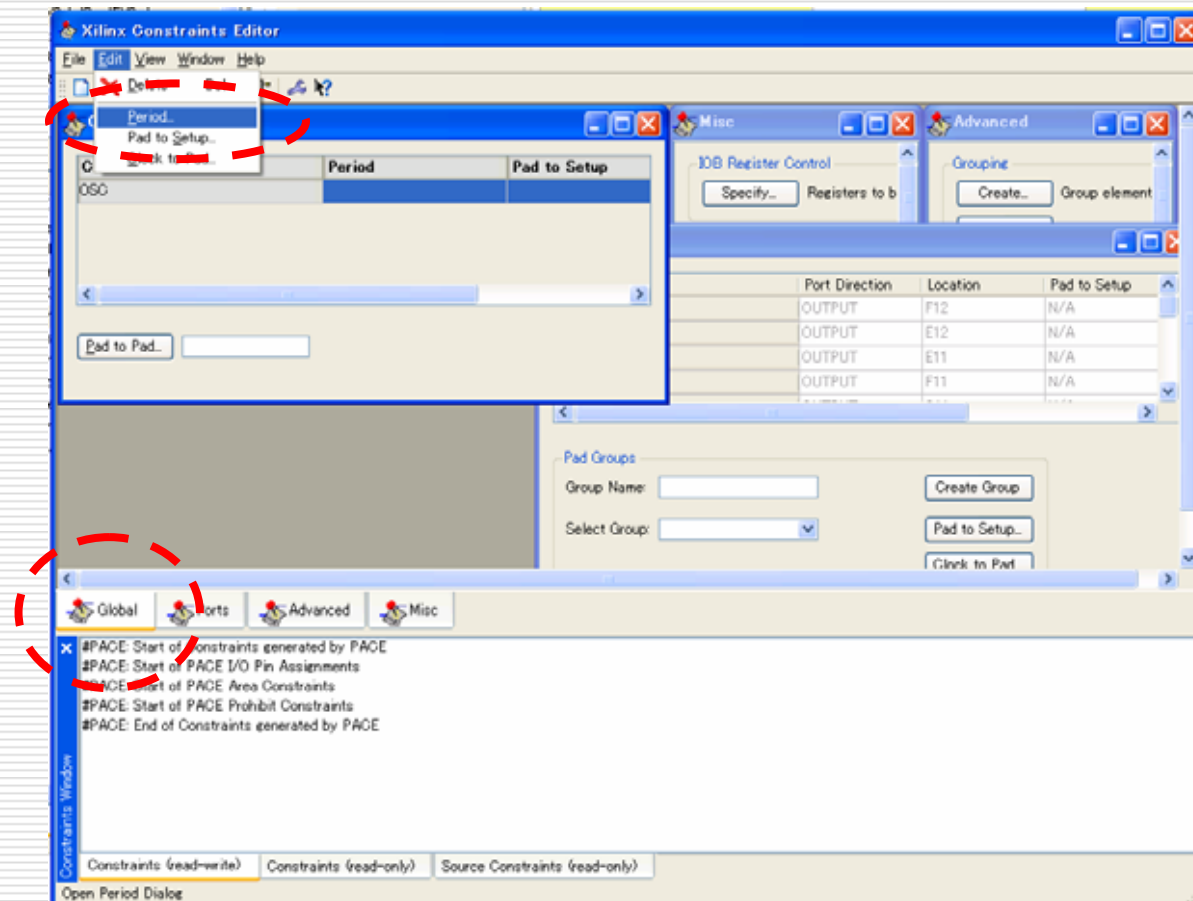

Create Timing Constraints

Initial active edge used for OFFSET value is set to HIGH

PERIOD

INPUT_JITTER

TIMESPEC Name: TS_OSC

Clock Net Name: OSC

Clock Signal Definition

☒ Specify Time

Time: 20 Units: ns

☒ Start HIGH ☐ Start LOW

Time HIGH: 50 Units: %

☐ Relative to other PERIOD TIMESPEC

Reference TIMESPEC:

☒ Multiply by ☐ Divide by

Factors: 1.0

PHASE:

☒ Plus ☐ Minus

Value: Units: ns


Input Jitter

Time: 0 Units: ns

Comment:

OK Cancel Help


Create Timing Constraints

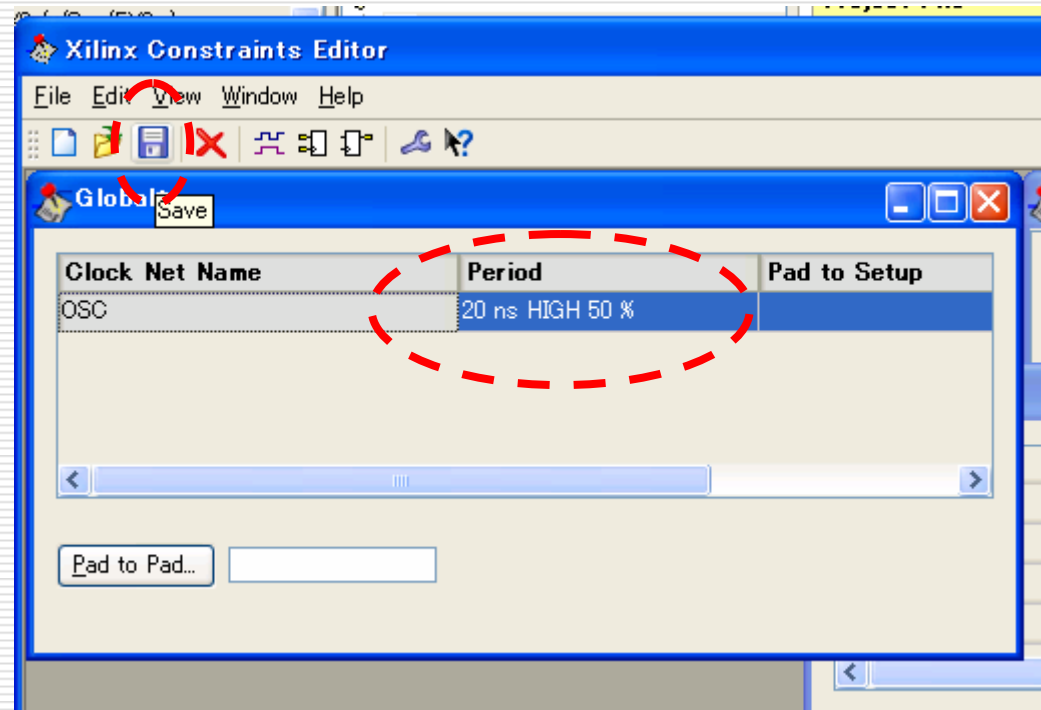


XILINXライブラリ の使い方

□ CORE generatorの使い方


CORE Generatorの起動

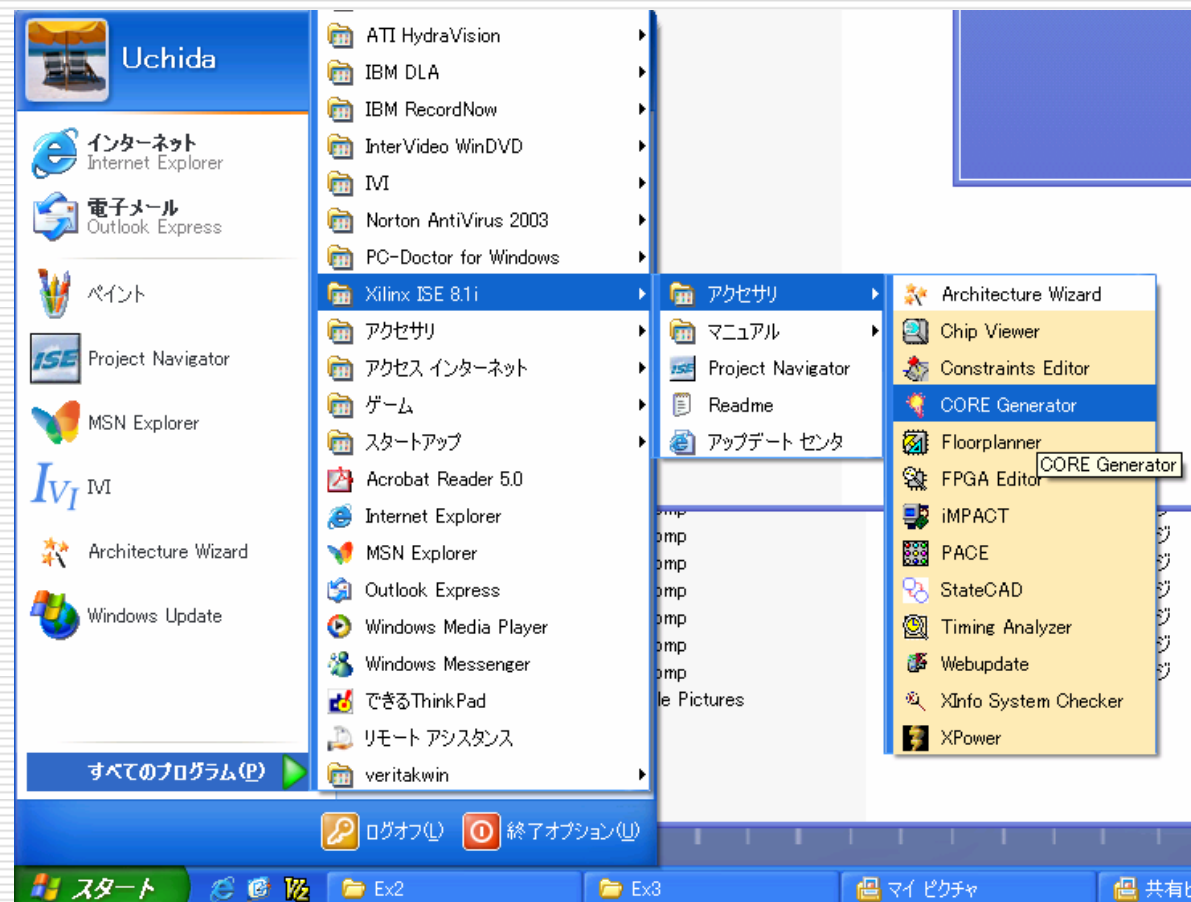


新プロジェクトの生成

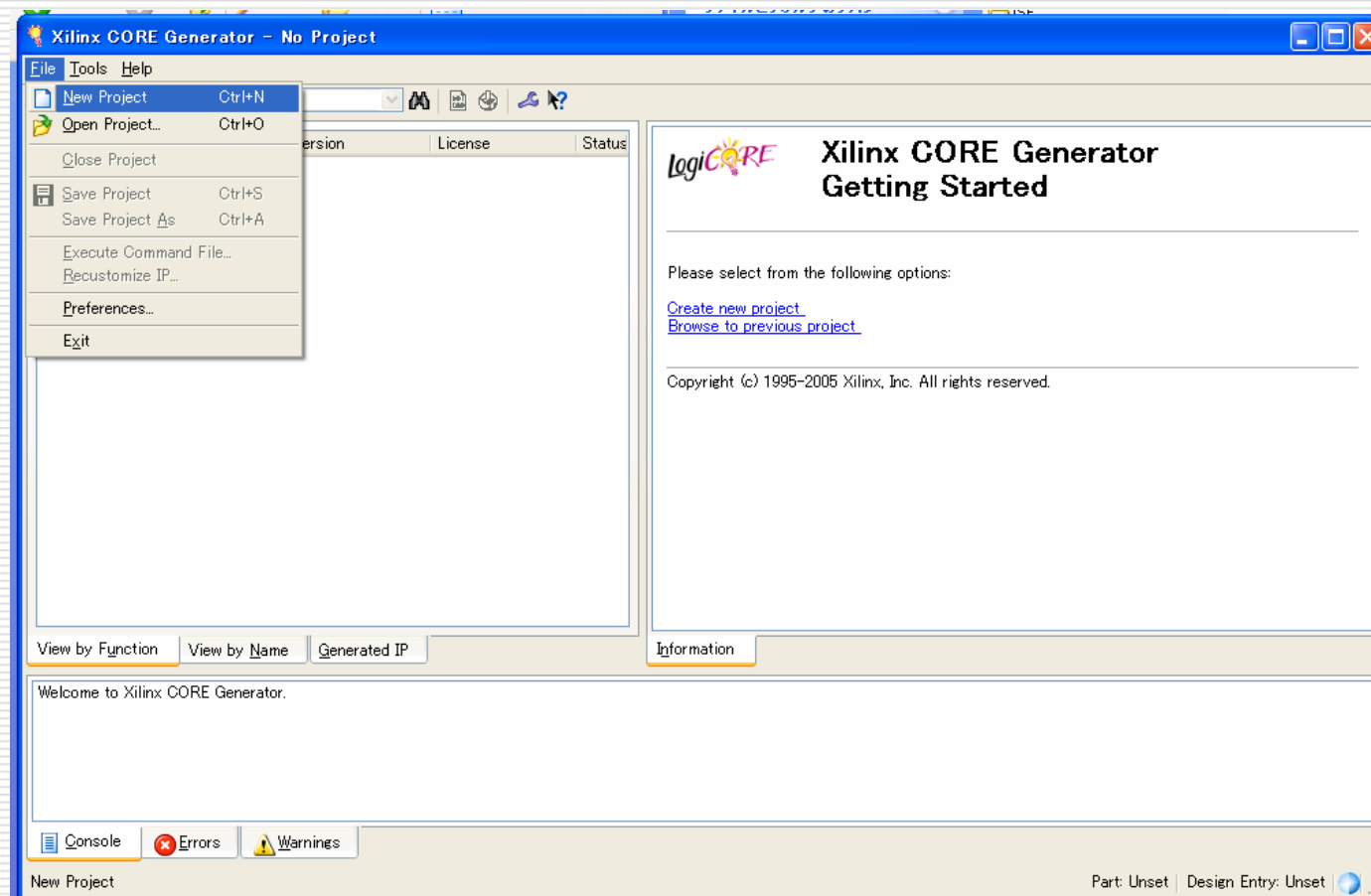


プロジェクトの新規作成

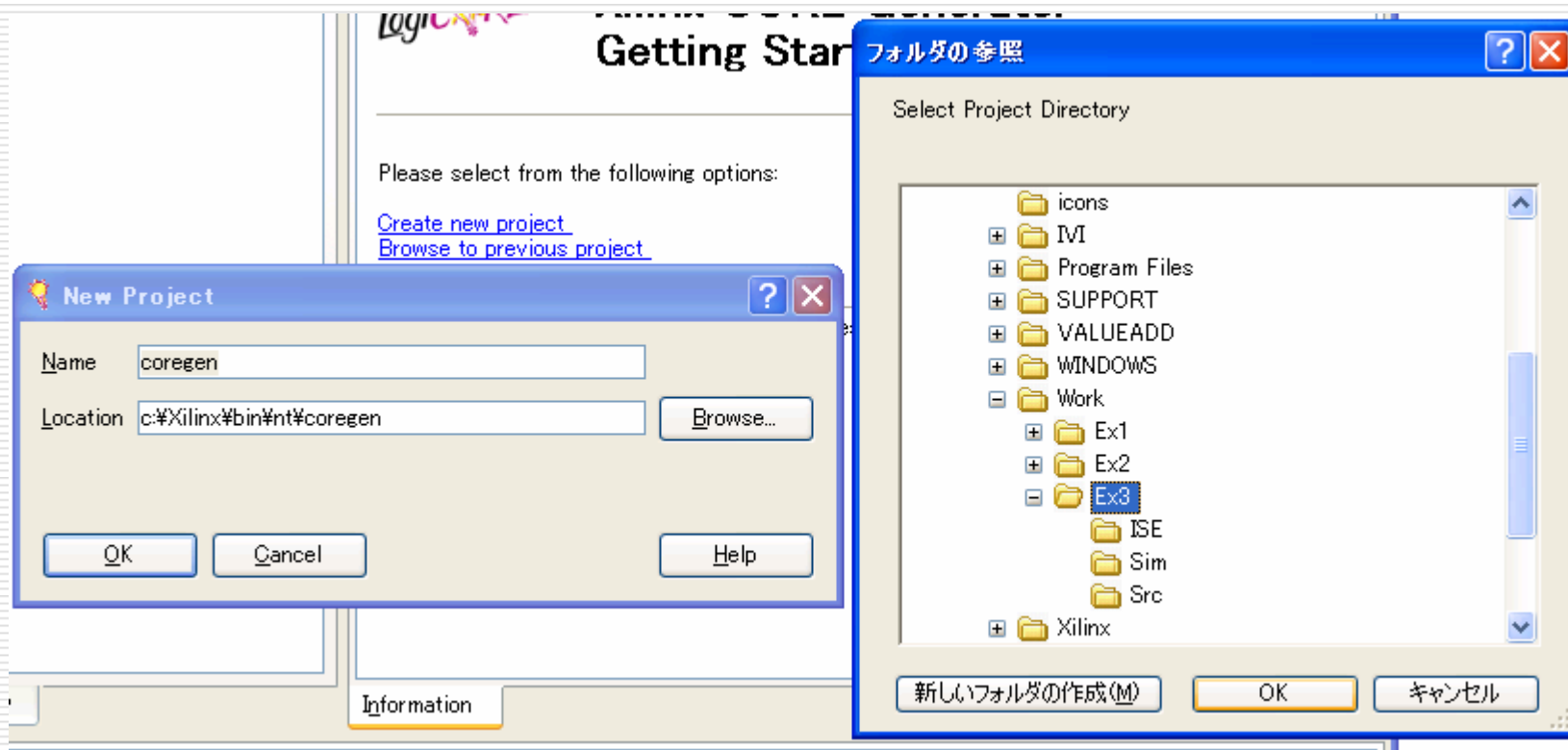


プロジェクトの新規作成

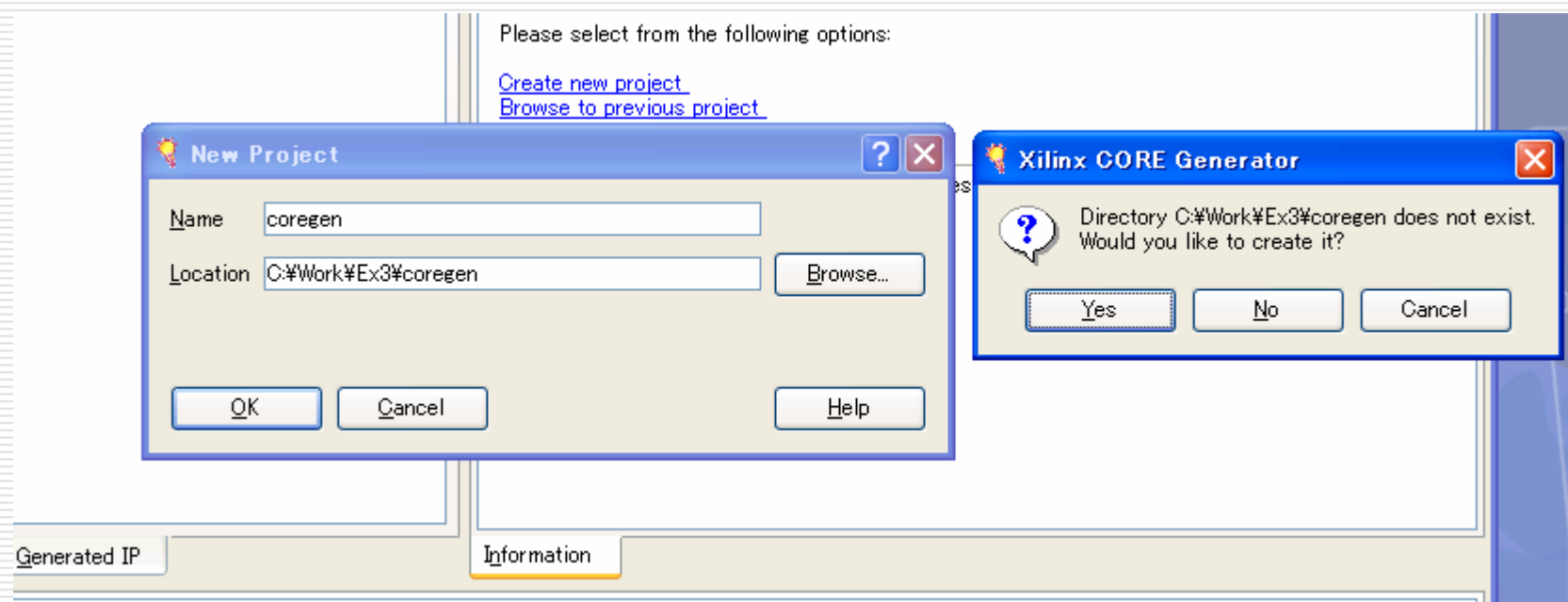


デバイスの選択

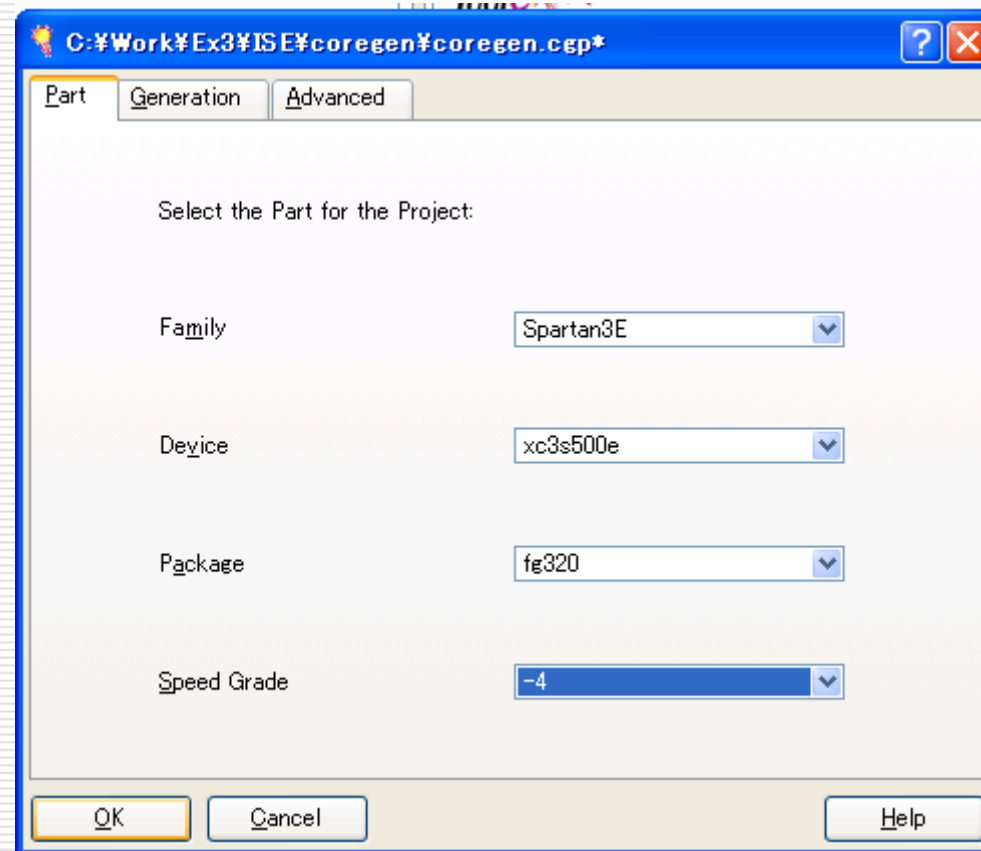

言語の選択

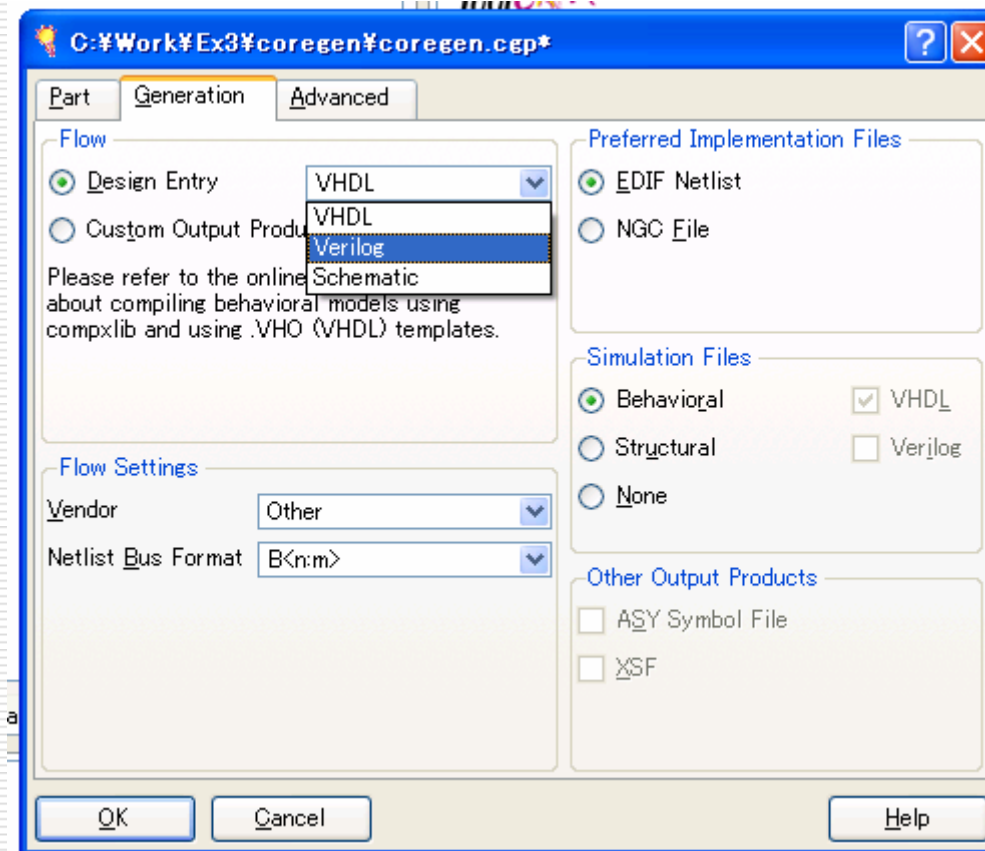

FIFOの生成

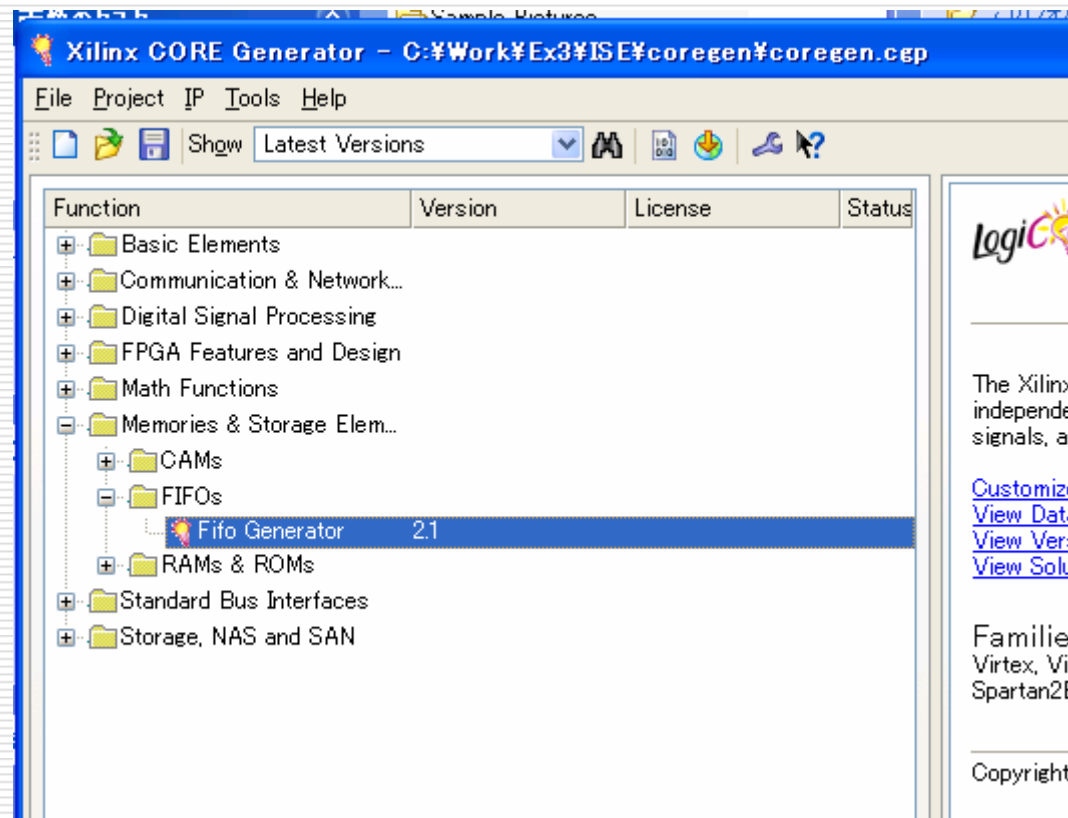

セットアップ

Fifo Generator

LogiCORE

Fifo Generator

Component Name


FIFO Implementation

Choose the FIFO implementation from one of the following:

| Read/Write Clock Domains | Memory Type | (1) | (2) | (3) |
|---|-----------------|-----|-----|-----|
| <input checked="" type="radio"/> Common Clock (CLK) | Block RAM | | | |
| <input type="radio"/> Common Clock (CLK) | Distributed RAM | | | |
| <input type="radio"/> Common Clock (CLK) | Shift Register | | | |
| <input type="radio"/> Common Clock (CLK) | Built-in FIFO | | | X |
| <input type="radio"/> Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK) | Block RAM | X | X | |
| <input type="radio"/> Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK) | Distributed RAM | | X | |
| <input type="radio"/> Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK) | Built-in FIFO | | | X |

(1) Non-symmetric aspect ratios (different read and write data widths)
(2) First-word fall-through
(3) User-selectable Virtex-4 built-in FIFO primitive depth

セットアップ

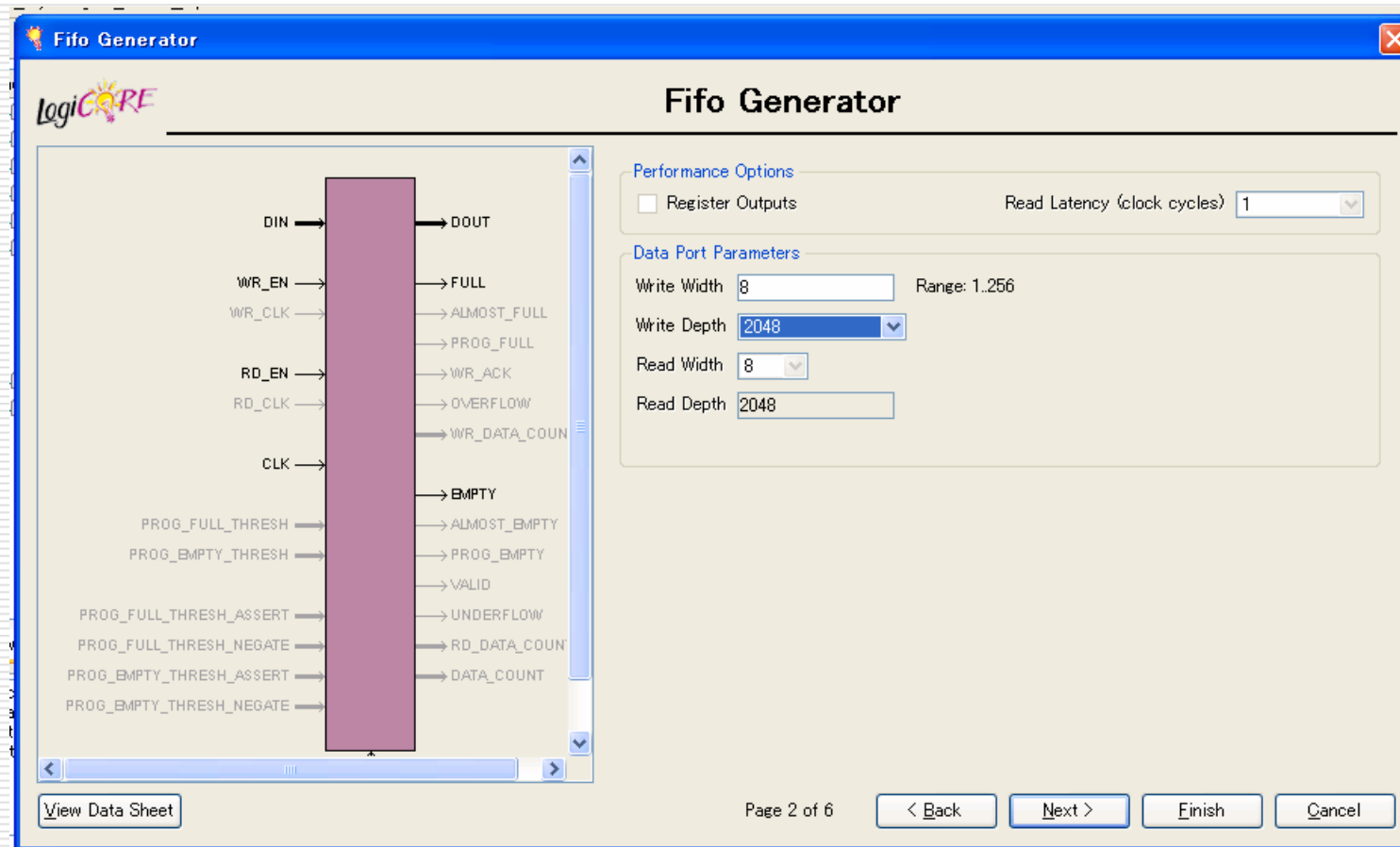

The image shows the 'Fifo Generator' configuration window from the LogiCORE suite. The window is titled 'Fifo Generator' and features a central diagram of a FIFO block with various input and output signals. To the right of the diagram are configuration options for performance and data port parameters. At the bottom, there are navigation buttons and a page indicator.

Fifo Generator

Performance Options

- ☐ Register Outputs
- Read Latency (clock cycles): 1

Data Port Parameters

- Write Width: 8 (Range: 1..256)
- Write Depth: 2048
- Read Width: 8
- Read Depth: 2048

View Data Sheet

Page 2 of 6

< Back Next > Finish Cancel

セットアップ

The image shows the 'Fifo Generator' configuration window. On the left, a block diagram of a FIFO is shown with various input and output signals. The inputs on the left are DIN, WR_EN, WR_CLK, RD_EN, RD_CLK, and CLK. The outputs on the right are DOUT, FULL, ALMOST_FULL, PROG_FULL, WR_ACK, OVERFLOW, WR_DATA_COUNT, EMPTY, ALMOST_EMPTY, PROG_EMPTY, VALID, UNDERFLOW, RD_DATA_COUNT, and DATA_COUNT. Below the diagram, there are several threshold and assertion signals: PROG_FULL_THRESH, PROG_EMPTY_THRESH, PROG_FULL_THRESH_ASSERT, PROG_FULL_THRESH_NEGATE, PROG_EMPTY_THRESH_ASSERT, and PROG_EMPTY_THRESH_NEGATE. On the right side of the window, there are configuration options. Under 'Optional Flags', there are checkboxes for 'Almost Full Flag' and 'Almost Empty Flag'. Under 'Handshaking Options', there are sections for 'Write Port Handshaking' and 'Read Port Handshaking'. 'Write Port Handshaking' includes 'Write Acknowledge' with a checkbox for 'Write Acknowledge Flag' and radio buttons for 'Active High' and 'Active Low', and 'Overflow (Write Error)' with a checkbox for 'Overflow Flag' and radio buttons for 'Active High' and 'Active Low'. 'Read Port Handshaking' includes 'Valid (Read Acknowledge)' with a checked checkbox for 'Valid Flag' and radio buttons for 'Active High' and 'Active Low', and 'Underflow (Read Error)' with a checkbox for 'Underflow Flag' and radio buttons for 'Active High' and 'Active Low'. At the bottom, there is a 'View Data Sheet' button, a page indicator 'Page 3 of 6', and navigation buttons '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Fifo Generator

Optional Flags

- ☐ Almost Full Flag
- ☐ Almost Empty Flag

Handshaking Options

Write Port Handshaking

Write Acknowledge

- ☐ Write Acknowledge Flag
- ☒ Active High ☐ Active Low

Overflow (Write Error)

- ☐ Overflow Flag
- ☒ Active High ☐ Active Low

Read Port Handshaking

Valid (Read Acknowledge)

- ☒ Valid Flag
- ☒ Active High ☐ Active Low

Underflow (Read Error)

- ☐ Underflow Flag
- ☒ Active High ☐ Active Low

[View Data Sheet](#)

Page 3 of 6

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

セットアップ

Fifo Generator

LogiCORE

Programmable Flags

Programmable Full Type: No Programmable Full Threshold

Full Threshold Assert Presets: 3/4 Full

Full Threshold Assert Value: 1536 Range: 1..2047

Full Threshold Negate Presets: 3/4 Full

Full Threshold Negate Value: 1536 Range: 1..2047

Programmable Empty Type: No Programmable Empty Threshold

Empty Threshold Assert Presets: 3/4 Empty

Empty Threshold Assert Value: 512 Range: 1..2047

Empty Threshold Negate Presets: 3/4 Empty

Empty Threshold Negate Value: 512 Range: 1..2047

View Data Sheet

Page 4 of 6

< Back Next > Finish Cancel

セットアップ

The screenshot shows the 'Fifo Generator' configuration window. On the left, a central purple block represents the FIFO, with various input and output signals connected to it. The inputs on the left include DIN, WR_EN, WR_CLK, RD_EN, RD_CLK, CLK, and several threshold and assertion signals (e.g., PROG_FULL_THRESH, PROG_EMPTY_THRESH). The outputs on the right include DOUT, FULL, ALMOST_FULL, PROG_FULL, WR_ACK, OVERFLOW, WR_DATA_COUNT, EMPTY, ALMOST_EMPTY, PROG_EMPTY, VALID, UNDERFLOW, RD_DATA_COUNT, and DATA_COUNT. A 'View Data Sheet' button is at the bottom left of the signal list.

Data Count Options

- ☐ Use extra logic for more accurate Data Counts
- ☐ Data Count (Synchronized With Clk) Data Count Width Range: 1..11
- ☐ Write Data Count* (Synchronized With Write Clk) Write Data Count Width Range: 1..11
- ☐ Read Data Count* (Synchronized With Read Clk) Read Data Count Width Range: 1..11


* Data Count Outputs represent the number of words in the FIFO (Fullness)

Resets

Dout Reset Value (Hex)

Page 5 of 6 < Back Next > Finish Cancel

セットアップ

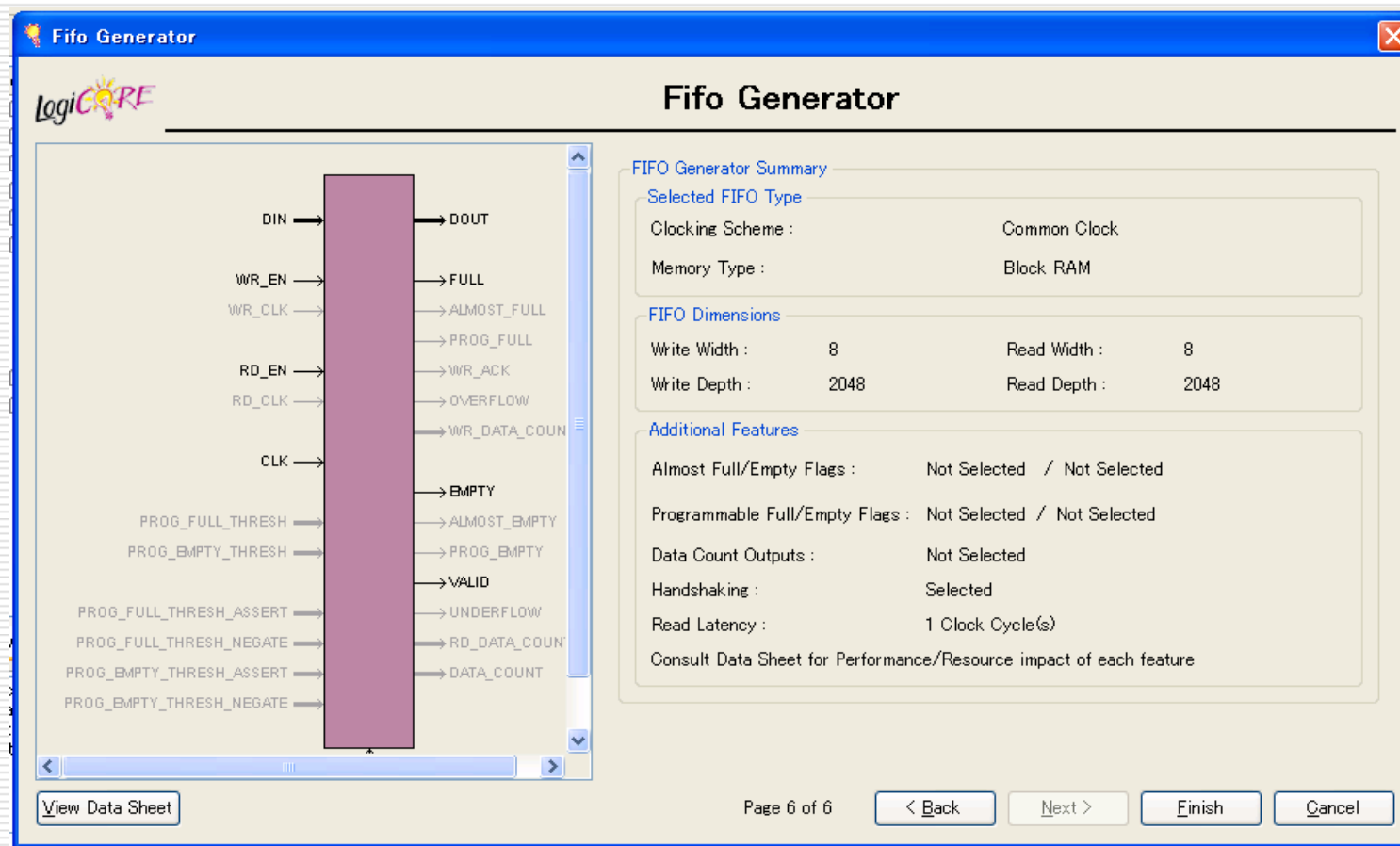


ソースへの組み込み方

- DCMの時を思い出してください
- ただし、Simulation Modelがあるディレクトリが異なります
 - /Xilinx/verilog/src/XilinxCoreLib/
- 実際にコードを見てみましょう

生成されたファイル

ISEのワークフォルダへコピーする必要があります
(Work/Ex3/ISE)

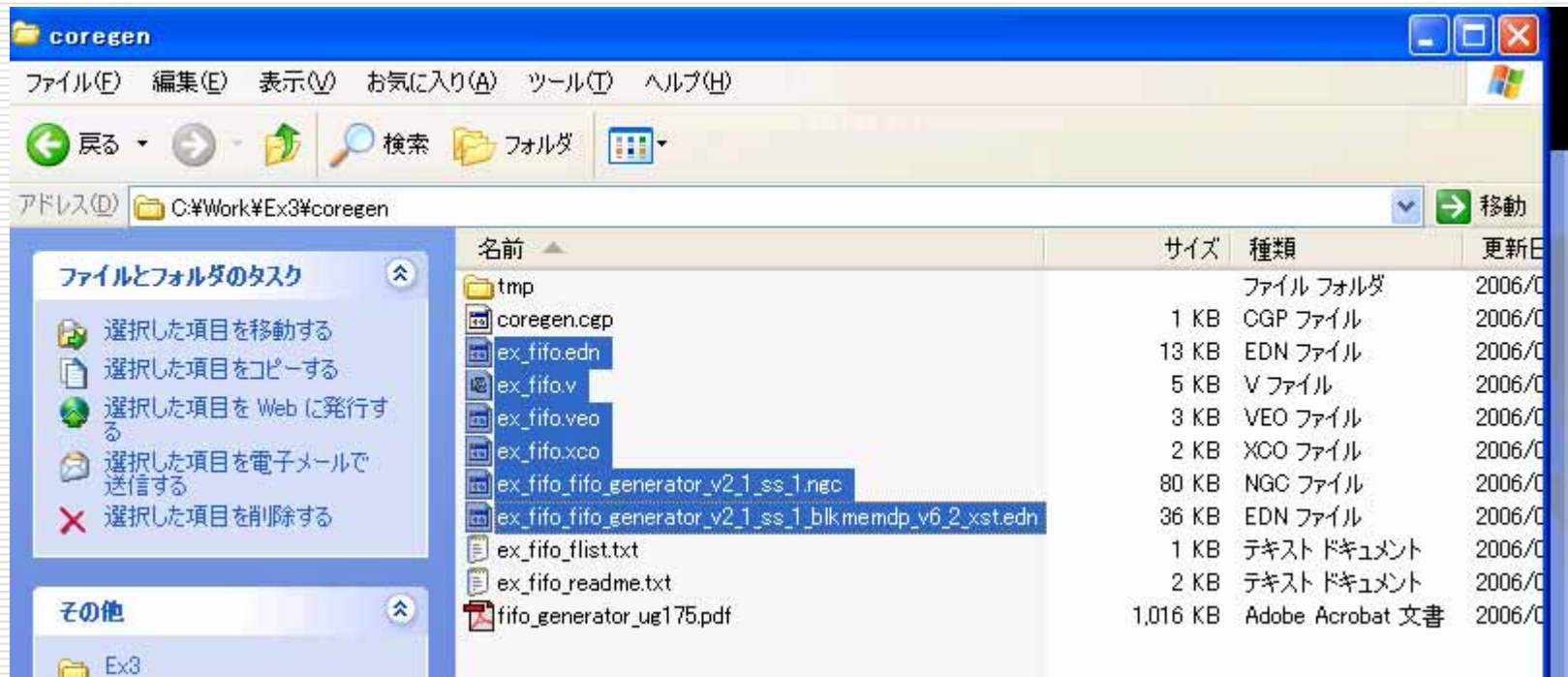

再生成した時にコピーするのを忘れないようにしてください

回路ファイル ex_fifo.v

```
40 module ex_fifo(  
41     clk,  
42     din,  
43     rd_en,  
44     rst,  
45     wr_en,  
46     dout,  
47     empty,  
48     full,  
49     valid);  
50  
51  
52 input clk;  
53 input [7 : 0] din;  
54 input rd_en;  
55 input rst;  
56 input wr_en;  
57 output [7 : 0] dout;  
58 output empty;  
59 output full;  
60 output valid;  
61  
62 // synopsys translate_off  
63  
64     FIFO_GENERATOR_V2_1 #(  
65         1, // c_common_clock  
66         0, // c_count_type  
67         2, // c_data_count_width  
68         "BlankString", // c_default_value  
69         8, // c_din_width  
70         "0" // c_dout_width
```

Ex_fifoの読み込み

```
5 * Module      : EX3                                *↓
6 * Version     : v 0.0.0 2006/05/24 09:27          *↓
7 *             *↓
8 * Description : Example 3                          *↓
9 *             Core-Generator FIFO                 *↓
10 *            *↓
11 * Designer   : Tomohisa Uchida                    *↓
12 *            *↓
13 *            Copyright (c) 2006 T. Uchida          *↓
14 *            All rights reserved                   *↓
15 *            *↓
16 *****/↓
17 ↓
18 `include "../ISE/ex_fifo.v"↓
19 ↓
20 module EX3(↓
21     CLK           , // in  : Clock↓
22     RST           , // in  : Reset↓
23     WE            , // in  : Write enable↓
24     WD            , // in  : Write data[7:0]↓
25     FULL          , // in  : Full flag↓
26     RD            , // in  : Read data[7:0]↓
27     RE            , // in  : Read enable↓
28     EMPTY        , // in  : Emoty flag↓
29     RV            , // out  : Read data valid↓
30 );↓
31 ↓
32 // ----- input/ output -----↓
33 input  CLK           ;↓
34 input  RST           ;↓
```

FIFOの読み込み

EX3_TB.vファイル

```
11 *
12 *****/
13 `define SIMU
14
15 `timescale 1ps/1ps
16
17 `include "../Xilinx/verilog/src/glbl.v"
18
19 `include "../Xilinx/verilog/src/XilinxCoreLib/FIFO_GENERATOR_V2_1.v"
20
21 `include "../src/EX3.v"
22
23 module EX3_TB;
24
25     reg        OSC           ;
26     reg        PUSH_SW       ;
27     reg        FIFO_WE        ;
28     reg [7:0]   FIFO_WD        ;
29
30     wire        FIFO_FULL      ;
31     wire        FIFO_EMPTY     ;
32     wire        FIFO_RV        ;
33     wire [7:0]   FIFO_RD        ;
34
35     //-----
36     // DUT
37     //-----
38     EX3          DUT(
39         .CLK      (OSC), // in : Clock
40         .RST      (PUSH_SW), // in : Reset
41         .WE        (FIFO_WE), // in : Write enable
42         .WD        (FIFO_WD[7:0]), // in : Write data[7:0]
43         .FULL      (FIFO_FULL), // in : Full flag
44         .RD        (FIFO_RD[7:0]), // in : Read data[7:0]
45         .RE        (~FIFO_EMPTY), // in : Read enable
46         .EMPTY     (FIFO_EMPTY), // in : Empty flag
47         .RV        (FIFO_RV), // out : Read data valid
48     );
49
50 endmodule
```

モデルの読み込み

ライブラリについて

- ここではFIFO_GENERATOR_V2_1.vひとつ読み込みました
- モデルによってはモデルの中で、さらに他のモジュールを読み込む必要がある場合もあります
 - ツールのエラーメッセージに注意して下さい
 - また、モデルのファイルを見てください
 - モジュールを読み込んでいる記述を見つける
 - そのモデルをunisims、XilinxCoreLibのどちらかにあるはずです。